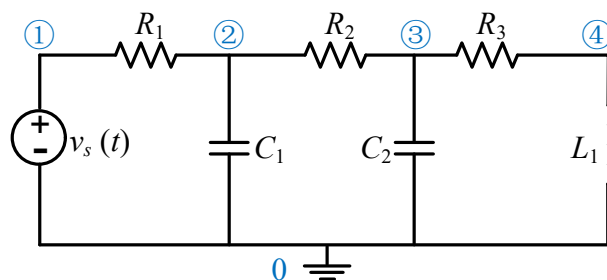


第二章 动态电路瞬态特性分析

2.2 动态电路微分方程复频域求解

动态电路微分方程复频域求解

电路




$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_1} & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_3} & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ i_s \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & L_3 \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ i_s \\ i_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ v_s \\ 0 \end{bmatrix}$$


微分形式电路方程

怎么求解?

动态电路微分方程复频域求解

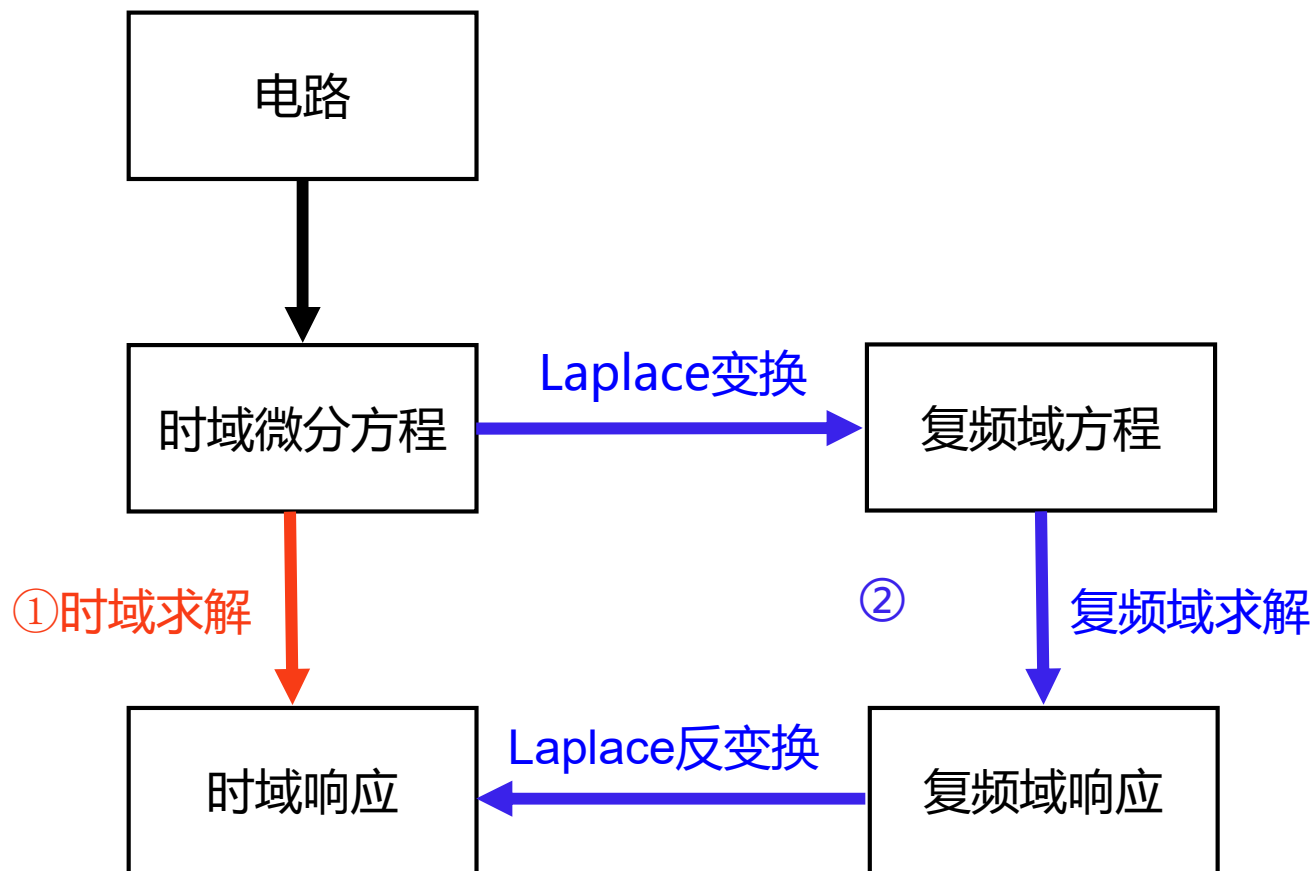

复频域

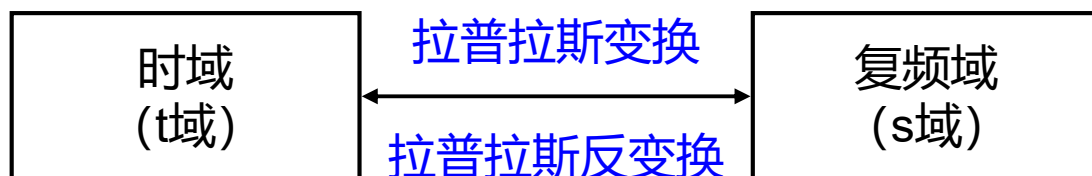

$$f(t)$$

$$F(s)$$

拉普拉斯变换
(Laplace transform)

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

复频率 $s = \sigma + j\omega$

拉普拉斯反变换
(Inverse Laplace transform)


$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\omega}^{\sigma+j\omega} F(s) e^{st} ds$$

$$F(s) \Big|_{\sigma=0} = F(j\omega) \quad \text{对应频域}$$

常用激励函数的复频域形式

单位阶跃函数 $u(t)$
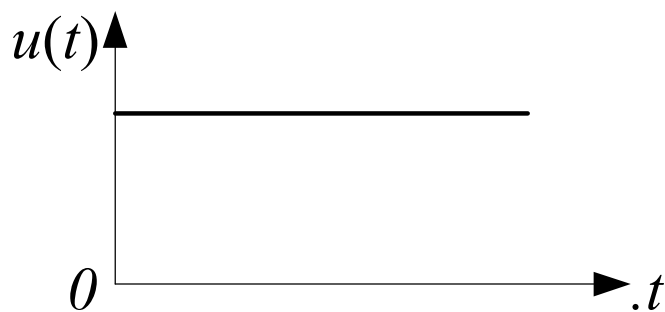
$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$



$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} u(t) e^{-st} dt = \frac{1}{s}$$

Matlab代码:

```
>> syms t;  
>> ft=heaviside(t)
```

ft =

heaviside(t)

```
>> Fs=laplace(ft)
```

Fs =

1/s


laplace: 拉普拉斯变换

常用激励函数的复频域形式

冲击函数 $\delta(t)$

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & t \neq 0 \\ \infty & t = 0 \end{cases}$$
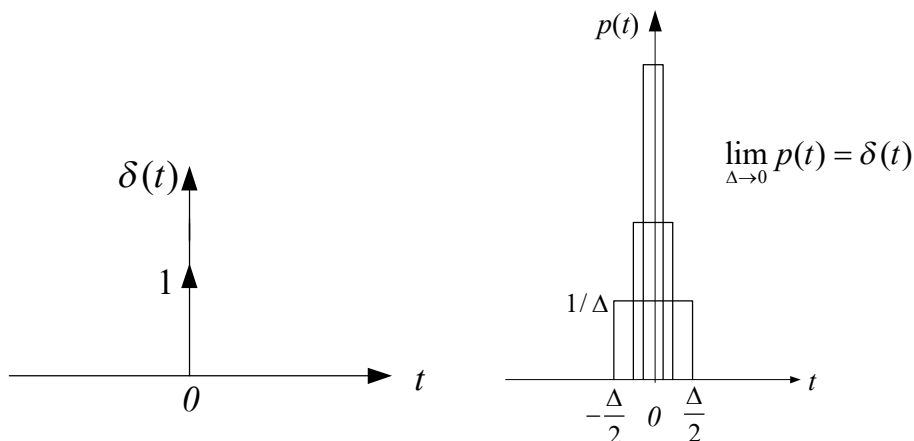
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$



$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = 1$$

Matlab代码:

```
>> syms t;  
>> ft=dirac(t)
```

ft =

dirac(t)

```
>> Fs=laplace(ft)
```

Fs =

1

拉普拉斯变换特性


- 零状态条件下

$$f(0^-) = 0$$

$$f(t) \leftrightarrow F(s)$$

$$\frac{d}{dt} f(t) \leftrightarrow sF(s)$$

时域：微分
微分方程

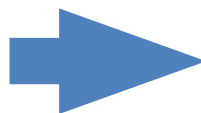

复频域：乘s
代数方程

二阶RC电路微分方程列写

节点①

时域：自变量 t


$$\frac{v_1 - v_2}{R_1} - i_s = 0, \quad v_1 = v_i \quad \text{增加了变量 } i_s$$

节点②

$$-\frac{v_1 - v_2}{R_1} + \frac{v_2 - v_3}{R_2} + C_1 \frac{dv_2}{dt} = 0$$

节点③
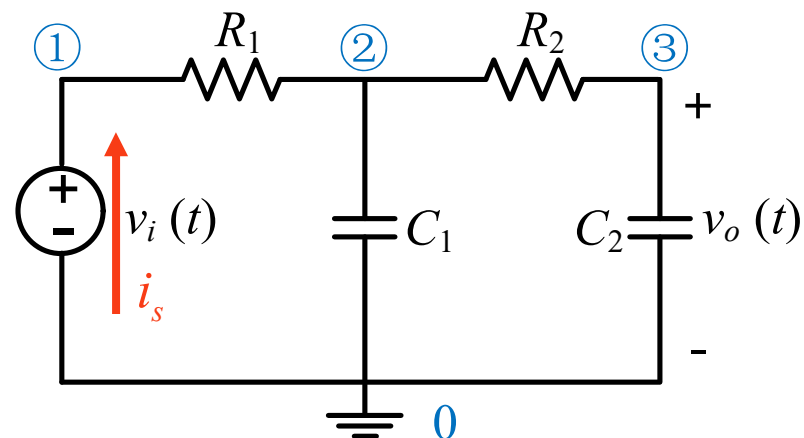
$$-\frac{v_2 - v_3}{R_2} + C_2 \frac{dv_3}{dt} = 0$$



$$R_1 = 100 \, \Omega \quad R_2 = 100 \, \Omega \quad v_i(t) = u(t)$$

$$C_1 = 1 \, \mu F \quad C_2 = 0.01 \, \mu F$$


二阶RC电路复频域方程

拉普拉斯变换 $v(t) \leftrightarrow V(s), \quad \frac{d}{dt}v(t) \leftrightarrow sV(s)$

复频域：自变量 s

节点①
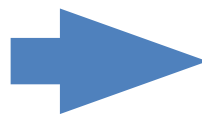
$$\frac{v_1 - v_2}{R_1} - i_s = 0, \quad v_1 = v_i$$



$$\frac{V_1 - V_2}{R_1} - I_s = 0, \quad V_1 = V_i$$

节点②

$$-\frac{v_1 - v_2}{R_1} + \frac{v_2 - v_3}{R_2} + C_1 \frac{dv_2}{dt} = 0$$

$$-\frac{V_1 - V_2}{R_1} + \frac{V_2 - V_3}{R_2} + \boxed{C_1 s V_2} = 0$$

节点③

$$-\frac{v_2 - v_3}{R_2} + C_2 \frac{dv_3}{dt} = 0$$

$$-\frac{V_2 - V_o}{R_2} + \boxed{C_2 s V_3} = 0$$

二阶RC电路复频域方程

复频域：自变量 s

$$v_i(t) = u(t) \leftrightarrow V_i(s) = \frac{1}{s}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_1} & 0 & -1 \\ -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 & -\frac{1}{R_2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + sC_2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_o \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$

复频域方程求解

syms R1 R2 C1 C2;

A = ...
[1/R1, -1/R1, 0, -1; ...
-1/R1, 1/R1+1/R2+C1*s, -1/R2, 0; ...
0, -1/R2, 1/R2+C2*s, 0; ...
1, 0, 0, 0];

B = [0; 0; 0; 1/s];

V = A \ B; V(3)

$$V_3(s) = \frac{1}{s} \times \frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2 s^2 + s(R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2) + 1}$$

$$R_1=100\ \Omega \quad R_2=100\ \Omega \quad C_1=1\ \mu F \quad C_2=0.01\ \mu F$$

$$\rightarrow V_3(s) = \frac{10^{10}}{s(s^2 + 1.02 \times 10^6 + 10^{10})}$$

时域响应求解

```
>> V(3)
```

```
ans =
```

```
100000000000/(s*(s^2 + 1020000*s + 100000000000))
```


```
>> vt=ilaplace(V(3))
```

ilaplace: 拉普拉斯反变换


```
vt =
```

```
1 - exp(-510000*t)*(cosh(10000*2501^(1/2)*t) + (51*2501^(1/2)*sinh(10000*2501^(1/2)*t))/2501)
```

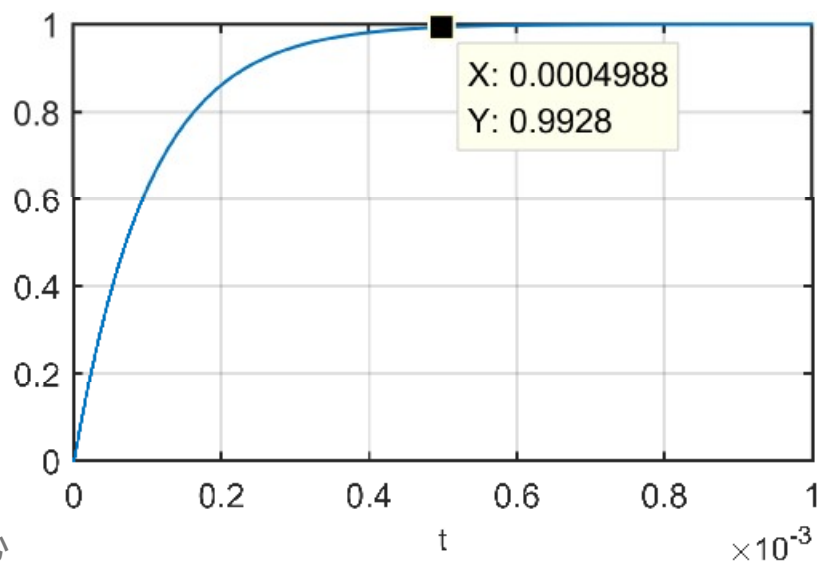
```
ezplot(vt,[0,1e-3]); grid on; ylim([0,1]);
```



电路仿真结果参照

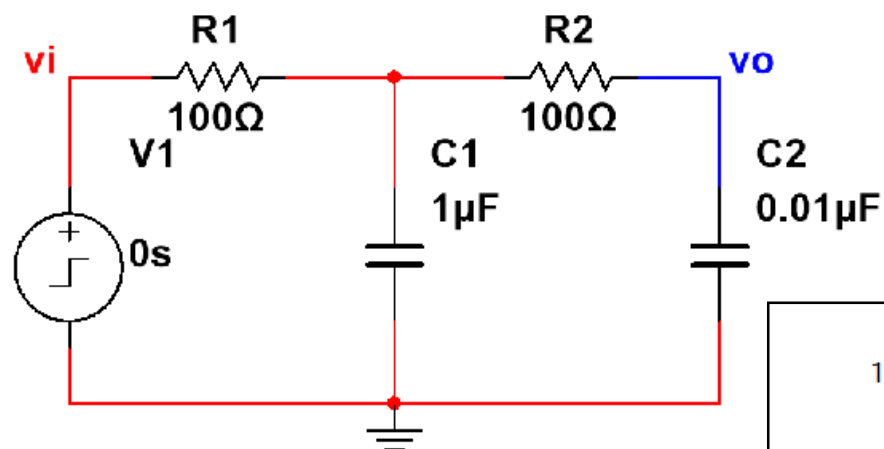

仿真时间: 1ms

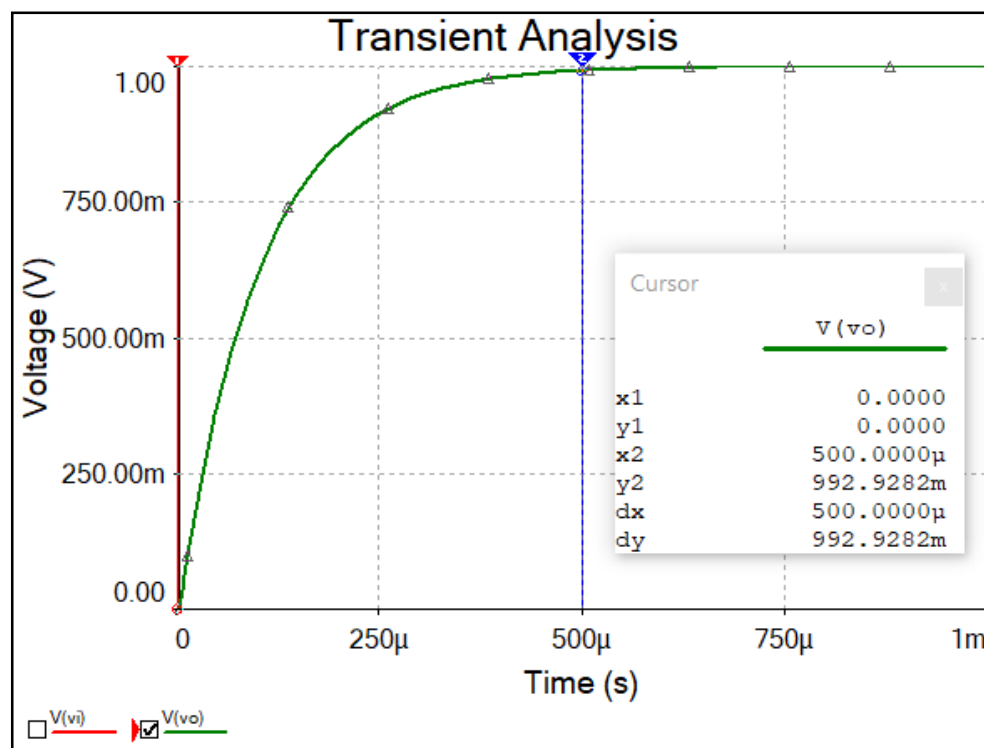

信号源设置

STEP_VOLTAGE

Label Display Value Fault Pins Variant User fields

Initial level: 0 V


Final level: 1 V

Step time: 0 s

Output rise/fall time: 10n s

Replace... OK Cancel Help

仿真设置

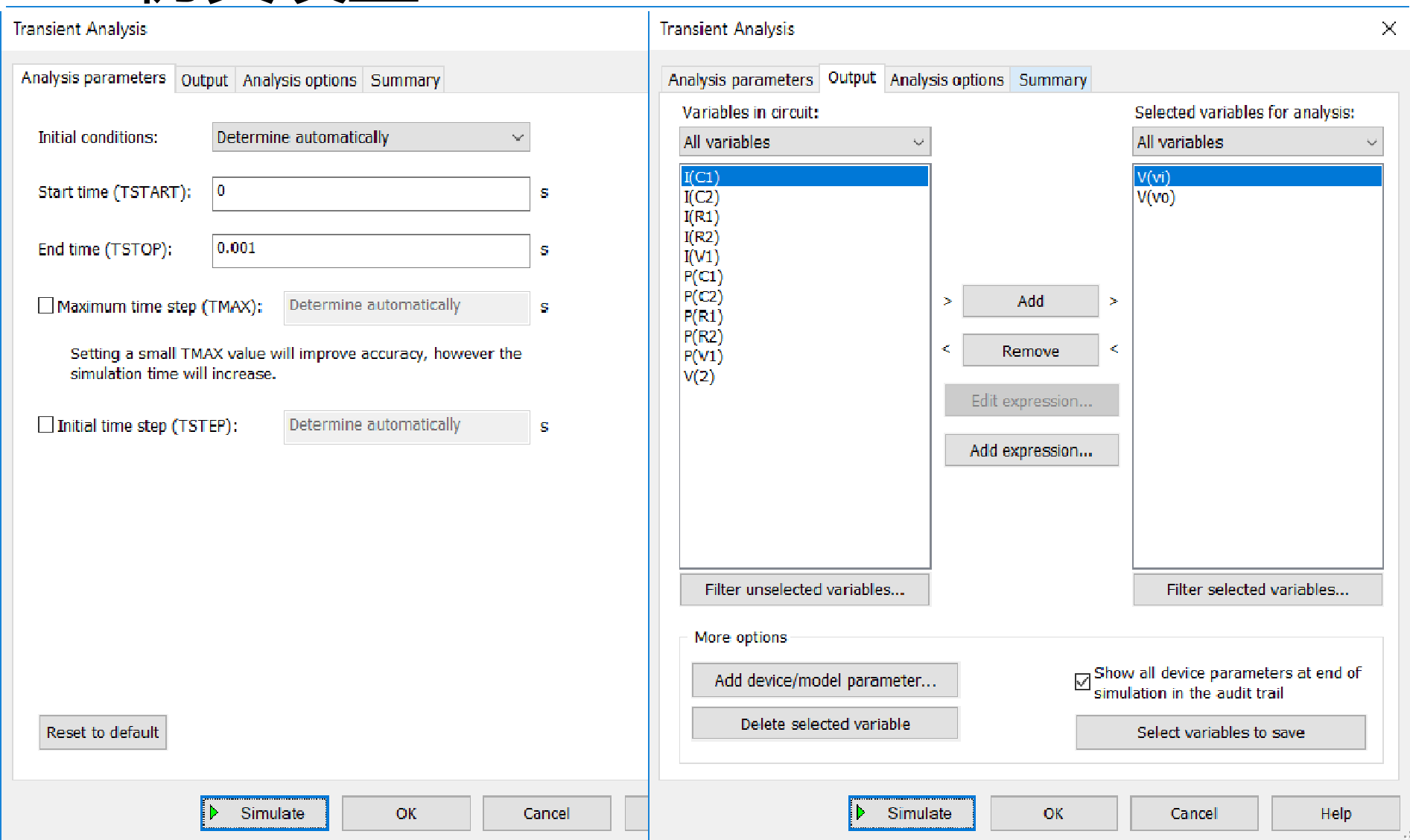

小结

- 动态电路微分方程求解
 - 时域微分方程- \rightarrow 复频域代数方程
 - 复频域求解
 - 拉普拉斯反变换- \rightarrow 时域响应