


第七章 微弱信号处理电路

7.1 测量放大器

测量放大器

- Instrumentation amplifier
 - 仪表放大器、仪用放大器
- 可以用于放大微弱差值信号的高精度放大器
- 具有差分输入、单端输出、高输入阻抗和高共模抑制比等特点
- 在测量控制等领域具有广泛的用途

测量放大器电路

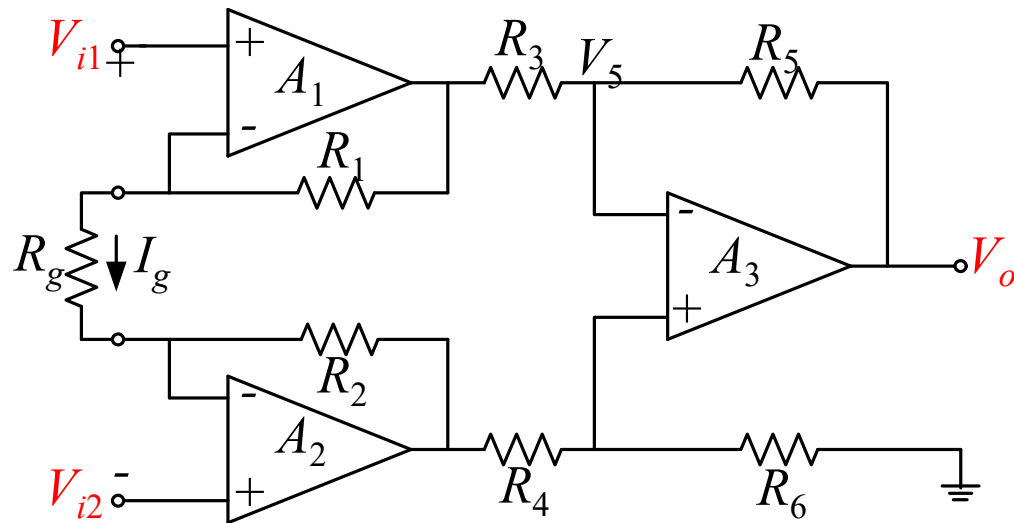

三运放测量放大器

- 外接电阻 R_g ，用于调整放大器的放大系数
- 运放 A_3 将双端输入变为对地的单端输出
- $R_1 = R_2$, $R_3 = R_4$, $R_5 = R_6$

差模增益


R_g 两端电压平均值 $\frac{V_1 + V_2}{2} = \frac{V_{i1} + V_{i2}}{2}$
就是输入共模分量

- 假设理想运放

$$V_1 = V_{i1}, \quad V_2 = V_{i2}$$

$$I_g = \frac{V_1 - V_2}{R_g} = \frac{V_{i1} - V_{i2}}{R_g}$$

$$V_3 - V_4 = (R_g + R_1 + R_2) I_g$$

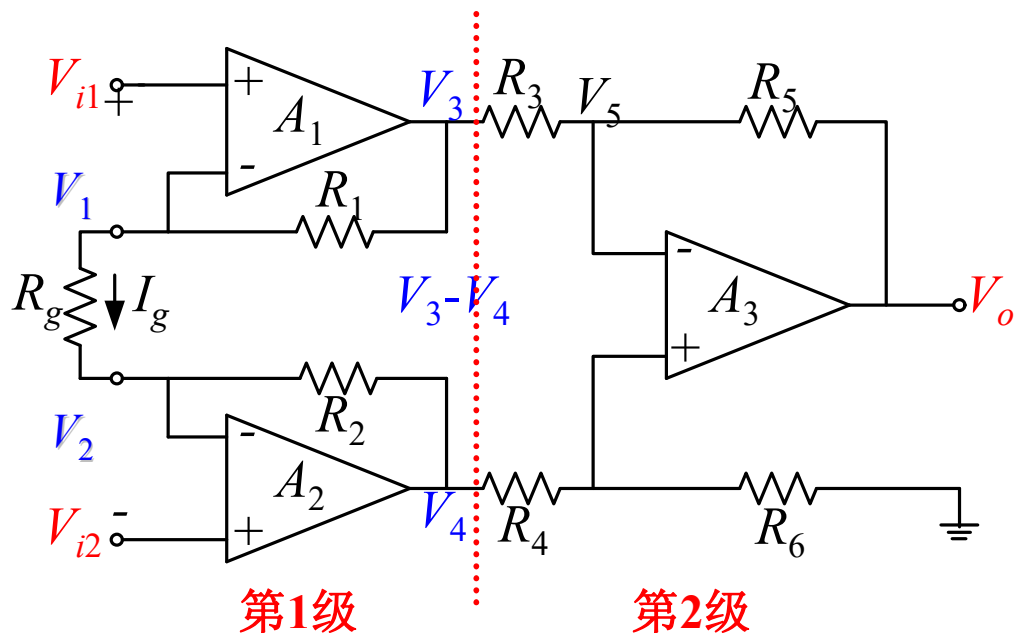

$$V_3 - V_4 = \left(1 + \frac{2R_1}{R_g} \right) (V_{i1} - V_{i2})$$

第1级电路实现了
对输入差分信号的放大

差模增益

- 第1级电路


$$V_3 - V_4 = \left(1 + \frac{2R_1}{R_g}\right)(V_{i1} - V_{i2})$$

- 第2级电路 (减法放大器)

$$V_o = -\frac{R_5}{R_3}(V_3 - V_4)$$

$$V_o = -\frac{R_5}{R_3} \left(1 + \frac{2R_1}{R_g}\right)(V_{i1} - V_{i2})$$
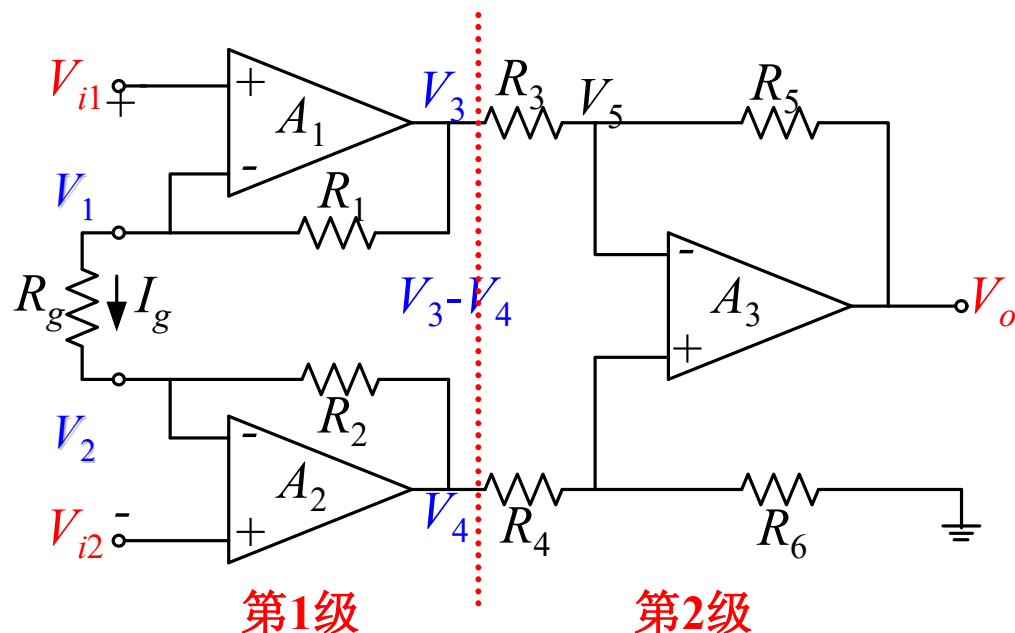
$$A_{vd} = \frac{V_o}{V_{i1} - V_{i2}} = -\frac{R_5}{R_3} \left(1 + \frac{2R_1}{R_g}\right)$$



$$R_1 = R_2 = 5k\Omega, R_g = 100k\Omega$$

$$R_3 = R_4 = 10k\Omega, R_5 = R_6 = 20k\Omega$$


$$A_{vd} = -2.2 \quad \text{反相放大}$$

共模增益

$$V_{i1} = V_{i2}, \quad V_{i1} - V_{i2} = 0$$

$$V_1 = V_{i1}, \quad V_2 = V_{i2}$$
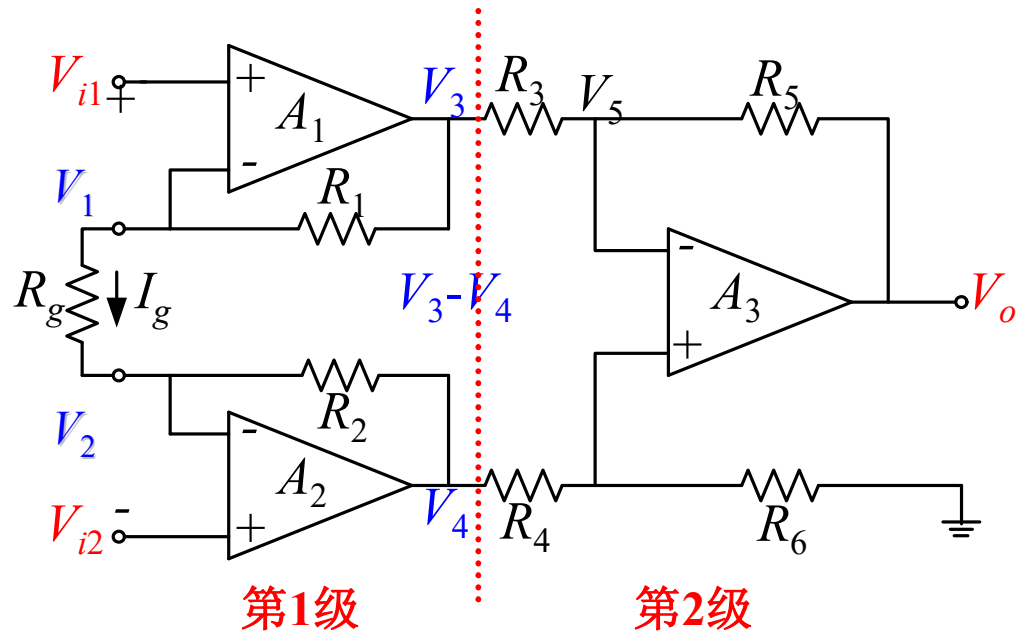
$$I_g = \frac{V_1 - V_2}{R_g} = \frac{V_{i1} - V_{i2}}{R_g} = 0$$




$$(V_3 = V_{i1}) = (V_4 = V_{i2})$$

第1级电路把输入共模分量
“传递”到了输出端

共模增益

- 第2级电路（减法放大器）
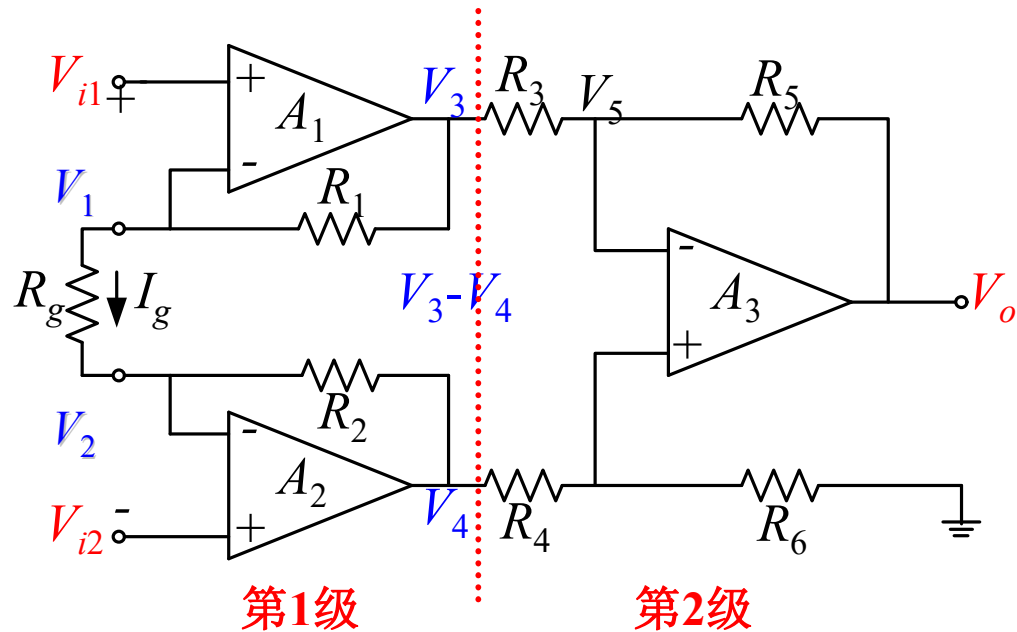
$$V_o = \frac{R_6(R_3 + R_5)}{R_3(R_4 + R_6)}V_4 - \frac{R_5}{R_3}V_3$$



$$V_o = \frac{R_6 R_3 - R_4 R_5}{R_3(R_4 + R_6)}V_{i1}$$

$$A_{vc} = \frac{V_o}{V_{i1}} = \frac{R_6 R_3 - R_4 R_5}{R_3(R_4 + R_6)}$$

假设电路对称 $R_3 = R_4, R_5 = R_6, A_{vc} = 0$

共模抑制比

- 假设理想运放且电路对称


$$CMRR = 20\lg \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| = \infty$$

- 假设理想运放但电路不对称

$$R_4 = 10.01k\Omega, R_5 = 20.02k\Omega$$

$$A_{vc} = \left[\frac{20 \times 10 - 10.01 \times 20.02}{10 \times (10.01 + 20)} \right] = -0.00133$$

$$CMRR = 20\lg \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| = 20\lg \left| \frac{2.2}{0.00133} \right| = 64.37dB$$

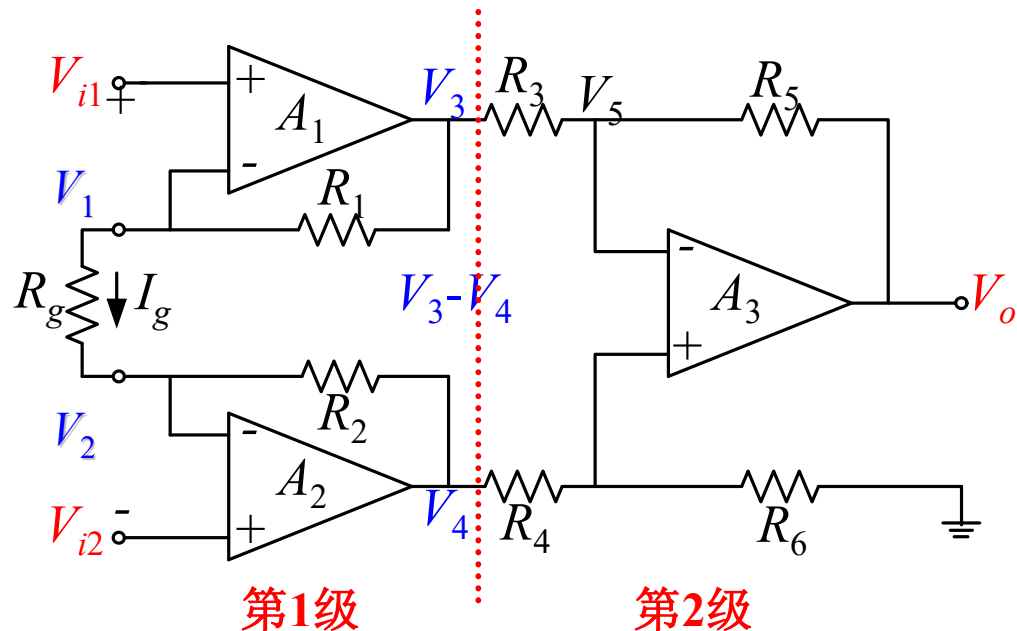


测量放大器仿真

- 采用OP07运放
 - $\pm 15\text{V}$ 供电
 - 输入失调电压小
 - 共模抑制比高
- 增益调节电阻 R_g
 - $0.5\text{k}\Omega \sim 5\text{k}\Omega$
 - 差模增益 $-11 \sim -101$


$$R_g = R_{g1} + R_{g2}$$

- 令 $R_g = 5\text{k}\Omega$ ，对应最小增益 -11

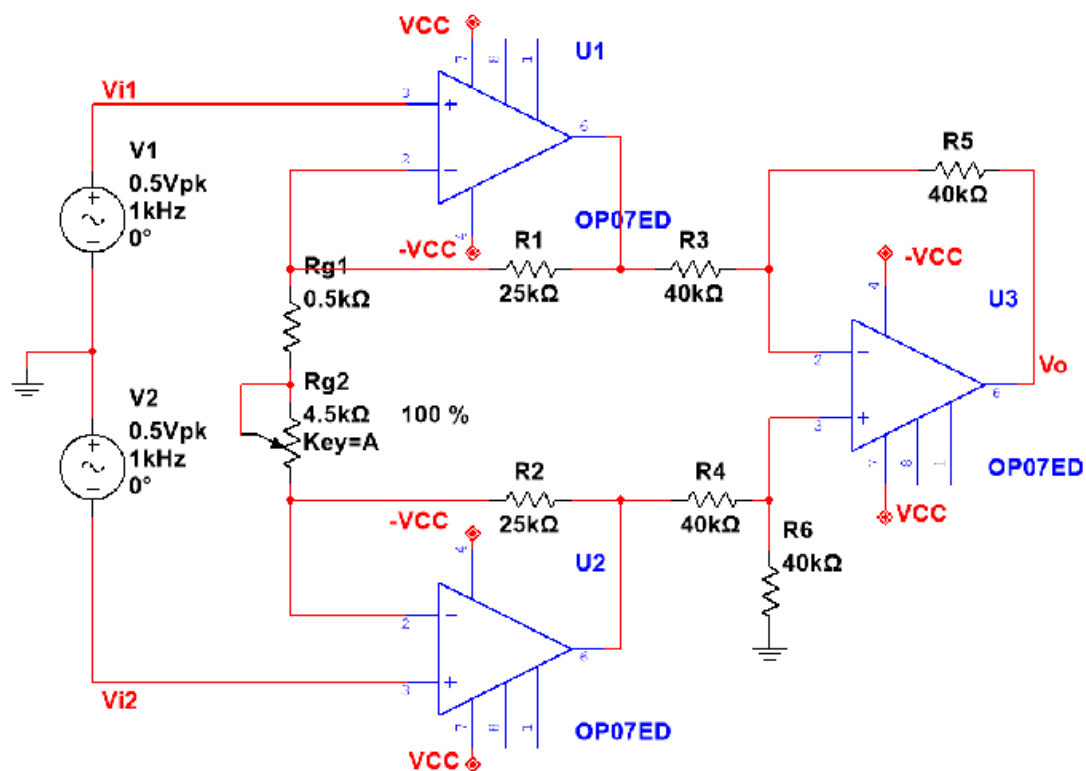

差模增益

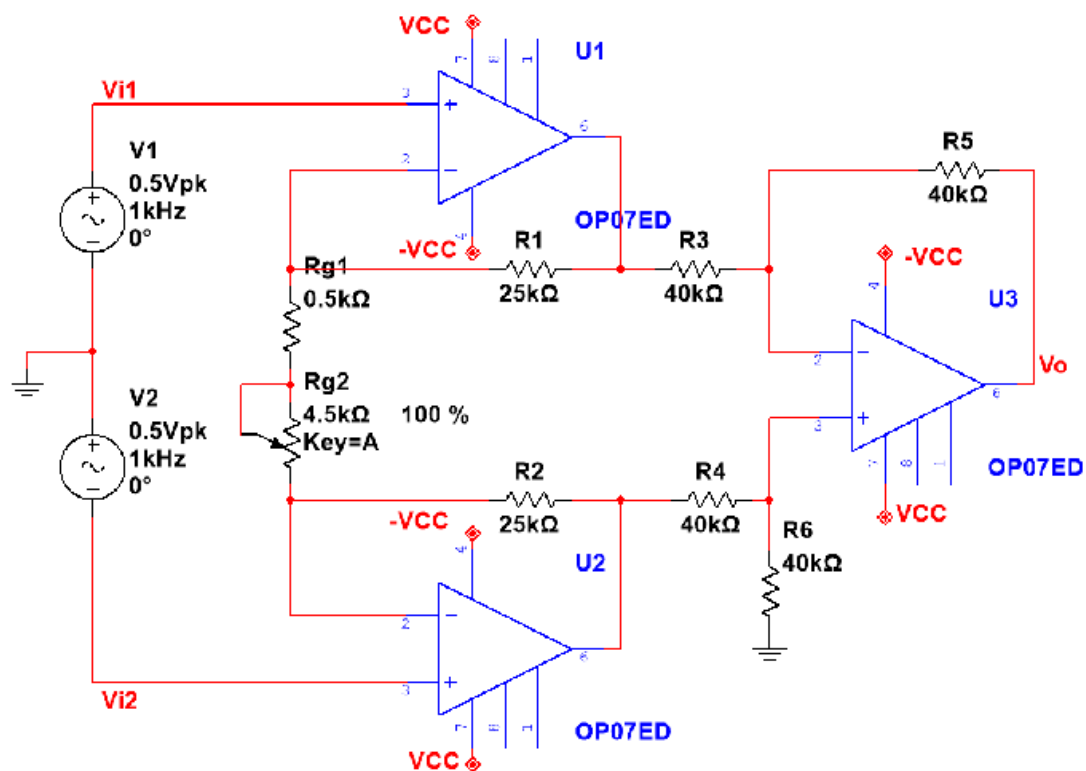
- 差分信号
 - 幅度1V, 频率1kHz
- 共模信号
 - 0V
- 瞬态仿真
- 仿真时间1ms



差模增益


$$A_{vd} = -11$$

Cursor				
			<u>V(vi1)-V(vi2)</u>	<u>V(vo)</u>
x1	250.0000μ	250.0000μ		
y1	998.1594m	-10.9750		
x2	750.0000μ	750.0000μ		
y2	-998.1594m	10.9750		
dy	-1.9963	21.9500		

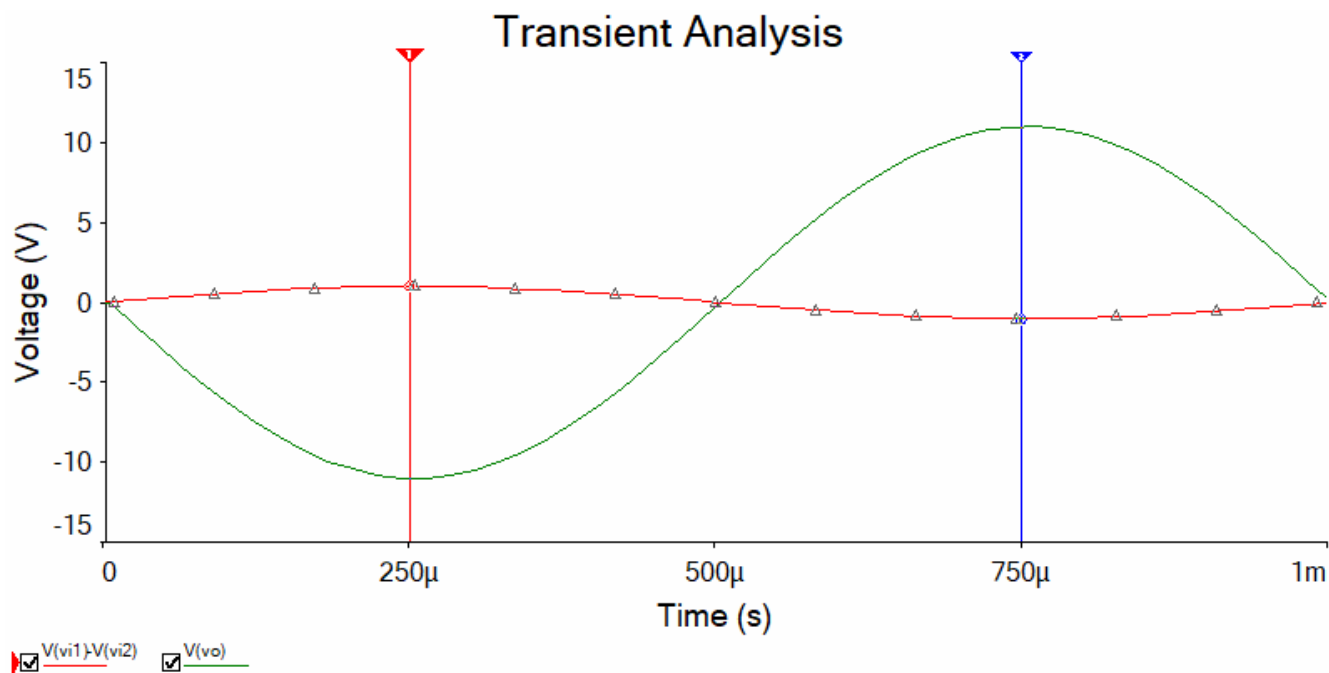


共模增益

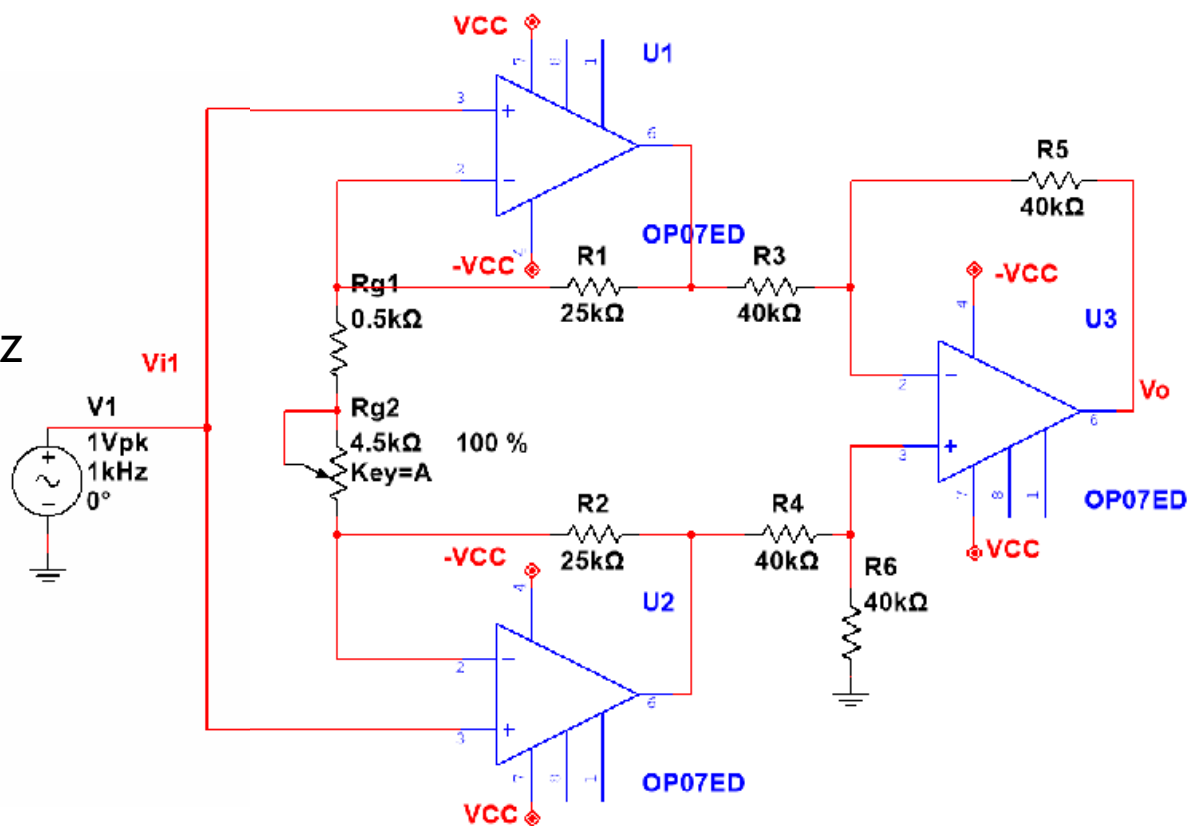- 差分信号
 - 0V
- 共模信号
 - 幅度1V, 频率1kHz
- 瞬态仿真
- 仿真时间1ms



共模增益

$$A_{vc} = -1.386 \times 10^{-6}$$

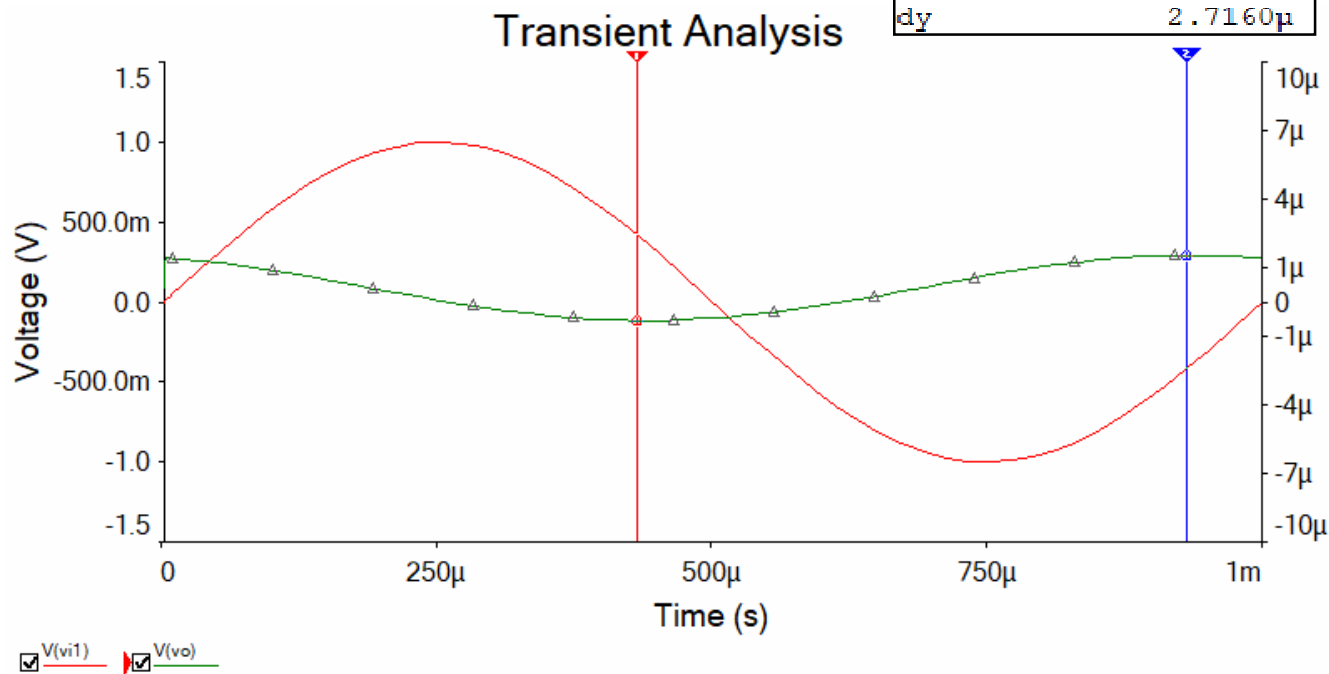

$$CMRR = 20\lg\left|\frac{A_{vd}}{A_{vc}}\right| = 20\lg\left|\frac{11}{1.358 \times 10^{-6}}\right| = 138dB$$