

浙江大学

本科实验报告

RISC-V CPU 设计

课程名称:	计算机组成与设计
姓名:	
学院:	信息与电子工程学院
专业:	电子科学与技术
学号:	
指导老师:	

January 22, 2024

目 录

一、实验目的	3
二、实验任务	3
1. 基本要求	3
2. 扩展要求	3
三、实验原理	3
1. 流水线中的控制信号	3
2. 数据相关与数据转发	4
3. 数据冒险与数据转发	5
四、分块设计及代码	5
1. 指令译码模块 (ID) 的设计	5
(1) 寄存器堆 (Registers) 子模块的设计	5
(2) 指令译码 (包含立即数产生电路) 子模块的设计	7
(3) 分支检测 (Branch Test) 电路的设计	11
(4) ID 顶层描述	12
2. 执行模块 (EX) 的设计	14
(1) ALU 子模块的设计	14
(2) 数据前推电路的设计	17
3. 数据存储器模块 (DataRAM) 的设计	19
4. 取指令级模块 (IF) 的设计	19
5. 流水线寄存器的设计	20
(1) IF/ID	20
(2) ID/EX	21
(3) EX/MEM	22
(4) MEM/WB	22
6. 顶层文件的设计	23
五、仿真与结果分析	26
1. ALU 仿真结果	26
2. Decode 模块仿真结果	27
3. IF 模块仿真结果	27
4. CPU 顶层模块仿真结果	28
六、思考题	29
七、遇到的问题及解决方案	29

一、 实验目的

- (1) 熟悉 RISC-V 指令系统。
- (2) 了解提高 CPU 性能的方法。
- (3) 掌握流水线 RISC-V 微处理器的工作原理。
- (4) 理解数据冒险、控制冒险的概念以及流水线冲突的解决方法。
- (5) 掌握流水线 RISC-V 微处理器的测试方法。
- (6) 了解用软件实现数字系统的方法。

二、 实验任务

1. 基本要求

设计一个流水线 RISC-V 微处理器, 具体要求如下所述。

- (1) 至少运行下列 RV32I 核心指令:
 - a. 算术运算指令: add、sub、addi
 - b. 逻辑运算指令: and、or、xor、slt、sltu、andi、ori、xori、slli、sltiu
 - c. 移位指令: sll、srl、sra、slli、srli、srai
 - d. 条件分支指令: beq、bne、blt、bge、bltu、bgeu
 - e. 无条件跳转指令: jal、jalr
 - f. 数据传送指令: lw、sw、lui、auipc
 - g. 空指令: nop
- (2) 采用 5 级流水线技术, 对数据冒险实现转发或阻塞功能。
- (3) 在 Nexys Video 开发系统中实现 RISC-V 微处理器, 要求 CPU 的运行速度大于 25MHz。

2. 扩展要求

- (1) 要求设计的微处理器还能运行 lb、lh、ld、lbu、lhu、lwu、sb、sh 或 sd 等字节、半字和双字数据传送指令。
- (2) 要求设计的 CPU 增加异常 (exception)、自陷 (trap)、中断 (interrupt) 等处理方案。

三、 实验原理

流水线是数字系统中一种提高系统稳定性和工作速度的方法, 广泛应用于高档 CPU 的架构中。根据 RISC-V 处理器指令的特点, 将指令整体的处理过程分为取指令 (IF)、指令译码 (ID)、执行 (EX)、存储器访问 (MEM) 和寄存器回写 (WB) 五级。一个指令的执行需要 5 个时钟周期, 每个时钟周期的上升沿来临时, 此指令所代表的一系列数据和控制信息将转移到下一级处理。

由于在流水线中, 数据和控制信息将在时钟周期的上升沿转移到下一级, 所以规定流水线转移的变量命名遵守如下格式: 名称流水线级名称。如, 在 ID 级指令译码电路 (decode) 产生的寄存器写允许信号 RegWrite 在 ID 级、EX 级、MEM 级和 WB 级上的命名分别为 RegWrite_id、RegWrite_ex、RegWrite_mem 和 RegWrite_wb。在顶层文件中, 类似的变量名称有近百个, 这样的命名方式起到了很好的识别作用。

1. 流水线中的控制信号

- (1) IF 级: 取指令级。

从 ROM 中读取指令, 并在下一个时钟沿到来时把指令送到 ID 级的指令缓冲器中。该级共有三个控制信号:

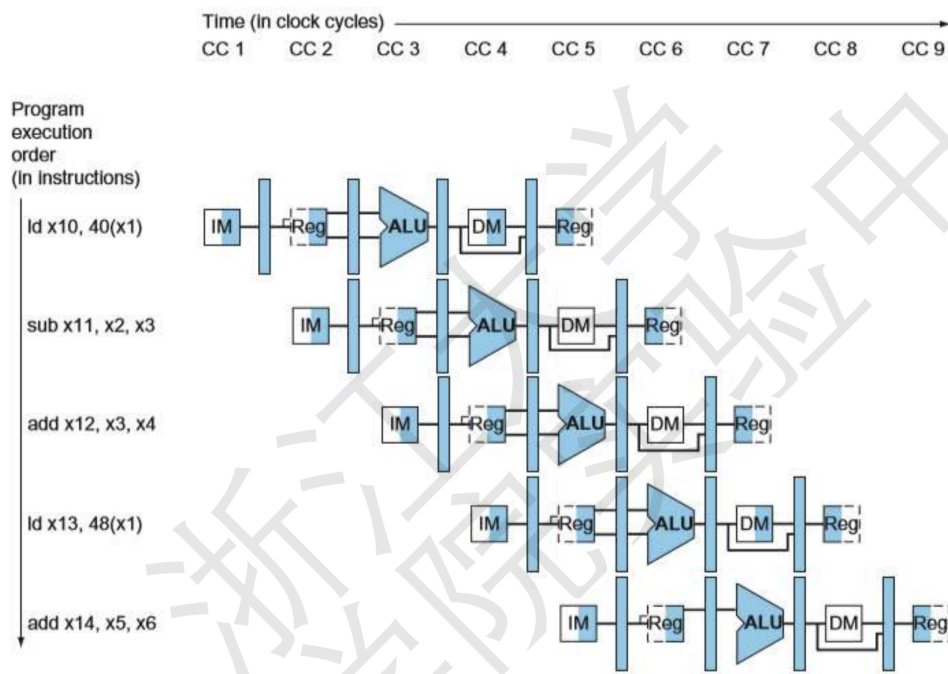


Figure 1: 流水线 CPU 工作示意图

a.PCSource: 决定下一条指令指针的控制信号, 当 PCSource=0 时, 顺序执行下一条指令; 而当 PCSource=1 时, 跳转执行。

b.IFWiite: IFWrite=0 时阻塞 IFMID 流水线, 同时暂停读取下一条指令。

c.IF_flush: IF_ftush=1 时清空 IFMID 寄存器。

(2) ID 级: 指令译码级。对来自正级的指令进行译码, 并产生相应的控制信号。整个 CPU 的控制信号基本都是在这级上产生。该级自身不需任何控制信号。

流水线冒险检测也在该级进行, 即当流水线冒险条件成立时, 冒险检测电路产生 Stall 信号清空 IDAEX 寄存器, 同时冒险检测电路产生低电平下 Write 信号阻塞 IEAD 流水线。即插入一个流水线气泡。

(3) EX 级: 执行级。此级进行算术或逻辑操作。此外数据传送指令所用的 RAM 访问地址也是在本级上实现。控制信号有 ALUCode、ALUSrcA 和 ALUSrcB, 根据这些信号确定 ALU 操作、并选择两个 ALU 操作数 ALU_A、ALU_B。

(4)MEM 级: 存储器访问级。只有在执行数据传送指令时才对存储器进行读写, 对其他指令只起到缓冲一个时钟周期的作用。该级只需存储器写操作允许信号 MemWrite。

(5) WB 级: 回写级。此级把指令执行的结果回写到寄存器堆中。该级设置信号 MemtoReg 和寄存器写操作允许信号 RegWrite。其中 MemtoReg 决定写入寄存器的数据来源: 当 MemtoReg=0 时, 回写数据来自 ALU 运算结果; 而当 MemtoReg=1 时, 回写数据来自存储器。

2. 数据相关与数据转发

如果上一条指令的结果还没有写入到寄存器中, 而下一条指令的源操作数又恰恰是此寄存器的数据, 那么, 它所获得的将是原来的数据, 而不是更新后的数据。这样的相关问题称为数据相关。在设计中, 采用数据转发和插入流水线气泡的方法解决此类相关问题。

3. 数据冒险与数据转发

当第 I 条指令读取一个寄存器, 而第 I+1 条指令为 lw, 且与 lw 写入为同一个寄存器时, 定向转发是无法解决问题的。因此, 当 lw 指令后跟一条需要读取它结果的指令时, 必须采用相应的机制来阻塞流水线, 即还需要增加一个冒险检测单元 (Hazard Detector)。它工作在 ID 级, 当检测到上述情况时, 在 lw 指令和后一条指令之间插入气泡, 使后一条指令延迟一个周期执行, 这样可将一阶数据冒险问题变成二阶数据冒险问题, 就可用转发解决。

四、 分块设计及代码

1. 指令译码模块 (ID) 的设计

指令译码模块的主要作用是从机器码中解析出指令, 并根据解析结果输出各种控制信号。ID 模块主要由指令译码 (Decode)、寄存器堆 (Registers)、冒险检测、分支检测和加法器等组成。

引脚名称	方向	说明
clk	Input	系统时钟
Instruction_id[31:0]		指令机器码
PC_id[31:0]		指令指针
RegWrite_wb		寄存器写允许信号, 高电平有效
rdAddr_wb[4:0]		寄存器的写地址。
RegWriteData_wb[31:0]		写入寄存器的数据
MemRead_ex	Output	冒险检测的输入
rdAddr_ex[4:0]		
MemtoReg_id		决定回写的数据来源 (0: ALU; 1: 存储器)
RegWrite_id		寄存器写允许信号, 高电平有效
MemWrite_id		存储器写允许信号, 高电平有效
MemRead_id		存储器读允许信号, 高电平有效
ALUCode_id[3:0]		决定 ALU 采用何种运算
ALUSrcA_id		决定 ALU 的 A 操作数的来源 (0: rs1; 1: pc)
ALUSrcB_id[1:0]		决定 ALU 的 B 操作数的来源 (2'b00: rs2; 2'b01: imm; 2'b10: 常数 4)
Stall		ID/EX 寄存器清空信号, 高电平表示插入一个流水线气泡
Branch		条件分支指令的判断结果, 高电平有效
Jump		无条件分支指令的判断结果, 高电平有效
IFWrite		阻塞流水线的信号, 低电平有效
BranchAddr[31:0]		分支地址
Imm_id[31:0]		立即数
rdAddr_id[4:0]		回写寄存器地址
rs1Addr_id[4:0]		两个数据寄存器地址
rs2Addr_id[4:0]		
rs1Data_id[31:0]		寄存器两个端口输出数据
rs2Data_id[31:0]		

Figure 2: ID 模块的输入输出引脚说明

(1) 寄存器堆 (Registers) 子模块的设计

寄存器堆由 32 个 32 位寄存器组成, 这些寄存器通过寄存器号进行读写存取。寄存器堆的原理框图如图所示。因为读取寄存器不会更改其内容, 故只需提供寄存器号即可读出该寄存器内容。读取端口采用数据选择器即可实现读取功能。应注意的是, “0” 号寄存器为常数 0。

对于往寄存器里写数据, 需要目标寄存器号 (WriteRegister)、待写入数据 (WriteData)、写允许信号 (RegWrite) 三个变量。图 30.8 中 5 位二进制译码器完成地址译码, 其输出控制目标寄存器的写使能信号 EN, 决定将数据 WriteData 写入哪个寄存器。

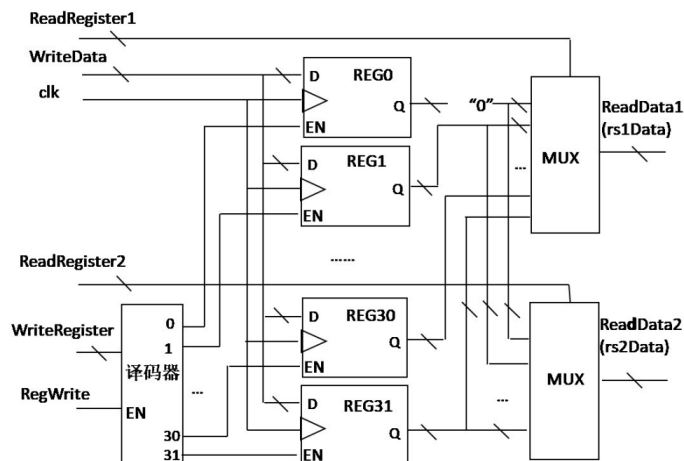


Figure 3: 寄存器堆原理图

```

1  module RBWRegisters (clk, ReadRegister1, ReadRegister2, WriteRegister, WriteData, RegWrite,
2      ReadData1, ReadData2);
3      input clk;
4      input[4:0] ReadRegister1, ReadRegister2, WriteRegister;
5      input[31:0] WriteData;
6      input RegWrite;
7      output[31:0] ReadData1, ReadData2;
8
9      reg[31:0] regs[31:0];
10     assign ReadData1 =(ReadRegister1 ==5'b0)?32'b0:regs[ReadRegister1];
11     assign ReadData2 =(ReadRegister2 ==5'b0)?32'b0:regs[ReadRegister2];
12     always @(posedge clk) if(RegWrite) regs[WriteRegister] <=WriteData;
13 endmodule

```

在流水线型 CPU 设计中, 寄存器堆设计还应解决三阶数据相关的数据转发问题。当满足三阶数据相关条件时, 寄存器具有 Read After Write 特性。设计时, 只需要在图 3 设计寄存器堆的基础上添加少量电路就可实现 Read After Write 特性, 如图 4 所示。

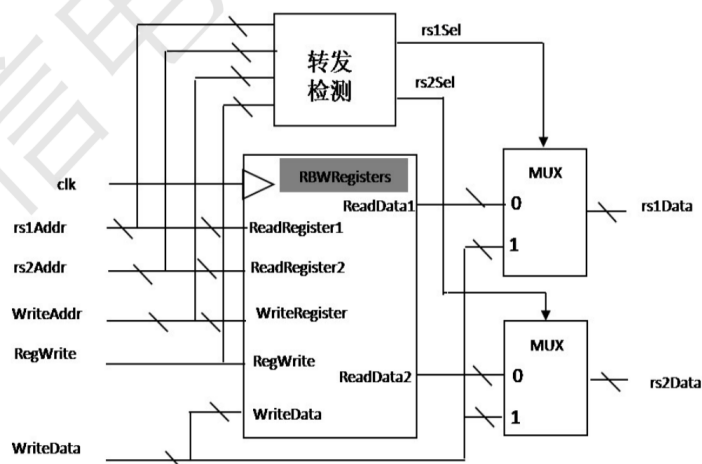


Figure 4: 具有 RAW 特性的寄存器堆原理图

其中, 转发检测电路的输出逻辑为:

$$rs1Sel = RegWrite \&\& (WriteAddr \neq 0) \&\& (WriteAddr == rs1Addr)$$

$$rs2Sel = RegWrite \&\& (WriteAddr \neq 0) \&\& (WriteAddr == rs2Addr)$$

根据该图可以得到以下代码来填入转发检测电路, 从而实现 RAW 功能:

```

1  module registers (clk, rs1Addr, rs2Addr, Regwrite, writeAddr, writeData, rs1Data, rs2Data);
2  input clk, Regwrite;
3  input[4:0] rs1Addr, rs2Addr, writeAddr;
4  input[31:0] writeData;
5  output[31:0] rs1Data, rs2Data;
6
7  wire[31:0] ReadData1, ReadData2;
8  RBWRegisters RBWRegisters0(
9  // Inputs
10 .clk(clk),
11 .ReadRegister1(rs1Addr),
12 .ReadRegister2(rs2Addr),
13 .WriteRegister(writeAddr),
14 .WriteData(writeData),
15 .RegWrite(Regwrite),
16 // Outputs
17 .ReadData1(ReadData1),
18 .ReadData2(ReadData2)
19 );
20
21 wire rs1Sel, rs2Sel;
22 assign rs1Sel = Regwrite && (writeAddr != 0) && (writeAddr == rs1Addr);
23 assign rs2Sel = Regwrite && (writeAddr != 0) && (writeAddr == rs2Addr);
24
25 assign rs1Data = rs1Sel ? writeData : ReadData1;
26 assign rs2Data = rs2Sel ? writeData : ReadData2;
27 endmodule

```

(2) 指令译码 (包含立即数产生电路) 子模块的设计

该子模块主要作用是根据指令确定各个控制信号的值, 同时产生立即数 Imm 和偏移量 offset。该模块是一个组合电路。

RISC-V 将指令分为 R、I、S、SB、U、UJ 等六类。因此, 设置 R_type、I_type、SB_type、LW、JALR、SW、LUI、AUIPC 和 JAL 等变量来表示指令类型, 其值由下式决定。

$$\begin{cases}
 R_type = (op == R_type_op) \\
 I_type = (op == I_type_op) \\
 SB_type = (op == SB_type_op) \\
 LW = (op == LW_op) \\
 JALR = (op == JALR_op) \\
 SW = (op == SW_op) \\
 LUI = (op == LUI_op) \\
 AUIPC = (op == AUIPC_op) \\
 JAL = (op == JAL_op)
 \end{cases}$$

Figure 5: 指令译码表达式

根据该表达式, 可以得到相应的指令判别代码:

```

1 //指令类型判别
2 wire R_type, I_type, SB_type, LW, JALR, SW, LUI, AUIPC, JAL;
3 assign R_type =(op ==R_type_op);
4 assign I_type =(op ==I_type_op);
5 assign SB_type =(op ==SB_type_op);
6 assign LW =(op ==LW_op);
7 assign JALR =(op ==JALR_op);
8 assign SW =(op ==SW_op);
9 assign LUI =(op ==LUI_op);
10 assign AUIPC =(op ==AUIPC_op);
11 assign JAL =(op ==JAL_op);

```

a. 只有 LW 指令读取存储器且回写数据取自存储器, 所以有

MemtoReg_id=LW

MemRead_id =LW

b. 只有 SW 指令会对存储器写数据, 所以有

MemWrite_id =SW

c. 需要进行回写的指令类型有 R_type、I_type、LW、JALR、LUI、AUIPC 和 JAL。所以有

RegWrite_id =R_type || I_type || LW || JALR || LUI || AUIPC || JAL

d. 只有 JALR 和 JAL 两条无条件分支指令, 所以有

Jump=JALR || JAL

e. 操作数 A 和 B 的选择信号的确定

类型	ALUSrcA_id	ALUSrcB_id[1:0]	说明
R_type	0	2'b00	rd=rs1 op rs2
I_type	0	2'b01	rd=rs1 op imm
LW	0	2'b01	rs1 + imm
SW	0	2'b01	rs1 + imm
JALR	1	2'b10	rd=pc + 4
JAL	1	2'b10	rd=pc + 4
LUI	1'bx	2'b01	rd= imm
AUIPC	1	2'b01	rd=pc + imm

Figure 6: 操作数功能表

对以上表达进行编程, 即得到:

```

1 //LW 指令读取存储器且回写数据取自存储器
2 assign MemtoReg=LW;
3 assign MemRead=LW;
4
5 //SW 指令会对存储器写数据
6 assign MemWrite=SW;
7
8 //需要进行回写的指令类型有 R_type、I_type、LW、JALR、LUI、AUIPC 和 JAL
9 assign RegWrite =R_type ||I_type ||LW ||JALR ||LUI ||AUIPC ||JAL;
10
11 //JALR 和 JAL 两条无条件分支指令
12 assign Jump=JALR ||JAL;
13
14 //操作数 A 和 B 的选择信号的确定
15 assign ALUSrcA =JALR ||JAL ||AUIPC;
16 assign ALUSrcB[1] =JAL ||JALR;
17 assign ALUSrcB[0] =~(R_type ||JAL ||JALR);

```

f.ALUCode 的确定

确定 ALUcode 的功能表如图所示:

R_type	I_type	LUI	funct3	funct7[6] (funct6[5])	ALUCode	备注
1	0	0	3'o0	0	4'd 0	加
1	0	0	3'o0	1	4'd 1	减
1	0	0	3'o1	0	4'd 6	左移 A << B
1	0	0	3'o2	0	4'd 9	A<B?1:0
1	0	0	3'o3	0	4'd 10	A<B?1:0 (无符号数)
1	0	0	3'o4	0	4'd 4	异或
1	0	0	3'o5	0	4'd 7	右移 A >> B
1	0	0	3'o5	1	4'd 8	算术右移 A >>> B
1	0	0	3'o6	0	4'd 5	或
1	0	0	3'o7	0	4'd 3	与
0	1	0	3'o0	x	4'd 0	加
0	1	0	3'o1	x	4'd 6	左移
0	1	0	3'o2	x	4'd 9	A<B?1:0
0	1	0	3'o3	x	4'd 10	A<B?1:0 (无符号数)
0	1	0	3'o4	x	4'd 4	异或
0	1	0	3'o5	0	4'd 7	右移 A >> B
0	1	0	3'o5	1	4'd 8	算术右移 A >>> B
0	1	0	3'o6	x	4'd 5	或
0	1	0	3'o7	x	4'd 3	与
0	0	1	x	x	4'd 2	送数:ALUResult=B
其它					4'd 0	加

Figure 7: ALUcode 功能表

```

1 //ALUCode 的确定
2 always@(*) begin
3     if (LUI&(~R_type)&(~I_type))
4         ALUCode =alu_lui;
5     else if((R_type|I_type)&(~LUI))
6         begin
7             case (funct3)
8             ADD_func3: begin
9                 if((R_type&(~funct6_7))|I_type)
10                     ALUCode =alu_add;
11                 else if(R_type&funct6_7)
12                     ALUCode =alu_sub;
13             end
14             SLL_func3: begin
15                 if((R_type&(~funct6_7))|I_type)
16                     ALUCode =alu_sll;
17             end
18             SLT_func3: begin
19                 if((R_type&(~funct6_7))|I_type)
20                     ALUCode =alu_slt;
21             end
22             SLTU_func3:begin
23                 if((R_type&(~funct6_7))|I_type)
24                     ALUCode =alu_sltu;
25             end
26             XOR_func3: begin
27                 if((R_type&(~funct6_7))|I_type)
28                     ALUCode =alu_xor;
29             end
30             SRL_func3: begin
31                 if((R_type&(~funct6_7))|(I_type&(~funct6_7)))
32                     ALUCode =alu_srl;
33                 else if((R_type&funct6_7)|(I_type&funct6_7))
34                     ALUCode =alu_sra;
35             end
36             OR_func3: begin
37                 if((R_type&(~funct6_7))|I_type)
38                     ALUCode =alu_or;
39             end
40             AND_func3: begin

```

```

41         if((R_type&(~funct6_7))|I_type)
42             ALUCode =alu_and;
43         end
44         default: ALUCode =alu_add;
45         endcase
46     end
47
48 else
49     ALUCode =alu_add;
50 end

```

g. 立即数产生电路 (ImmGen) 设计

I_type、SB_type、LW、JALR、SW、LUI、AUIPC 和 JAL 这几类指令均用到立即数。由于 I_type 的算术逻辑运算与移位运算指令的立即数构成方法不同，这里再设定一个变量 Shift 来区分两者。Shift=1 表示移位运算，否则为算术逻辑运算。其表达式如下：

$$Shift = (funct3 == 1) || (funct3 == 5)$$

立即数产生方法如图所示：

类别	Shift	Imm	offset
I_type	1	{26'd0,inst[25:20]}	-
I_type	0	{20{inst[31]};inst[31:20]}	-
LW	x		-
JALR	x	-	{20{inst[31]};inst[31:20]}
SW	x	{20{inst[31]};inst[31:25],inst[11:7]}	-
JAL	x	-	{11{inst[31]};inst[31],inst[19:12],inst[20],inst[30:21],1'b0}
LUI	x	{inst[31:12],12'd0}	-
AUIPC	x		-
SB_type	x	-	{19{inst[31]};inst[31],inst[7],inst[30:25],inst[11:8],1'b0}

Figure 8: 立即数产生方法

因此，代码结构为：

```

1  always@(*) begin
2      if(I_type) begin
3          Imm =Shift?{26'd0, Instruction[25:20]}:{20{Instruction[31]}}, Instruction[31:20];
4          offset =32'bx;
5      end
6      else if(LW) begin
7          Imm ={{20{Instruction[31]}}, Instruction[31:20]};
8          offset =32'bx;
9      end
10     else if(JALR) begin
11         Imm =32'bx;
12         offset ={{20{Instruction[31]}}, Instruction[31:20]};
13     end
14     else if(SW) begin
15         Imm ={{20{Instruction[31]}}, Instruction[31:25], Instruction[11:7]};
16         offset= 32'bx;
17     end
18     else if(JAL) begin
19         Imm =32'bx;
20         offset ={{11{Instruction[31]}}, Instruction[31], Instruction[19:12], Instruction[20],
21             Instruction[30:21], 1'b0};
22     end
23     else if(LUI ||AUIPC) begin
24         Imm ={Instruction[31:12], 12'd0};
25         offset= 32'bx;
26     end

```

```

26     else if(SB_type) begin
27         Imm = 32'bx;
28         offset = {{19{Instruction[31]}}, Instruction[31], Instruction[7], Instruction[30:25],
                    Instruction[11:8], 1'b0};
29     end
30     else begin
31         Imm = 32'bx;
32         offset = 32'bx;
33     end
34 end

```

(3) 分支检测 (Branch Test) 电路的设计

分支检测电路主要用于判断分支条件是否成立, 在 Verilog HDL 可以用比较运算符 “>”、“==” 和 “<” 描述, 但要注意符号数和无符号数的处理方法不同。在这里, 我们用加法器来实现。

a. 用一个 32 位加法器完成 $rs1Data + (rs2Data) + 1$ (即 $rs1Data - rs2Data$), 设结果为 $sum[31:0]$ 。备注: 此处使用 lab8 中编写的 32 位进位选择加法器。

b. 确定比较运算的结果。对于比较运算来说, 如果最高位不同, 即 $rs1Data[31] \neq rs2Data[31]$, 可根据 $rs1Data$ 、 $rs2Data$ 决定比较结果, 但是应注意符号数、无符号数的最高位 $rs1Data$ 、 $rs2Data$ 代表意义不同。若两数最高位相同, 则两数之差不会溢出, 所以比较运算结果可由两个操作数之差的符号位 $sum[31]$ 决定。

在符号数比较运算中, $rs1Data < rs2Data$ 有以下两种情况:

- $rs1Data$ 为负数、 $rs2Data$ 为 0 或正数: $rs1Data[31] \&\& (rs2Data[31])$
- $rs1Data$ 、 $rs2Data$ 符号相同, sum 为负: $(rs1Data[31] \hat{=} rs2Data[31]) \&\& sum[31]$

因此, 符号数 $rs1Data < rs2Data$ 比较运算结果为

$$isLT = rs1Data[31] \&\& (rs2Data[31]) || (rs1Data[31] \hat{=} rs2Data[31]) \&\& sum[31]$$

同样地, 无符号数比较运算中, $rs1Data < rs2Data$ 有以下两种情况:

- $rs1Data$ 最高位为 0、 $rs2Data$ 最高位为 1: $(rs1Data[31]) \&\& rs2Data[31]$
- $rs1Data$ 、 $rs2Data$ 最高位相同, sum 为负: $(rs1Data[31] \hat{=} rs2Data[31]) \&\& sum[31]$

因此, 无符号数比较运算结果为

$$isLTU = (rs1Data[31]) \&\& rs2Data[31] || (rs1Data[31] \hat{=} rs2Data[31]) \&\& sum[31]$$

```

1  module BranchTest(
2      input[31:0] Instruction,
3      input[31:0] rs1Data,
4      input[31:0] rs2Data,
5      output reg Branch
6  );
7
8      parameter SB_type_op = 7'b1100011;
9      parameter BEQ_FUNCT3 = 3'o0;
10     parameter BNE_FUNCT3 = 3'o1;
11     parameter BLT_FUNCT3 = 3'o4;
12     parameter BGE_FUNCT3 = 3'o5;
13     parameter BLTU_FUNCT3 = 3'o6;
14     parameter BGEU_FUNCT3 = 3'o7;
15
16     wire[31:0] sum;
17     Add_32bit adder_BT(
18         .a(rs1Data),
19         .b(~rs2Data),
20         .ci(1),
21         .sum(sum),
22         .c_out()

```

```

23   );
24
25   wire isLT, isLTU;
26   assign isLT = rs1Data[31]&&(~rs2Data[31]) || (rs1Data[31]~^rs2Data[31])&&sum[31]; // 绐~彿鏂鐗�瘡?
27   assign isLTU = (~rs1Data[31])&&rs2Data[31] || (rs1Data[31]~^rs2Data[31])&&sum[31]; // 鐙�?鑾峰?
28
29   wire[6:0] op;
30   wire[2:0] funct3;
31   wire SB_type;
32
33   assign op = Instruction[6:0];
34   assign funct3 = Instruction[14:12];
35   assign SB_type = (op == SB_type_op);
36
37   always@(*)begin
38
39       if(SB_type) begin
40           case (funct3)
41               BEQ_FUNCT3: Branch = ~(|sum[31:0]);
42               BNE_FUNCT3: Branch = |sum[31:0];
43               BLT_FUNCT3: Branch = isLT;
44               BGE_FUNCT3: Branch = ~isLT;
45               BLTU_FUNCT3: Branch = isLTU;
46               BGEU_FUNCT3: Branch = ~isLTU;
47               default: Branch = 0;
48           endcase
49       end
50   else
51       Branch = 0;
52   end
53
54   endmodule

```

(4) ID 顶层描述

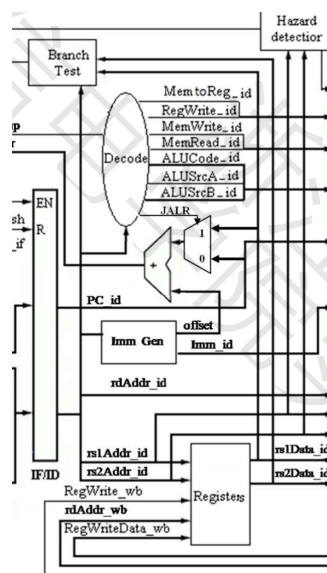


Figure 9: ID 模块原理图

根据该原理图，我们可以将各模块链接形成 ID 的顶层设计：

```

1  module ID(clk,Instruction_id, PC_id, RegWrite_wb, rdAddr_wb, RegWriteData_wb, MemRead_ex,
2  rdAddr_ex, MemtoReg_id, RegWrite_id, MemWrite_id, MemRead_id, ALUCode_id,
3  ALUSrcA_id, ALUSrcB_id, Stall, Branch, Jump, IFWrite, JumpAddr, Imm_id,
4  rs1Data_id, rs2Data_id,rs1Addr_id,rs2Addr_id,rdAddr_id);
5
6  input clk;
7  input [31:0] Instruction_id;
8  input [31:0] PC_id;
9  input RegWrite_wb;
10 input [4:0] rdAddr_wb;
11 input [31:0] RegWriteData_wb;
12 input MemRead_ex;
13 input [4:0] rdAddr_ex;
14 output MemtoReg_id;
15 output RegWrite_id;
16 output MemWrite_id;
17 output MemRead_id;
18 output [3:0] ALUCode_id;
19 output ALUSrcA_id;
20 output [1:0]ALUSrcB_id;
21 output Stall;
22 output Branch;
23 output Jump;
24 output IFWrite;
25 output [31:0] JumpAddr;
26 output [31:0] Imm_id;
27 output [31:0] rs1Data_id;
28 output [31:0] rs2Data_id;
29 output[4:0] rs1Addr_id,rs2Addr_id,rdAddr_id;
30
31 assign rs1Addr_id =Instruction_id[19:15];
32 assign rs2Addr_id =Instruction_id[24:20];
33 assign rdAddr_id =Instruction_id[11:7];
34
35 registers registers_ID(
36 // Inputs
37 .clk(clk),
38 .rs1Addr(rs1Addr_id),
39 .rs2Addr(rs2Addr_id),
40 .RegWrite(RegWrite_wb),
41 .writeAddr(rdAddr_wb),
42 .writeData(RegWriteData_wb),
43 // Outputs
44 .rs1Data(rs1Data_id),
45 .rs2Data(rs2Data_id)
46 );
47
48
49 wire JALR;
50 wire[31:0] offset;
51
52 Decode Decode0(
53 .Instruction(Instruction_id),
54 .MemtoReg(MemtoReg_id),
55 .RegWrite(RegWrite_id),
56 .MemWrite(MemWrite_id),
57 .MemRead(MemRead_id),
58 .ALUCode(ALUCode_id),
59 .ALUSrcA(ALUSrcA_id),
60 .ALUSrcB(ALUSrcB_id),
61 .Jump(Jump),
62 .JALR(JALR),
63 .Imm(Imm_id),
64 .offset(offset)
65 );
66
67 BranchTest BranchTest0(

```

```

68     .Instruction(Instruction_id),
69     .rs1Data(rs1Data_id),
70     .rs2Data(rs2Data_id),
71     .Branch(Branch)
72 );
73
74 wire[31:0] base_addr;
75 assign base_addr = JALR?rs1Data_id:PC_id;
76
77 Add_32bit adder_ID(
78     .a(offset),
79     .b(base_addr),
80     .ci(0),
81     .sum(JumpAddr),
82     .c_out()
83 );
84
85 assign stall = ((rdAddr_ex==rs1Addr_id) || (rdAddr_ex==rs2Addr_id)) &&MemRead_ex;
86 assign IFwrite = ~stall;
87
88 endmodule
89 endmodule

```

2. 执行模块 (EX) 的设计

执行模块主要由 ALU 子模块、数据前推电路 (Forwarding) 及若干数据选择器组成。其输入输出信号如下所示。

引脚名称	方向	说明
ALUCode_ex[3:0]	Input	决定 ALU 采用何种运算
ALUSrcA_ex		决定 ALU 的 A 操作数的来源 (rs1、PC)
ALUSrcB_ex[1:0]		决定 ALU 的 B 操作数的来源(rs2、imm 和常数 4)
Imm_ex[31:0]		立即数
rs1Addr_ex[4:0]		rs1 寄存器地址
rs2Addr_ex[4:0]		rs2 寄存器地址
rs1Data_ex[31:0]		rs1 寄存器数据
rs2Data_ex[31:0]		rs2 寄存器数据
PC_ex[31:0]		指令指针
RegWriteData_wb[31:0]		写入寄存器的数据
ALUResult_mem[31:0]		ALU 输出数据
rdAddr_mem[4:0]		寄存器的写地址
rdAddr_wb[4:0]		
RegWrite_mem		寄存器写允许信号
RegWrite_wb		
ALUResult_ex[31:0]	Output	ALU 运算结果
MemWriteData_ex[31:0]		存储器的回写数据
ALU_A [31:0]		ALU 操作数, 测试时使用
ALU_B [31:0]		

Figure 10: EX 模块输入输出信号

(1) ALU 子模块的设计

算术逻辑运算单元 (ALU) 提供 CPU 的基本运算能力, 如加、减、与、或、比较、移位等。具体而言, ALU 输入为两个操作数 A、B 和控制信号 ALUCode, 由控制信号 ALUCode 决定采用何种运算, 运算结果为 ALUResult。

对于在 ALU 中所使用的 32bit 加法器, 直接使用实验 8 中的超进位加法器。

```

1 module Add_4bit(
2     input[3:0] a,
3     input[3:0] b,
4     input c_in,

```

ALUCode	ALUResult
4'b0000	A + B
4'b0001	A - B
4'b0010	B
4'b0011	A & B
4'b0100	A ^ B
4'b0101	A B
4'b0110	A << B
4'b0111	A >> B
4'b1000	A >>> B
4'b1001	A < B? 1:0, 其中 A、B 为有符号数
4'b1010	A < B? 1:0, 其中 A、B 为无符号数

Figure 11: ALU 功能表

```

5
6   output[3:0] sum,
7   output c_out
8 );
9   wire[3:0] g,p,c;
10
11   assign p=a^b;
12   assign g=a&b;
13   assign c[0]=g[0]|(p[0]&c_in);
14   assign c[1]=g[1]|(p[1]&(g[0]|(p[0]&c_in)));
15   assign c[2]=g[2]|(p[2]&(g[1]|(p[1]&(g[0]|(p[0]&c_in)))));
16   assign c[3]=g[3]|(p[3]&(g[2]|(p[2]&(g[1]|(p[1]&(g[0]|(p[0]&c_in)))))));
17   assign c_out=c[3];
18
19   assign sum[0]=p[0]&(!g[0])^c_in;
20   assign sum[1]=p[1]&(!g[1])^c[0];
21   assign sum[2]=p[2]&(!g[2])^c[1];
22   assign sum[3]=p[3]&(!g[3])^c[2];
23
24   endmodule
25
26
27   module Add_middle(
28   input [3:0] a,
29   input [3:0] b,
30   input c_in,
31
32   output reg [3:0] sum,
33   output c_out
34 );
35
36   wire [3:0] sum1, sum2;
37   wire c_out1, c_out2;
38   reg c1=0;
39   reg c2=1;
40   Add_4bit A41(.a(a), .b(b), .c_in(c1), .sum(sum1), .c_out(c_out1));
41   Add_4bit A42(.a(a), .b(b), .c_in(c2), .sum(sum2), .c_out(c_out2));
42   assign c_out=c_in &c_out2 |c_out1;
43
44   always @(*)begin
45   if(c_in ==0) sum=sum1;
46   else sum=sum2;
47   end
48
49   endmodule
50
51
52   module Add_32bit(
53   input [31:0] a,
54   input [31:0] b,
55   input ci,
56

```

```

57     output [31:0]sum,
58     output c_out
59 );
60 wire c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7;
61 Add_4bit A40(.a(a[3:0]), .b(b[3:0]), .c_in(ci), .sum(sum[3:0]), .c_out(c1));
62 Add_middle AM1(.a(a[7:4]), .b(b[7:4]), .c_in(c1), .sum(sum[7:4]), .c_out(c2));
63 Add_middle AM2(.a(a[11:8]), .b(b[11:8]), .c_in(c2), .sum(sum[11:8]), .c_out(c3));
64 Add_middle AM3(.a(a[15:12]), .b(b[15:12]), .c_in(c3), .sum(sum[15:12]), .c_out(c4));
65 Add_middle AM4(.a(a[19:16]), .b(b[19:16]), .c_in(c4), .sum(sum[19:16]), .c_out(c5));
66 Add_middle AM5(.a(a[23:20]), .b(b[23:20]), .c_in(c5), .sum(sum[23:20]), .c_out(c6));
67 Add_middle AM6(.a(a[27:24]), .b(b[27:24]), .c_in(c6), .sum(sum[27:24]), .c_out(c7));
68 Add_middle AM7(.a(a[31:28]), .b(b[31:28]), .c_in(c7), .sum(sum[31:28]), .c_out(c_out));
69 endmodule

```

减法、比较 (slt、sltu) 均用加法器和必要辅助电路来实现。图 30.10 中的 Binvert 信号控制加减运算；若 Binvert 信号为低电平，则实现加法运算：sum=A+B；若 Binvert 信号为高电平，则电路为减法运算 sum=A-B。除加法外，减法、比较和分支指令都应使电路工作在减法状态，所以：

$$Binvert = (ALUCode == 0)$$

Verilog HDL 的算术右移的运算符是“>>”。要实现算术右移应注意，被移位对象必须定义是 reg 类型，但是在 sra 指令，被移位的对象操作数 A 为输入信号，不能定义为 reg 类型。因此，必须引入 reg 类型中间变量 A_reg，相应的 Verilog HDL 语句为 reg signed[31:0] A_reg; always @ (*) begin A_reg=A; end 引入 reg 类型的中间变量 A_reg 后，就可对 A_reg 进行算术右移操作。

根据以上分析，即可对 ALU 模块进行描述：

```

1  module ALU (
2  // Outputs
3  ALUResult,
4  // Inputs
5  ALUCode, A, B);
6  input [3:0] ALUCode;      // Operation select
7  input [31:0] A, B;
8  output reg [31:0] ALUResult;
9
10 // Decoded ALU operation select (ALUOpSel) signals
11 parameter alu_add= 4'b0000;
12 parameter alu_sub= 4'b0001;
13 parameter alu_lui= 4'b0010;
14 parameter alu_and= 4'b0011;
15 parameter alu_xor= 4'b0100;
16 parameter alu_or = 4'b0101;
17 parameter alu_sll= 4'b0110;
18 parameter alu_srl= 4'b0111;
19 parameter alu_sra= 4'b1000;
20 parameter alu_slt= 4'b1001;
21 parameter alu_sltu= 4'b1010;
22
23 wire c1, c2;
24 wire [31:0]result_add, result_sub, result_slt, result_sltu;
25 wire [31:0]B_sub;
26 wire signed [31:0] A_sign;
27 assign A_sign=A;
28
29 assign B_sub=~B;
30 Add_32bit ADD_alu1(.a(A), .b(B), .ci(0), .sum(result_add), .c_out(c1));
31 Add_32bit ADD_alu2(.a(A), .b(B_sub), .ci(1), .sum(result_sub), .c_out(c2));
32
33 always@(*) begin
34     case(ALUCode)
35         alu_add: ALUResult=result_add;
36         alu_sub: ALUResult=result_sub;
37         alu_lui: ALUResult=B;

```



```

38     alu_and: ALUResult=A&B;
39     alu_xor: ALUResult=A^B;
40     alu_or: ALUResult=A|B;
41     alu_sll: ALUResult=A<<B;
42     alu_srl: ALUResult=A>>B;
43     alu_sra: ALUResult=A_sign>>>B;
44     alu_slt: ALUResult= (c2==1)? 1:0;
45     alu_sltu:
46         begin
47             if(A<B) ALUResult=1;
48             else ALUResult=0;
49         end
50     default: ALUResult=result_add;
51 endcase
52 end
53
54 endmodule

```

(2) 数据前推电路的设计

操作数 A 和 B 分别由数据选择器决定, 数据选择器地址信号 ForwardA、ForwardB 的含义如表所示。

地 址	操作数来源	说 明
ForwardA=2'b00	rs1Data_ex	操作数 A 来自寄存器堆
ForwardA=2'b01	RegWriteData_wb	操作数 A 来自二阶数据相关的转发数据
ForwardA=2'b10	ALUResult_mem	操作数 A 来自一阶数据相关的转发数据
ForwardB=2'b00	rs2Data_ex	操作数 B 来自寄存器堆
ForwardB=2'b01	RegWriteData_wb	操作数 B 来自二阶数据相关的转发数据
ForwardB=2'b10	ALUResult_mem	操作数 B 来自一阶数据相关的转发数据

Figure 12: 前推电路输出信号的含义

$$ForwardA[0] = RegWrite_wb \& \& (rdAddr_wb \neq 0) \& \& (rdAddr_mem \neq rs1Addr_ex) \& \& (rdAddr_wb == rs1Addr_ex)$$

$$ForwardA[1] = RegWrite_mem \& \& (rdAddr_mem \neq 0) \& \& (rdAddr_mem == rs1Addr_ex)$$

$$ForwardB[0] = RegWrite_wb \& \& (rdAddr_wb \neq 0) \& \& (rd_mem \neq rs2Addr_ex) \& \& (rdAddr_wb == rs2Addr_ex)$$

$$ForwardB[1] = RegWrite_mem \& \& (rdAddr_mem \neq 0) \& \& (rdAddr_mem == rs2Addr_ex)$$

数据前推电路直接在 EX 的顶层实现。并根据 EX 模块原理图进行顶层连接。

```

1     module EX(ALUCode_ex, ALUSrcA_ex, ALUSrcB_ex, Imm_ex, rs1Addr_ex, rs2Addr_ex, rs1Data_ex,
2     rs2Data_ex, PC_ex, RegWriteData_wb, ALUResult_mem, rdAddr_mem, rdAddr_wb,
3     RegWrite_mem, RegWrite_wb, ALUResult_ex, MemWriteData_ex, ALU_A, ALU_B);
4
5     input [3:0] ALUCode_ex;
6     input ALUSrcA_ex;
7     input [1:0] ALUSrcB_ex;
8     input [31:0] Imm_ex;
9     input [4:0] rs1Addr_ex;
10    input [4:0] rs2Addr_ex;
11    input [31:0] rs1Data_ex;
12    input [31:0] rs2Data_ex;
13    input [31:0] PC_ex;
14    input [31:0] RegWriteData_wb;
15    input [31:0] ALUResult_mem;
16    input [4:0] rdAddr_mem;
17    input [4:0] rdAddr_wb;
18    input RegWrite_mem;

```

 


Figure 13: EX 模块原理图

```

19  input RegWrite_wb;
20  output [31:0] ALUResult_ex;
21  output [31:0] MemWriteData_ex;
22  output [31:0] ALU_A;
23  output [31:0] ALU_B;
24
25  wire[1:0] ForwardA, ForwardB; //mux input
26  wire [31:0] A; // mux1 output
27  wire [31:0] B; // mux2 output
28
29  assign ForwardA[0] =RegWrite_wb &&(rdAddr_wb!=0) &&(rdAddr_mem!=rs1Addr_ex) &&(
    rdAddr_wb==rs1Addr_ex);
30  assign ForwardA[1] =RegWrite_mem &&(rdAddr_mem!=0) &&(rdAddr_mem==rs1Addr_ex);
31  assign ForwardB[0] =RegWrite_wb &&(rdAddr_wb!=0) &&(rdAddr_mem!=rs2Addr_ex) &&(
    rdAddr_wb==rs2Addr_ex);
32  assign ForwardB[1] =RegWrite_mem &&(rdAddr_mem!=0) &&(rdAddr_mem==rs2Addr_ex);
33
34  mux mux_ex1(.a(rs1Data_ex), .b(RegWriteData_wb), .c(ALUResult_mem), .select(ForwardA), .
    result(A));
35  mux mux_ex2(.a(rs2Data_ex), .b(RegWriteData_wb), .c(ALUResult_mem), .select(ForwardB), .
    result(B));
36
37  //mux2 output赋值为MemwriteData, 写入mem
38  assign MemWriteData_ex =B;
39
40  //2->1数据选择器 output
41  assign ALU_A =ALUSrcA_ex? PC_ex:A;
42
43  mux mux_ex3(.a(B), .b(Imm_ex), .c(32'd4), .select(ALUSrcB_ex), .result(ALU_B));
44
45  ALU ALU_ex(.ALUCode(ALUCode_ex), .A(ALU_A), .B(ALU_B), .ALUResult(ALUResult_ex));
46
47
48  endmodule

```

3. 数据存储模块 (DataRAM) 的设计

数据存储器可用 Xilinx 的 IP 内核实现。考虑到 FPGA 的资源, 数据存储器可设计为容量为 64x32bit 的单端口 RAM, 输出采用组合输出 (Non Registered)。由于数据存储容量为 64x32bit, 故存储器地址共 6 位, 与 ALUResult_mem[7:2] 连接。

 


Figure 14: DataRAM1

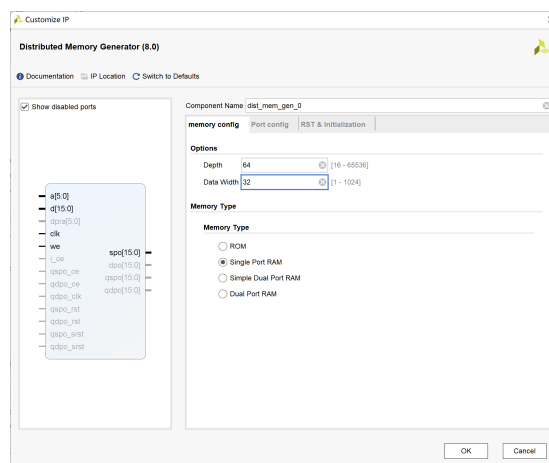


Figure 15: DataRAM2

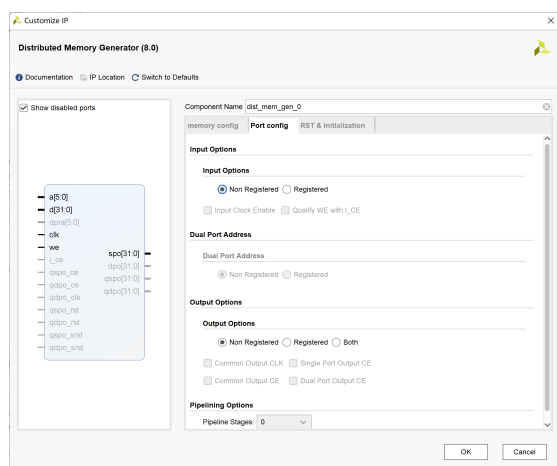


Figure 16: DataRAM3

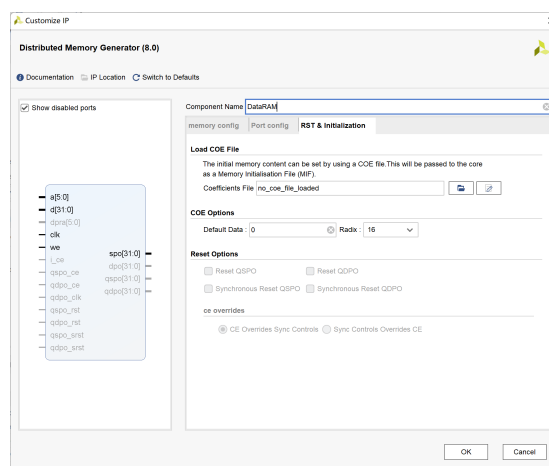


Figure 17: DataRAM4

4. 取指令级模块 (IF) 的设计

IF 模块由指令指针寄存器 (PC)、指令存储器子模块 (Instruction ROM)、指令指针选择器 (MUX) 和一个 32 位加法器组成。

由表可看出, 指令存储器为组合存储器, 可用 Verilog HDL 设计一个查找表阵列 ROM。考虑到 FPGA 的资源, 该 ROM 容量可设计为 64x32bit。

借用提供的存储器模块 InstructionROM, 对 IF 模块进行描述。

```

1 module IF(clk, reset, Branch, Jump, IFwrite, JumpAddr, Instruction_if, PC, IF_flush);
2
3 input clk;

```

引脚名称	方向	说明
clk	Input	系统时钟
reset		系统复位信号, 高电平有效
Branch		条件分支指令的条件判断结果
Jump		无条件分支指令的条件判断结果
IFWrite		流水线阻塞信号
JumpAddr[31:0]		分支地址
Instruction [31:0]	Output	指令机器码
IF_flush		流水线清空信号
PC [31:0]		PC 值

Figure 18: IF 输入输出引脚说明

```

4   input reset;
5   input Branch;
6   input Jump;
7   input IFWrite;
8   input [31:0] JumpAddr;
9   output [31:0] Instruction_if;
10  output [31:0] PC;
11  output IF_flush;
12
13  wire[31:0] NextPC_if, PCSource;
14  reg[31:0] PC;
15
16  assign IF_flush =Branch ||Jump;
17
18  assign PCSource =IF_flush?JumpAddr:NextPC_if;
19
20  always@(posedge clk) begin
21      if(reset)
22          PC <=32'd0;
23      else if(IFWrite)
24          PC <=PCSource;
25      else
26          PC <=PC;
27  end
28
29  //PC+4
30  Add_32bit adder_IF(.a(PC), .b(32'd4), .ci(0), .sum(NextPC_if), .c_out());
31
32  //指令存储模块调用
33  InstructionROM InstrOM0(.addr(PC[7:2]), .dout(Instruction_if));
34
35  endmodule

```

5. 流水线寄存器的设计

流水线寄存器负责将流水线的各部分分开, 共有 IF/ID、ID/EX、EX/MEM、MEM/WB 四组, 对四组流水线寄存器要求不完全相同, 因此设计也有不同考虑。

EX/MEM、MEM/WB 两组流水线寄存器只是普通的 D 型寄存器。

(1) IF/ID

```

1   module IFID(
2       input clk,
3       input en,
4       input reset,
5       input[31:0] PC_if,
6       input[31:0] Instruction_if,
7

```

```

8     output reg [31:0]PC_id,
9     output reg [31:0]Instruction_id
10    );
11
12    always@(posedge clk) begin
13        if(reset) begin
14            PC_id <=0;
15            Instruction_id <=0;
16        end
17        else if(en) begin
18            PC_id <=PC_if;
19            Instruction_id <=Instruction_if;
20        end
21        else begin
22            PC_id <=PC_id;
23            Instruction_id <=Instruction_id;
24        end
25    end
26
27    endmodule

```

(2) ID/EX

```

1     module IDEX(
2         // Inputs
3         clk, reset, MemtoReg_id, RegWrite_id, MemWrite_id, MemRead_id, ALUCode_id, ALUSrcA_id, ALUSrcB_id,
4         PC_id, Imm_id, rdAddr_id, rs1Addr_id, rs2Addr_id, rs1Data_id, rs2Data_id,
5         // Outputs
6         MemtoReg_ex, RegWrite_ex, MemWrite_ex, MemRead_ex, ALUCode_ex, ALUSrcA_ex, ALUSrcB_ex,
7         PC_ex, Imm_ex, rdAddr_ex, rs1Addr_ex, rs2Addr_ex, rs1Data_ex, rs2Data_ex);
8
9     input clk, reset;
10    input MemtoReg_id, RegWrite_id, MemWrite_id, MemRead_id;
11    input[3:0] ALUCode_id;
12    input ALUSrcA_id;
13    input[1:0] ALUSrcB_id;
14    input[4:0] rdAddr_id, rs1Addr_id, rs2Addr_id;
15    input[31:0] rs1Data_id, rs2Data_id, PC_id, Imm_id;
16
17    output reg MemtoReg_ex, RegWrite_ex, MemWrite_ex, MemRead_ex;
18    output reg [3:0] ALUCode_ex;
19    output reg ALUSrcA_ex;
20    output reg [1:0] ALUSrcB_ex;
21    output reg [4:0] rdAddr_ex, rs1Addr_ex, rs2Addr_ex;
22    output reg [31:0] rs1Data_ex, rs2Data_ex, PC_ex, Imm_ex;
23
24    always@(posedge clk) begin
25        if(reset) begin
26            MemtoReg_ex <=0;
27            RegWrite_ex <=0;
28            MemWrite_ex <=0;
29            MemRead_ex <=0;
30            ALUCode_ex <=0;
31            ALUSrcA_ex <=0;
32            ALUSrcB_ex <=0;
33            PC_ex <=0;
34            Imm_ex <=0;
35            rdAddr_ex <=0;
36            rs1Addr_ex <=0;
37            rs2Addr_ex <=0;
38            rs1Data_ex <=0;
39            rs2Data_ex <=0;
40        end
41        else begin

```

```

42     MemtoReg_ex <= MemtoReg_id;
43     Regwrite_ex <= Regwrite_id;
44     Memwrite_ex <= Memwrite_id;
45     MemRead_ex <= MemRead_id;
46     ALUCode_ex <= ALUCode_id;
47     ALUSrcA_ex <= ALUSrcA_id;
48     ALUSrcB_ex <= ALUSrcB_id;
49     PC_ex <= PC_id;
50     Imm_ex <= Imm_id;
51     rdAddr_ex <= rdAddr_id;
52     rs1Addr_ex <= rs1Addr_id;
53     rs2Addr_ex <= rs2Addr_id;
54     rs1Data_ex <= rs1Data_id;
55     rs2Data_ex <= rs2Data_id;
56 end
57 end
58
59 endmodule

```

(3) EX/MEM

```

1  module EXMEM(
2  // Inputs
3  clk, MemtoReg_ex, Regwrite_ex, Memwrite_ex, ALUResult_ex, MemwriteData_ex, rdAddr_ex,
4  // Outputs
5  MemtoReg_mem, Regwrite_mem, Memwrite_mem, ALUResult_mem, MemwriteData_mem, rdAddr_mem);
6
7  input clk;
8  input MemtoReg_ex, Regwrite_ex, Memwrite_ex;
9  input[31:0] ALUResult_ex, MemwriteData_ex;
10 input[4:0] rdAddr_ex;
11
12 output reg MemtoReg_mem, Regwrite_mem, Memwrite_mem;
13 output reg [31:0] ALUResult_mem, MemwriteData_mem;
14 output reg [4:0] rdAddr_mem;
15
16 always@(posedge clk) begin
17     MemtoReg_mem <= MemtoReg_ex;
18     Regwrite_mem <= Regwrite_ex;
19     Memwrite_mem <= Memwrite_ex;
20     ALUResult_mem <= ALUResult_ex;
21     MemwriteData_mem <= MemwriteData_ex;
22     rdAddr_mem <= rdAddr_ex;
23 end
24
25 endmodule

```

(4) MEM/WB

```

1  module MEMWB(
2  // Inputs
3  clk, MemtoReg_mem, Regwrite_mem, MemDout_mem, ALUResult_mem, rdAddr_mem,
4  // Outputs
5  MemtoReg_wb, Regwrite_wb, MemDout_wb, ALUResult_wb, rdAddr_wb);
6  input clk;
7  input MemtoReg_mem, Regwrite_mem;
8  input[31:0] MemDout_mem, ALUResult_mem;
9  input[4:0] rdAddr_mem;
10
11 output reg MemtoReg_wb, Regwrite_wb;
12 output reg [31:0] MemDout_wb, ALUResult_wb;

```

```

13     output reg [4:0] rdAddr_wb;
14
15     always@(posedge clk) begin
16         MemtoReg_wb <= MemtoReg_mem;
17         RegWrite_wb <= RegWrite_mem;
18         MemDout_wb <= MemDout_mem;
19         ALUResult_wb <= ALUResult_mem;
20         rdAddr_wb <= rdAddr_mem;
21     end
22
23     endmodule

```

6. 顶层文件的设计

按照图 30.3 所示的原理框图连接各模块即可。为了测试方便, 可将关键变量输出, 关键变量有: 指令指针 PC、指令码 Instruction_id. 流水线插入气泡标志 Stall、分支标志 JumpFlag 即 Jump, Branch、ALU 输入输出 (ALU_A、ALU_B、ALUResult_ex) 和数据存储器的输出 MemDout_mem。

根据原理图, 即可对各模块进行连接。

```

1  module Risc5CPU(clk, reset, JumpFlag, Instruction_id, ALU_A,
2  ALU_B, ALUResult_ex, PC, MemDout_mem, Stall);
3
4  input clk;
5  input reset;
6  output[1:0] JumpFlag;
7  output [31:0] Instruction_id;
8  output [31:0] ALU_A;
9  output [31:0] ALU_B;
10 output [31:0] ALUResult_ex;
11 output [31:0] PC;
12 output [31:0] MemDout_mem;
13 output Stall;
14
15 wire IFWrite, IF_flush;
16 wire[31:0] JumpAddr;
17 wire[31:0] Instruction_if, PC;
18
19 wire MemtoReg_id, RegWrite_id, MemWrite_id, MemRead_id;
20 wire[3:0] ALUCode_id;
21 wire ALUSrcA_id;
22 wire[1:0] ALUSrcB_id;
23 wire[4:0] rdAddr_id, rs1Addr_id, rs2Addr_id;
24 wire[31:0] rs1Data_id, rs2Data_id, PC_id, Imm_id;
25
26 wire MemtoReg_ex, RegWrite_ex, MemWrite_ex, MemRead_ex;
27 wire [3:0] ALUCode_ex;
28 wire ALUSrcA_ex;
29 wire [1:0] ALUSrcB_ex;
30 wire [4:0] rdAddr_ex, rs1Addr_ex, rs2Addr_ex;
31 wire [31:0] rs1Data_ex, rs2Data_ex, PC_ex, Imm_ex, MemWriteData_ex, ALUResult_ex;
32
33 wire MemtoReg_mem, RegWrite_mem, MemWrite_mem;
34 wire [31:0] ALUResult_mem, MemWriteData_mem;
35 wire [4:0] rdAddr_mem;
36
37 wire MemtoReg_wb, RegWrite_wb;
38 wire [31:0] MemDout_wb, ALUResult_wb, RegWriteData_wb;
39 wire [4:0] rdAddr_wb;
40
41
42 IF IF_1(
43 // Inputs
44 .clk(clk),

```

```

45     .reset(reset),
46     .Branch(JumpFlag[0]),
47     .Jump(JumpFlag[1]),
48     .IFWrite(IFWrite),
49     .JumpAddr(JumpAddr),
50     // Outputs
51     .Instruction_if(Instruction_if),
52     .PC(PC),
53     .IF_flush(IF_flush)
54 );
55
56 IFID IF_ID_1(
57     // Inputs
58     .clk(clk),
59     .en(IFWrite),
60     .reset(IF_flush|reset),
61     .PC_if(PC),
62     .Instruction_if(Instruction_if),
63     // Outputs
64     .PC_id(PC_id),
65     .Instruction_id(Instruction_id)
66 );
67
68
69 ID ID_1(
70     // Inputs
71     .clk(clk),
72     .Instruction_id(Instruction_id),
73     .PC_id(PC_id),
74     .RegWrite_wb(Regwrite_wb),
75     .rdAddr_wb(rdAddr_wb),
76     .RegWriteData_wb(RegWriteData_wb),
77     .MemRead_ex(MemRead_ex),
78     .rdAddr_ex(rdAddr_ex),
79     // Outputs
80     .MemtoReg_id(MemtoReg_id),
81     .RegWrite_id(Regwrite_id),
82     .MemWrite_id(Memwrite_id),
83     .MemRead_id(MemRead_id),
84     .ALUCode_id(ALUCode_id),
85     .ALUSrcA_id(ALUSrcA_id),
86     .ALUSrcB_id(ALUSrcB_id),
87     .Stall(Stall),
88     .Branch(JumpFlag[0]),
89     .Jump(JumpFlag[1]),
90     .IFWrite(IFWrite),
91     .JumpAddr(JumpAddr),
92     .Imm_id(Imm_id),
93     .rs1Data_id(rs1Data_id),
94     .rs2Data_id(rs2Data_id),
95     .rs1Addr_id(rs1Addr_id),
96     .rs2Addr_id(rs2Addr_id),
97     .rdAddr_id(rdAddr_id)
98 );
99
100 IDEX ID_EX_1(
101     // Inputs
102     .clk(clk),
103     .reset(Stall|reset),
104     .MemtoReg_id(MemtoReg_id),
105     .RegWrite_id(Regwrite_id),
106     .MemWrite_id(Memwrite_id),
107     .MemRead_id(MemRead_id),
108     .ALUCode_id(ALUCode_id),
109     .ALUSrcA_id(ALUSrcA_id),
110     .ALUSrcB_id(ALUSrcB_id),
111     .PC_id(PC_id),

```



```

112     .Imm_id(Imm_id),
113     .rdAddr_id(rdAddr_id),
114     .rs1Addr_id(rs1Addr_id),
115     .rs2Addr_id(rs2Addr_id),
116     .rs1Data_id(rs1Data_id),
117     .rs2Data_id(rs2Data_id),
118     // Outputs
119     .MemtoReg_ex(MemtoReg_ex),
120     .RegWrite_ex(RegWrite_ex),
121     .MemWrite_ex(MemWrite_ex),
122     .MemRead_ex(MemRead_ex),
123     .ALUCode_ex(ALUCode_ex),
124     .ALUSrcA_ex(ALUSrcA_ex),
125     .ALUSrcB_ex(ALUSrcB_ex),
126     .PC_ex(PC_ex),
127     .Imm_ex(Imm_ex),
128     .rdAddr_ex(rdAddr_ex),
129     .rs1Addr_ex(rs1Addr_ex),
130     .rs2Addr_ex(rs2Addr_ex),
131     .rs1Data_ex(rs1Data_ex),
132     .rs2Data_ex(rs2Data_ex)
133 );
134
135 EX EX_1(
136     // Inputs
137     .ALUCode_ex(ALUCode_ex),
138     .ALUSrcA_ex(ALUSrcA_ex),
139     .ALUSrcB_ex(ALUSrcB_ex),
140     .Imm_ex(Imm_ex),
141     .rs1Addr_ex(rs1Addr_ex),
142     .rs2Addr_ex(rs2Addr_ex),
143     .rs1Data_ex(rs1Data_ex),
144     .rs2Data_ex(rs2Data_ex),
145     .PC_ex(PC_ex),
146     .RegWriteData_wb(RegWriteData_wb),
147     .ALUResult_mem(ALUResult_mem),
148     .rdAddr_mem(rdAddr_mem),
149     .rdAddr_wb(rdAddr_wb),
150     .RegWrite_mem(RegWrite_mem),
151     .RegWrite_wb(RegWrite_wb),
152     // Outputs
153     .ALUResult_ex(ALUResult_ex),
154     .MemWriteData_ex(MemWriteData_ex),
155     .ALU_A(ALU_A),
156     .ALU_B(ALU_B)
157 );
158
159 EXMEM EX_MEM_1(
160     // Inputs
161     .clk(clk),
162     .MemtoReg_ex(MemtoReg_ex),
163     .RegWrite_ex(RegWrite_ex),
164     .MemWrite_ex(MemWrite_ex),
165     .ALUResult_ex(ALUResult_ex),
166     .MemWriteData_ex(MemWriteData_ex),
167     .rdAddr_ex(rdAddr_ex),
168     // Outputs
169     .MemtoReg_mem(MemtoReg_mem),
170     .RegWrite_mem(RegWrite_mem),
171     .MemWrite_mem(MemWrite_mem),
172     .ALUResult_mem(ALUResult_mem),
173     .MemWriteData_mem(MemWriteData_mem),
174     .rdAddr_mem(rdAddr_mem)
175 );
176
177 DataRam DataRAM_1(
178     // Inputs

```

```

179     .a(ALUResult_mem[7:2]),
180     .d(MemWriteData_mem),
181     .clk(clk),
182     .we(MemWrite_mem),
183     // Outputs
184     .spo(MemDout_mem)
185 );
186
187
188 MEMWB MEM_WB_1(
189     // Inputs
190     .clk(clk),
191     .MemtoReg_mem(MemtoReg_mem),
192     .RegWrite_mem(RegWrite_mem),
193     .MemDout_mem(MemDout_mem),
194     .ALUResult_mem(ALUResult_mem),
195     .rdAddr_mem(rdAddr_mem),
196     // Outputs
197     .MemtoReg_wb(MemtoReg_wb),
198     .RegWrite_wb(RegWrite_wb),
199     .MemDout_wb(MemDout_wb),
200     .ALUResult_wb(ALUResult_wb),
201     .rdAddr_wb(rdAddr_wb)
202 );
203
204 assign RegWriteData_wb =MemtoReg_wb?MemDout_wb:ALUResult_wb;
205
206
207 endmodule

```

五、 仿真与结果分析

1. ALU 仿真结果

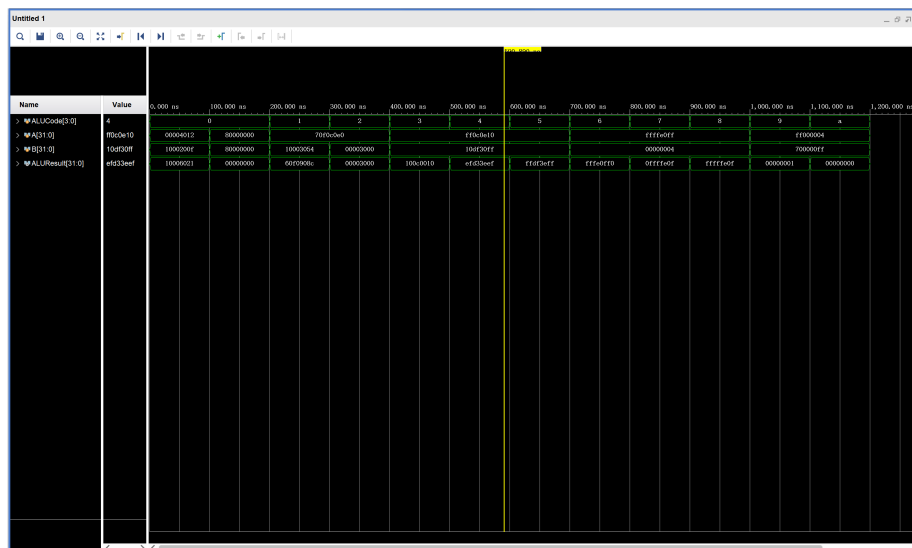


Figure 19: ALU 仿真结果

同预期结果进行对比，可以认定 ALU 仿真结果正确。

2. Decode 模块仿真结果

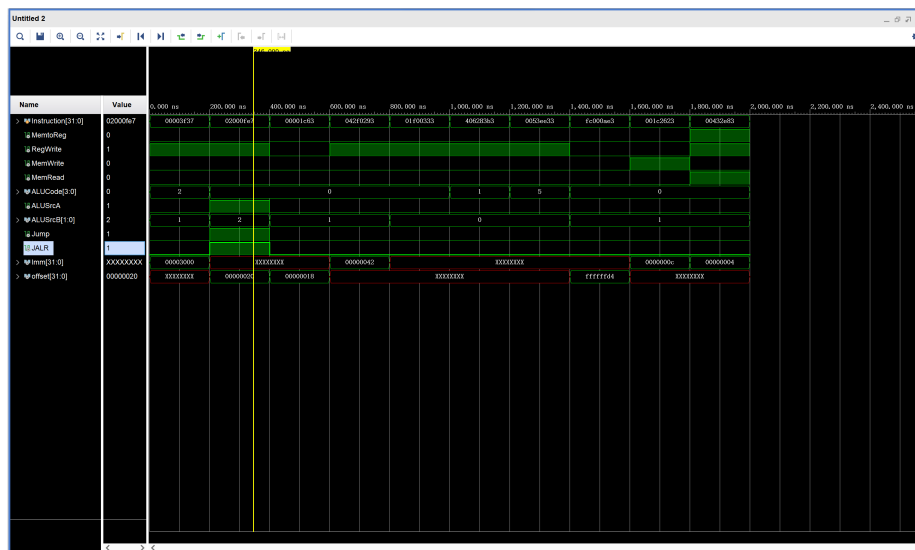


Figure 20: Decode 仿真结果

同预期结果进行对比，可以认定 Decode 仿真结果正确。

3. IF 模块仿真结果

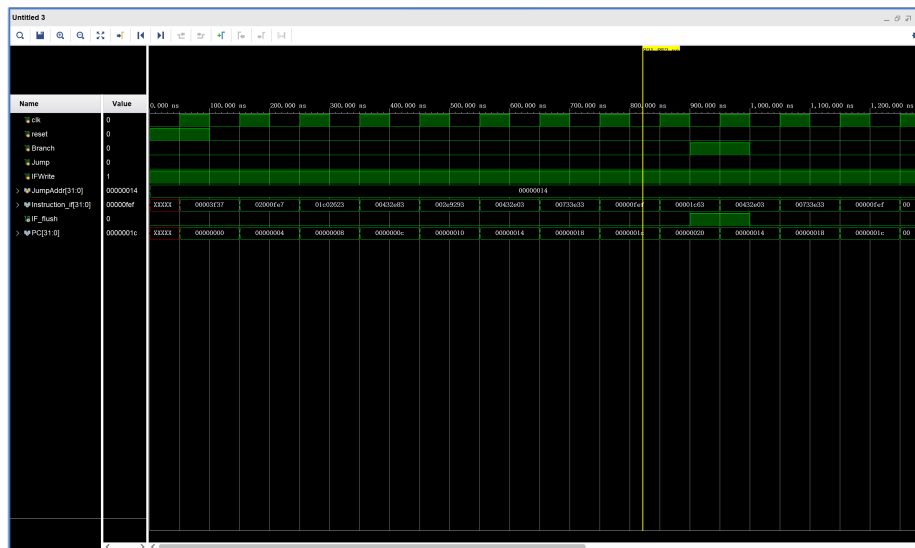


Figure 21: IF 仿真结果 1

同预期结果进行对比，可以认定 IF 模块仿真结果正确。

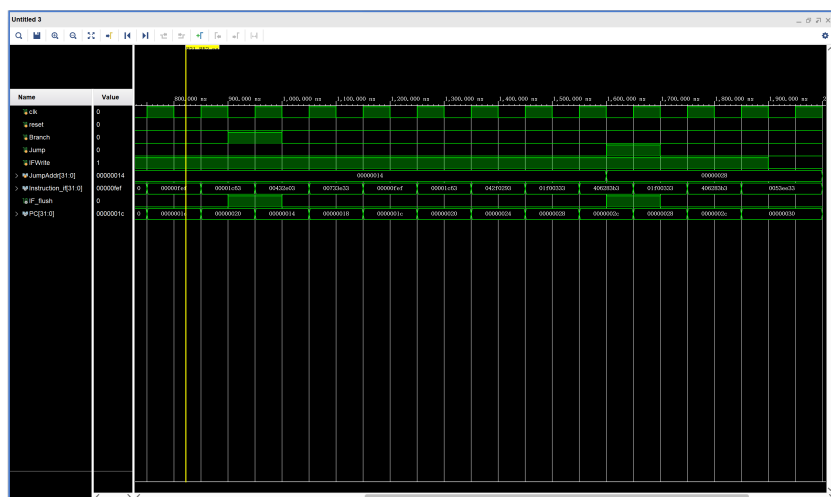


Figure 22: IF 仿真结果 2

4. CPU 顶层模块仿真结果

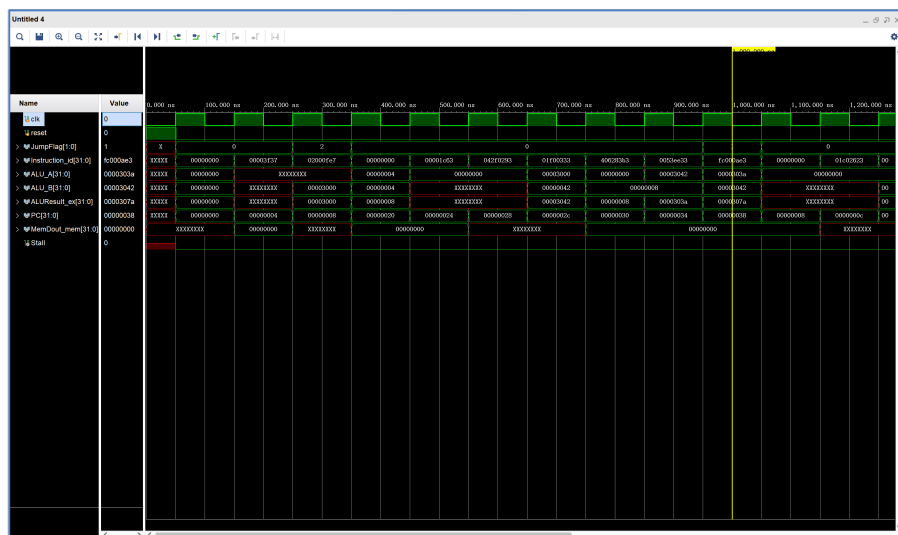


Figure 23: CPU 顶层仿真 1

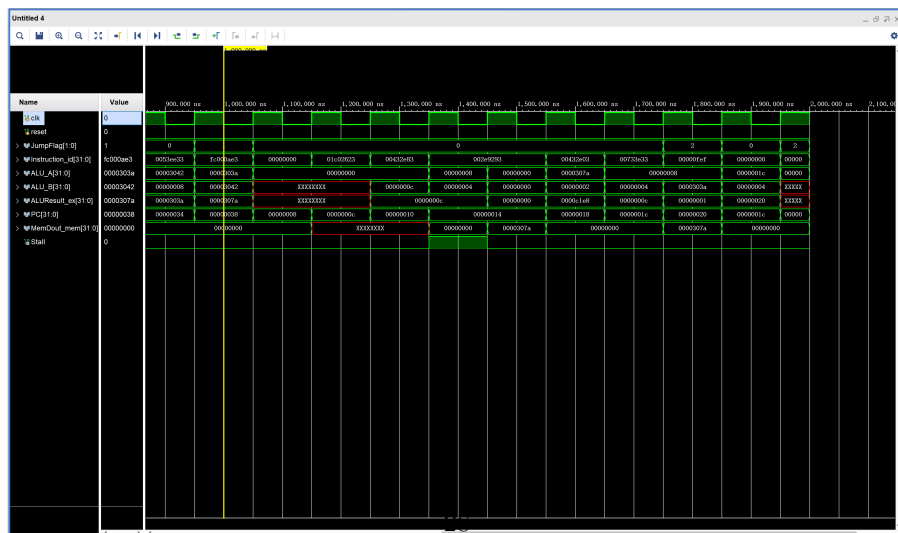


Figure 24: CPU 顶层仿真 2

通过仿真结果,可以看出 CPU 能够完成设计指令,并有异常(exception)、自陷(trap)、中断(interrupt)等处理方案。

六、 思考题

如下面两条指令,条件分支指令试图读取上一条指令的目标寄存器,插入气泡或数据转发都无法解决流水线冲突问题。为什么在大多 CPU 架构中,都不去解决这一问题?这一问题应在什么层面中解决?

```
lw X28, 04(X6)
```

```
beq X28,x29,Loop
```

例子中的两条指令发生了数据冲突,两条指令都对 x28 寄存器发起了访问请求,且后一条指令依赖于前一条指令的值。对于这一问题,一般通过数据旁路、暂停等待或分时访问的方式解决。所以在指令间添加空指令就可以解决该问题,在硬件层面,可以添加检测模块,在发生流水线冲突时,跳转进入空指令,在值写入 memory 后进行下一指令。

很多 CPU 架构并不解决这个问题,可能是因为跳转进入空指令也会浪费很多时间,例子中需要多花费 3 个空指令的时间,且额外的检测模块会占用不少的资源,相较之下并不划算。而直接使这两条指令顺序执行,也可以使指令正常运行,且花费的时间相差不大,所以选择不去进行优化。

七、 遇到的问题及解决方案

在 CPU 的设计中,我遇到了不少的问题。

首先,在开始时,由于模块较多,且一个顶层模块下会包含多个单元电路,导致不知道从哪里入手,后在老师的提示之下,从简单的 ALU 设计中开始入手,逐渐熟练,一层一层的完成设计。

之后对于 Decode 的设计中,ALUcode 的逻辑较为复杂,根据功能表得到的逻辑仿真出来出现了错误,之后经过反复的查验,通过同时使用 if-else 和 case 语句,而不是一味地使用 if-else 进行条件地判别,逐步理清逻辑从而得到正确地结果。

最后,在对 CPU 完成了顶层设计后,忽略了顶层仿真库地填入,导致仿真虽然能够通过,但是始终无法生成烧录板子地二进制流。在老师的提示和指导之下,重新搭建仿真平台,并将缺失的仿真文件添加至正确的位置之后,方才成功烧录入板子完成上板验证。