

2.3

$$1) -15V \leq V_0 \leq 15V$$

$$\begin{cases} \frac{V_b - V}{5 \times 10^3} = \frac{V - 0}{25 \times 10^3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{V_a - V}{12 \times 10^3} = \frac{V - V_0}{60 \times 10^3} \end{cases}$$

$$\therefore V_0 = 20 - 5V_a$$

$$\therefore -15 \leq 20 - 5V_a \leq 15$$

$$\therefore 1V \leq V_a \leq 7V$$

2.7

$$I_1 = I_2$$

$$\frac{R_s(I_3 - I_1) - V_i}{R_i} = I_1$$

$$\frac{V_i - V_o}{R_f} = I_2$$

$$\therefore I_3 = I_1 = I_2$$

$$\therefore V_o = -R_f I_3$$

2.8

$$\frac{V_s - V_n}{R_1} = I_1, I_1 = I_2, V_n = V_p, I_2 = I_3$$

$$\frac{V_n - V_o}{R_f} = I_2, \frac{V_o - V_p}{R_3} = I_3, \frac{V_p}{R_2} = I_{RL}, \frac{V_p}{R_2} = I_4$$

$$I_3 = I_4 + I_{RL} \quad \therefore \frac{R_f}{R_1 R_3} = \frac{1}{R_2}$$

$$\therefore \frac{V_s - V_p}{R_1} = \frac{V_p - V_o}{R_f} = \frac{V_o - V_p}{R_3}$$

$$\therefore V_p = V_o = V_s$$

$$\frac{V_s - V_p}{R_1} = \frac{V_p}{R_2} + I_{RL}$$

$$\therefore \frac{V_p}{R_2} + I_{RL} = 0$$

$$\therefore I_{RL} = -\frac{V_s}{R_2}$$



2.9

$$\frac{R_1}{R_1 R_3} = 10^{-3} \Omega^{-1}$$

$$\frac{1}{R_2} = 10^{-3} \Omega^{-1}$$

$$\therefore \frac{R_1}{R_1 R_3} = \frac{1}{R_2}$$

$$\therefore I_{RL} = -\frac{V_s}{R_2} = \frac{-10}{1 \times 10^3} = -10^{-2} A$$

$$\therefore I_3 = \frac{I_{RL} R_4}{R_2} + I_{RL} = -1 + (-10^{-2}) = -1.01 A$$

$$\therefore V_0 = I_3 R_3 + V_p = I_3 R_3 + I_{RL} R_1 = -2010 V$$

2.12

$$\begin{cases} \frac{V_1 - V_p}{R_a} = \frac{V_p}{R_b} \\ \frac{V_2 - V_n}{R_a} = \frac{V_n - V_0}{R_b} \end{cases}$$

$$\therefore V_0 = \frac{R_b}{R_a} (V_1 - V_2) = \frac{R_b}{R_a} \Delta V_d$$

$$\therefore \frac{R_b}{R_a} = 100$$

$$R_a = R_a, R_b = R_b \therefore A_{cm} = 0$$

$$R_i = R_a + R_a \therefore R_a = 2.5 k\Omega$$

$$\therefore R_b = 250 k\Omega$$



2.16

$$\frac{V_i - V_1}{R_1} = \frac{V_1 - V_2}{\frac{1}{sC_1}} + I_2$$

$$\frac{V_1}{(1-\alpha)R_2} = \frac{-V_2}{\frac{1}{2R_2}} = I_2 \rightarrow V_1 = -\frac{\alpha-1}{\alpha}V_2 \rightarrow V_1 + V_2 = \frac{2\alpha-1}{\alpha}V_2$$

$$\frac{V_i - V_1}{R_1} = \frac{V_2 - V_0}{R_1} \rightarrow V_0 = V_1 + V_2 - V_i$$

$$V_i - V_1 = sC_1 R_1 (V_1 - V_2) + \frac{V_1 - V_2}{R_2} \cdot R_1$$

$$V_i - \frac{\alpha-1}{\alpha}V_2 = (sC_1 R_1 + \frac{R_1}{R_2})(V_1 - V_2) = (sC_1 R_1 + \frac{R_1}{R_2}) \cdot \frac{-1}{\alpha}V_2$$

$$\therefore V_i = (\frac{\alpha-1}{\alpha} - \frac{sC_1 R_1 + \frac{R_1}{R_2}}{\alpha})V_2$$

$$\therefore V_i = \frac{2\alpha-1}{\alpha} \cdot \frac{1}{(\frac{\alpha-1}{\alpha} - \frac{sC_1 R_1 + \frac{R_1}{R_2}}{\alpha})} V_2 - V_0$$

$$\therefore V_0 = \frac{2\alpha-1}{\alpha-1-sC_1 R_1 - \frac{R_1}{R_2}} V_i - V_2$$

$$= \frac{2R_2 + sC_1 R_1 R_2 + R_1}{(\alpha-1)R_2 - sC_1 R_1 R_2 - R_1} V_i$$

$$\therefore \frac{V_0}{V_i} = - \frac{R_1 + \alpha R_2 + sC_1 R_1 R_2}{R_1 + (1-\alpha)R_2 + sC_1 R_1 R_2}$$

令 $s = j\omega$;

$$\text{则 } \frac{V_0}{V_i} = - \frac{R_1 + \alpha R_2 + j\omega C_1 R_1 R_2}{R_1 + (1-\alpha)R_2 + j\omega C_1 R_1 R_2}$$



2.17.

$$\frac{V_i}{R_1} = I_1 + I_2.$$

$$I_1 = \frac{-V_o}{\frac{1}{sC_1}}, \quad I_2 = \frac{-V_o}{R_2 + \frac{1}{sC_2}}$$

$$\therefore \frac{V_i}{R_1} = \frac{-V_o}{\frac{1}{sC_1}} + \frac{-V_o}{R_2 + \frac{1}{sC_2}}$$

$$\therefore H(s) = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{sC_2R_2 + 1}{s^2C_1C_2R_1R_2 + s(C_1R_1 + C_2R_1)}.$$

