

$$2.13 \quad \pm \frac{\Delta R}{R} = k$$

$$(1) \quad \frac{V_{ref} - V_{11}}{R + \Delta R} = \frac{V_{11}}{R - \Delta R} \quad \therefore V_{11} = \frac{1-k}{2} V_{ref}$$

$$\frac{V_{ref} - V_{12}}{R - \Delta R} = \frac{V_{12}}{R + \Delta R} \quad \therefore V_{12} = \frac{1+k}{2} V_{ref}$$

$$\therefore V_{11} - V_{12} = -k V_{ref}$$

$$\therefore V_{11} - V_{12} = \pm 7.5 \times 10^{-3} V$$

$$(2) \quad \frac{V_1 - V_{11}}{R_2'} = \frac{V_{11} - V_{12}}{R_1'} = \frac{V_{12} - V_2}{R_2'}$$

$$\therefore V_1 - V_2 = \left(1 + \frac{2R_2'}{R_1'}\right) (V_{11} - V_{12})$$

$$\frac{V_1 - V_n}{R_3'} = \frac{V_n - V_0}{R_4'} \quad V_n = V_p$$

$$\frac{V_2 - V_p}{R_3'} = \frac{V_p}{R_4'}$$

$$\therefore V_0 = -\frac{R_4'}{R_3'} (V_1 - V_2)$$

$$\therefore V_0 = -\frac{R_4'}{R_3'} \left(1 + \frac{2R_2'}{R_1'}\right) (V_{11} - V_{12})$$

$$\therefore V_0 = \frac{R_4'}{R_3'} \left(1 + \frac{2R_2'}{R_1'}\right) k V_{ref} \approx 1.20 V$$

(3)

应增大 R_3' 和 R_1' , 减小 R_4' 和 R_2'

2.14

当 $\frac{A_R}{R} = 0.005$ 时, $V_0 = 5V$

$$\therefore \frac{R_4'}{R_3'} \left(1 + \frac{2R_2'}{R_1'} \right) = 200$$

\therefore 可以令 $R_3' = 10\Omega$, $R_4' = 200$, $R_1' = 20\Omega$, $R_2' = 90\Omega$.