

第一章 电路分析方法

1.5 线性电阻电路分析


线性电阻电路分析

- Wheatstone bridge circuit
- 惠斯通电桥分析
- 惠斯通电桥应用
- 惠斯通电桥仿真

惠斯通电桥分析

- 线性电阻电路
 - 由线性电阻与独立电源组成
- 电路变量 V_1 V_2 V_3
- 节点分析法得到电路方程
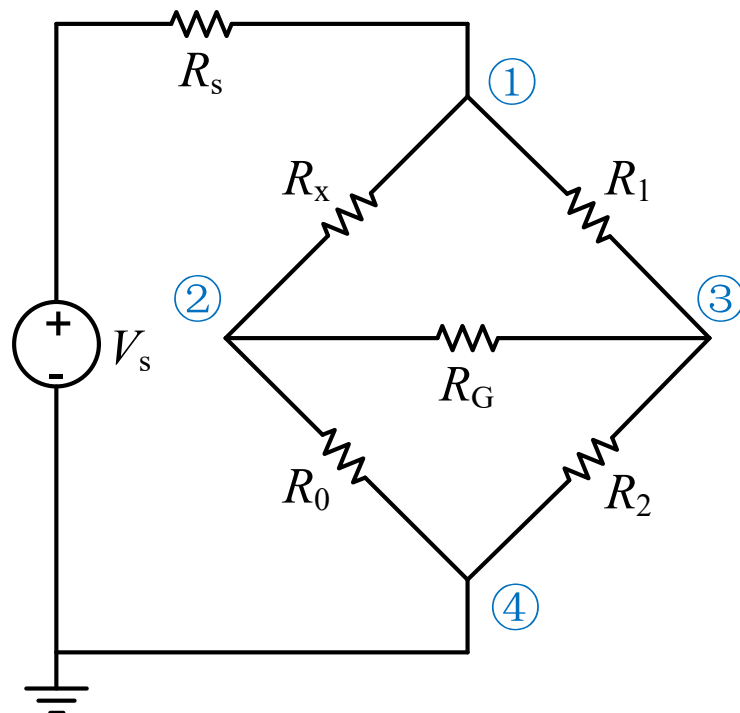
$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_x} & -\frac{1}{R_1} \\ -\frac{1}{R_x} & \frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_G} + \frac{1}{R_0} & -\frac{1}{R_G} \\ -\frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_G} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_G} + \frac{1}{R_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_s / R_s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



惠斯通电桥分析

- 惠斯通电桥电路方程

- 改用电导表示 $G = \frac{1}{R}$

$$\begin{bmatrix} G_s + G_x + G_1 & -G_x & -G_1 \\ -G_x & G_x + G_G + G_0 & -G_G \\ -G_1 & -G_G & G_2 + G_G + G_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_s / R_s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$AX=B$$

$$X=A^{-1}B$$

惠斯通电桥分析

- Matlab符号数学工具辅助求解


```
% Wheatstone bridge circuit
syms Gs Gx G1 G2 G0 GG Vs Rs;
```

```
A = ...
    [(Gs + Gx + G1), -Gx, -G1; ...
     -Gx, (Gx + GG + G0), -GG; ...
     -G1, -GG, (G2 + GG + G1)];
```

```
B = [Vs/Rs; 0; 0];
```

```
V = inv(A) * B;
```

```
IG = (V(2) - V(3)) * GG
```
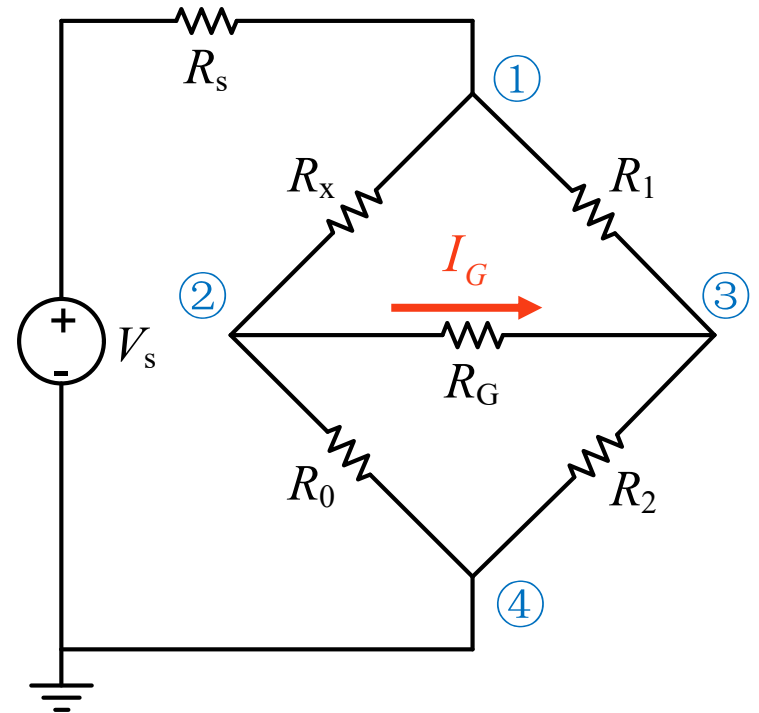
$$I_G = \frac{V_2 - V_3}{R_G}$$


惠斯通电桥分析


- Matlab符号数学工具辅助求解

$$V_2 = \frac{G_1 G_G + G_1 G_x + G_2 G_x + G_G G_x}{f(G_s, G_1, G_2, G_x, G_0, G_G)} V_s$$

$$V_3 = \frac{G_0 G_1 + G_1 G_G + G_1 G_x + G_G G_x}{f(G_s, G_1, G_2, G_x, G_0, G_G)} V_s$$

$$I_G = G_G \frac{G_2 G_x - G_0 G_1}{f(G_s, G_1, G_2, G_x, G_0, G_G)} V_s$$
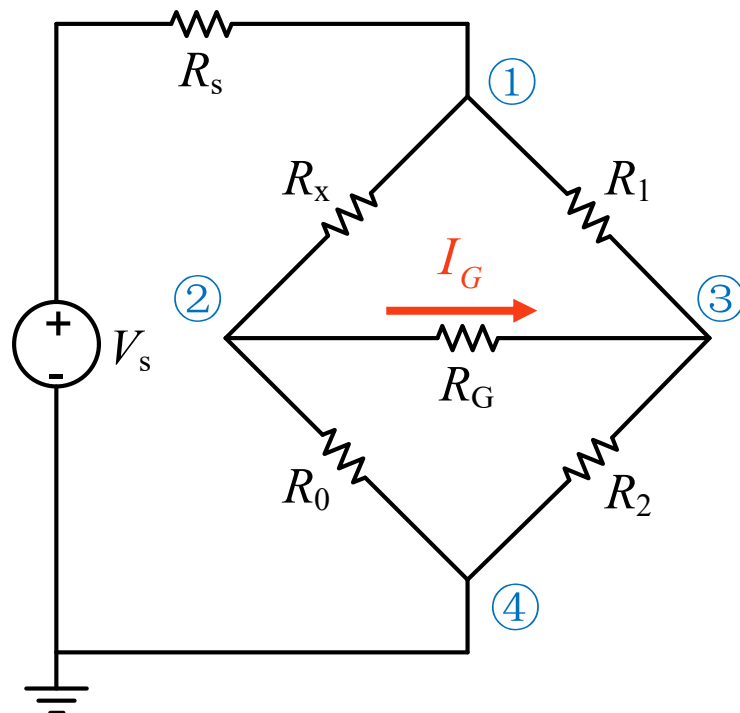
$$\begin{aligned} f(G_s, G_1, G_2, G_x, G_0, G_G) = & R_s(G_0 G_1 G_2 + G_0 G_1 G_G + G_1 G_2 G_G + G_0 G_1 G_s + G_0 G_2 G_s \\ & + G_0 G_1 G_x + G_0 G_2 G_x + G_1 G_2 G_x + G_0 G_G G_s + G_1 G_G G_s \\ & + G_2 G_G G_s + G_0 G_G G_x + G_2 G_G G_x + G_1 G_s G_x + G_2 G_s G_x + G_G G_s G_x) \end{aligned}$$



惠斯通电桥分析


- Matlab符号数学工具辅助求解

$$I_G = G_G \frac{G_2 G_x - G_0 G_1}{f(G_s, G_1, G_2, G_x, G_0, G_G)} V_s$$

当 $G_2 G_x = G_0 G_1$ 或 $R_2 R_x = R_0 R_1$ 时, $I_G = 0$

$$R_x = \frac{R_0 R_1}{R_2}$$


电路处于平衡状态Balanced

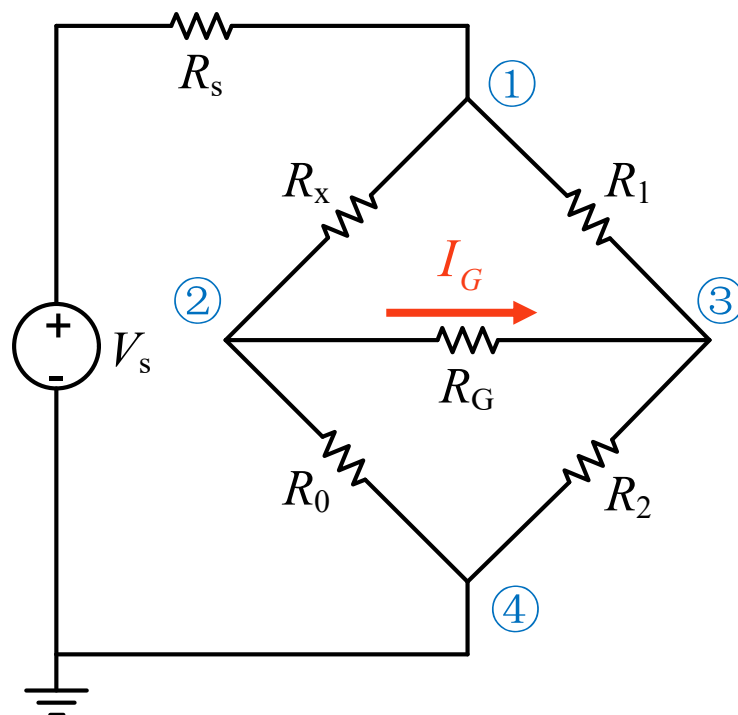

惠斯通电桥应用


- 当 $R_2 R_x = R_0 R_1$ 时, $I_G = 0$
- 未知电阻 R_x 测量
 - 已知 R_0 , R_2
 - 调节 R_1 , 使 $I_G = 0$

$$R_x = \frac{R_0 R_1}{R_2}$$

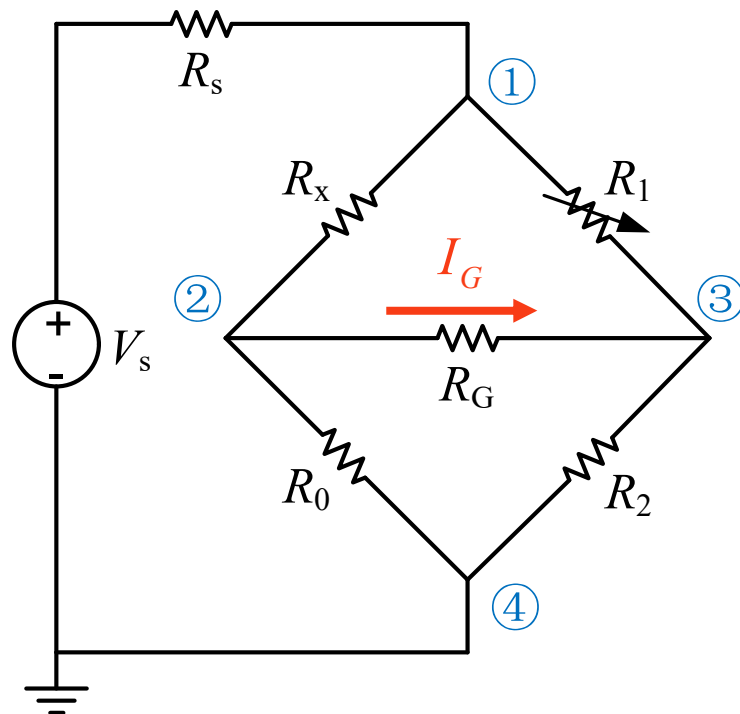



惠斯通电桥应用

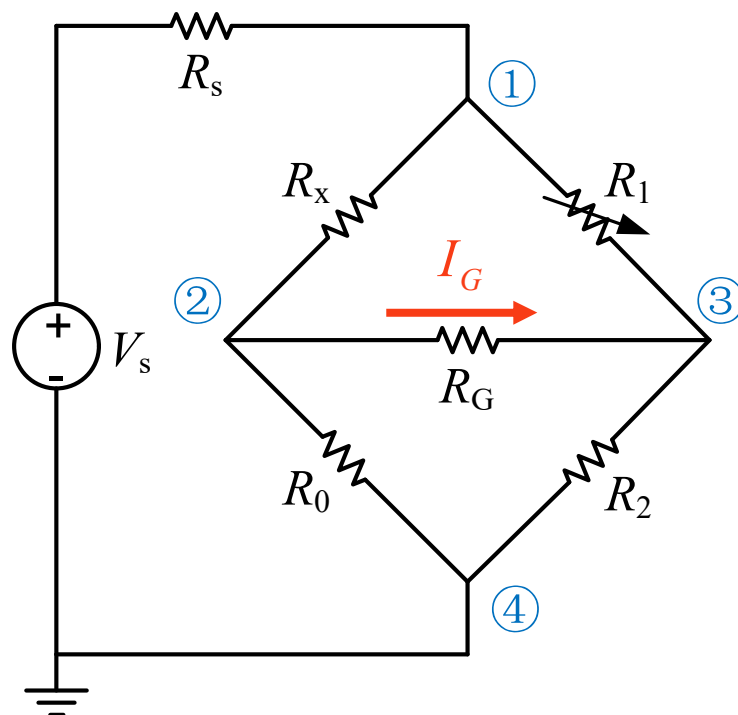- 当 $R_2 R_x = R_0 R_1$ 时, $I_G = 0$
- 电阻 R_x 变化监测
 - (如热敏电阻随温度变化)
 - 初始条件: 调节 R_1 , 使 $I_G = 0$
 - 如果 I_G 变化, 说明 R_x 变化





惠斯通电桥仿真

- $R1 = 900\Omega$

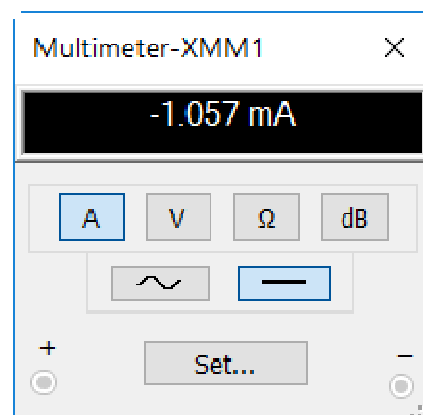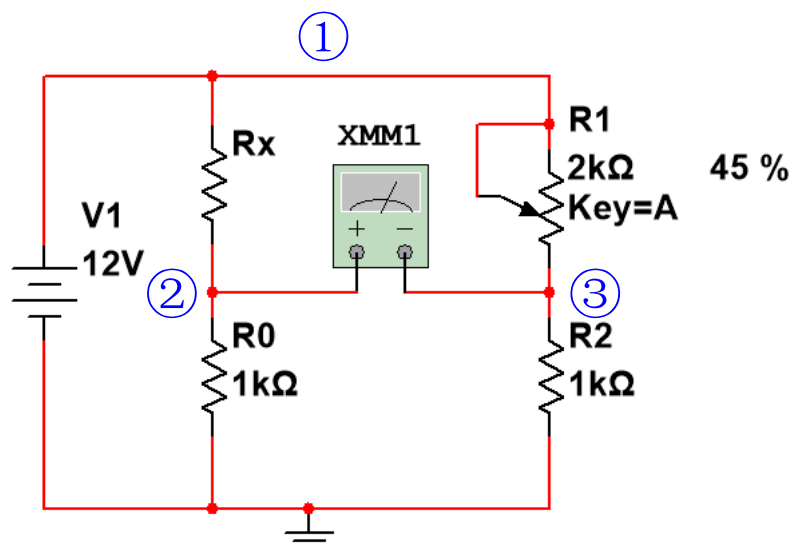



惠斯通电桥仿真

- $R1 = 1.3k\Omega$

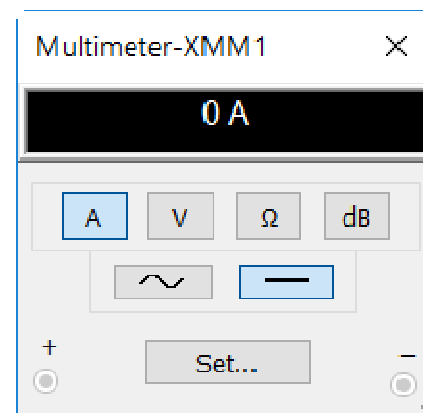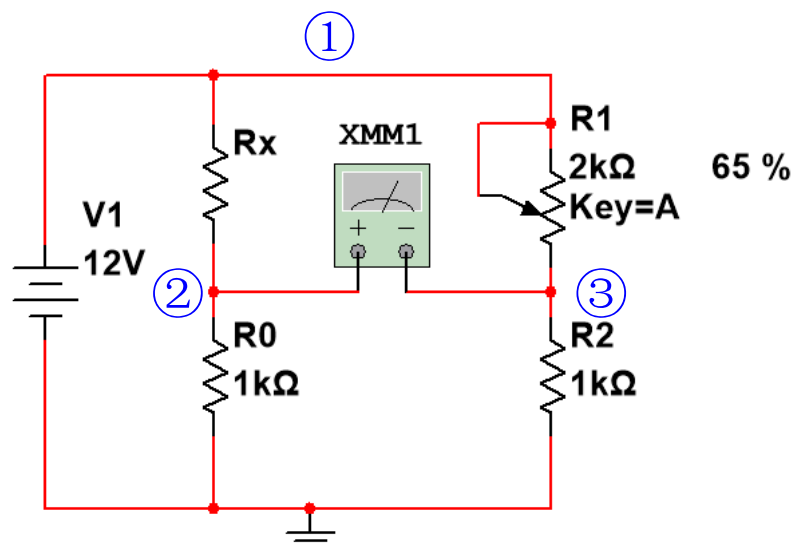



惠斯通电桥仿真

- $R1 = 1.5k\Omega$

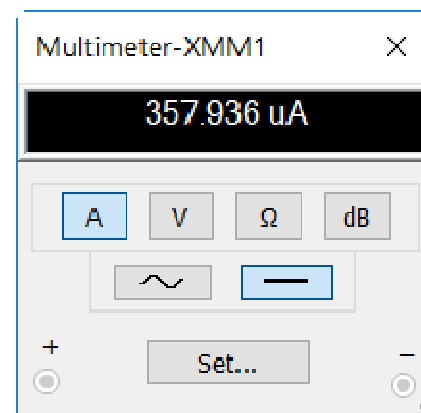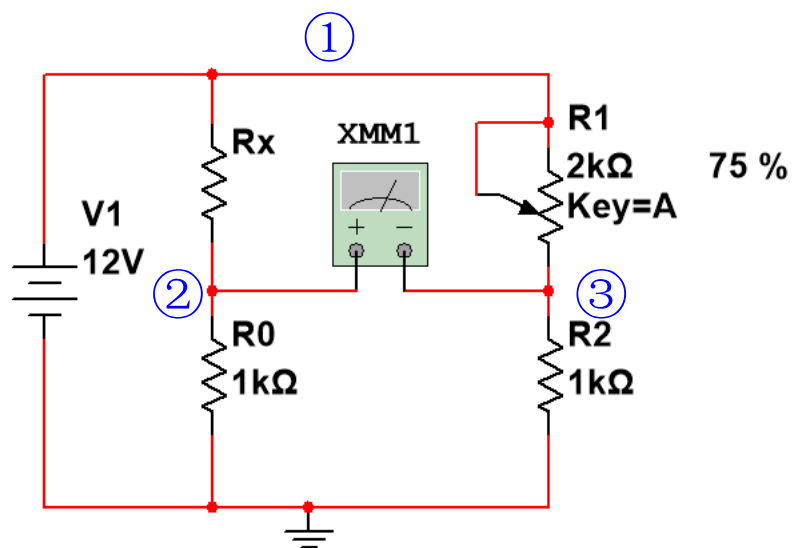

惠斯通电桥仿真

- $R_1 = 1.3k\Omega$

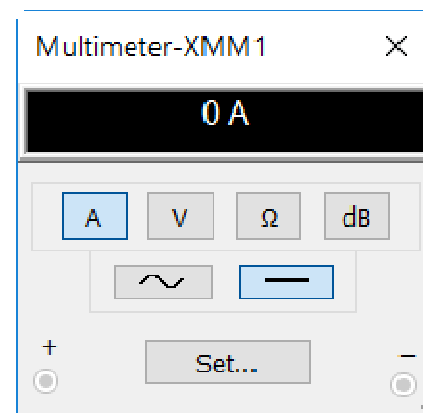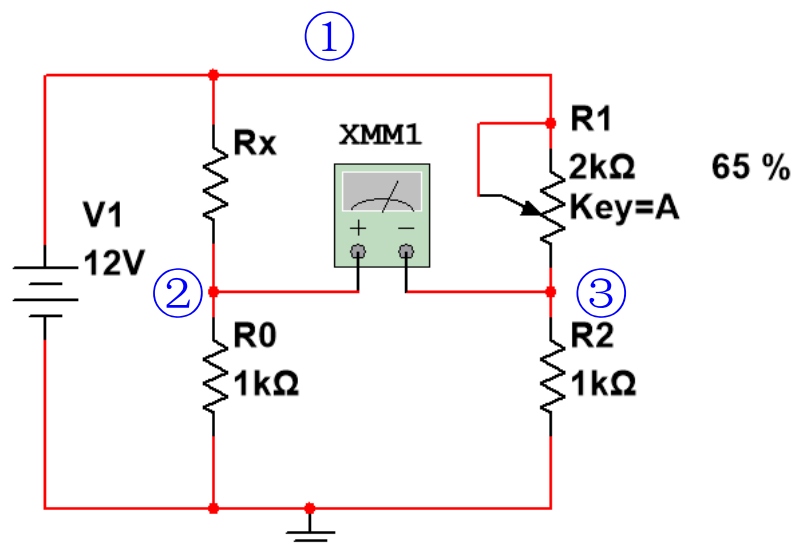

$$R_x = \frac{R_0 R_1}{R_2} = 1.3k\Omega$$

小结

- 以惠斯通电桥为例
- 线性电阻电路分析
 - 节点分析法列写电路方程
 - 电路方程计算机辅助求解
- 线性电阻电路仿真
 - 直流 (DC) 仿真