第四章 运算放大器

4.2 描述运放非理想特性的参数

- 运放非理想特性参数
- 实际运放模型

理想运放电路模型

理想情况下


$$\begin{split} V_d &= V_p - V_n, \quad V_o = A_v V_d, \quad A_v = \infty \\ &- \frac{V_{CC}}{A_v} \le V_d \le \frac{V_{CC}}{A_v} \end{split}$$

虚断特性

$$I_{p} = 0, \quad I_{n} = 0$$

虚短特性

$$V_p \approx V_n$$

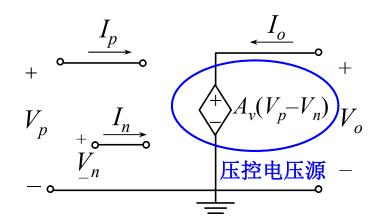

理想运放电路模型参数

增益


$$A_{v} = \infty$$

- 包含了运放的"虚短"特性
- 输入电阻


$$R_i = \infty$$

- 包含了运放的"虚断"特性
- 输出电阻


$$R_o = 0$$

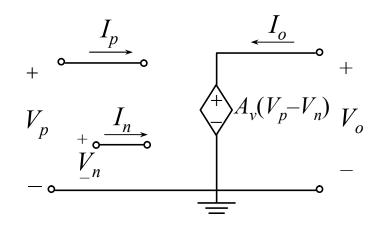

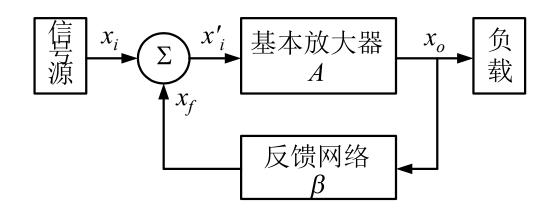- 1, 开环增益A (Open loop gain)
 - 也称为直流开环增益
 - 741运放开环增益: 106dB
- 实际运放在使用时,通常都需要通过反馈形成闭环系统
 - 开环增益越高, 闭环系统的稳定性越好



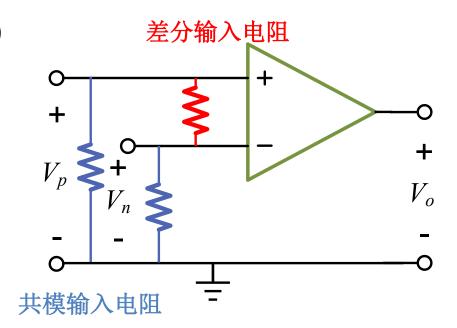- 2, 输入电阻Ri (Input resistance)
 - 也称为差分开环输入电阻
 - 当频率升高时,还需要考虑差分输入电容
 - 741运放输入电阻: 典型值2MΩ; 输入电容: 1.4pF





$$V_d = V_p - V_n$$

- 3,输出电阻Ro (Output resistance)
 - 也称为开环输出电阻

741运放输出电阻: 典型值75Ω

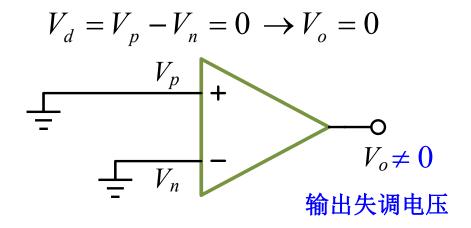- 4,输入失调电压VOS (Input offset voltage)
 - 为了使输出电压为零,而在输入端加的补偿电压
 - 741运放输入失调电压: 典型值1mV



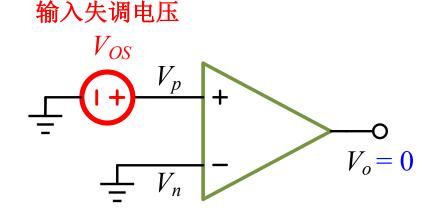

5,输入偏置电流IB (Input bias current)

$$I_{B} = \frac{I_{B1} + I_{B2}}{2}$$

- 741运放输入偏置电流: 典型值80nA

- 6,输入失调电流IOS (Input offset current)
 - 运放由电流源驱动时,为了使 输出电压为零,而在输入端加 的补偿电流

$$I_{OS} = I_{B1} - I_{B2}$$

741运放输入失调电流: 典型值20nA

7, 共模抑制比CMMR (Common-Mode Rejection Ratio)

$$V_d = V_p - V_n$$

- 开环增益, 即差分输入对应的增益, 称为差模增益A_d

$$V_{cm} = \frac{V_p + V_n}{2}$$

- 共模输入对应的增益,称为共模增益 A_{cm}

$$CMRR = 20\log\left|\frac{A_d}{A_{cm}}\right| \quad (dB)$$

- 理想运放共模抑制比: 无穷大

- 741运放共模抑制比:典型值90dB


8,单位增益带宽 (Unity-gain bandwidth) 开环增益

741运放单位增益带宽: 约1MHz


- 实际运放的增益×带宽是常数

单位增益带宽=增益×带宽

- 也叫做增益带宽积GBW

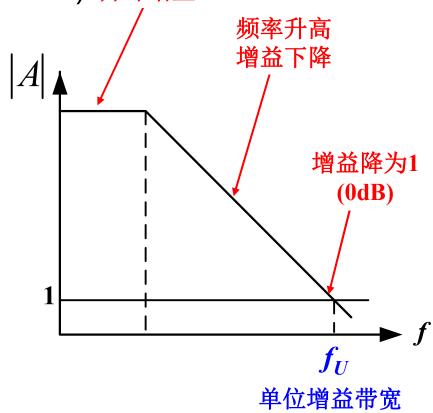


741运放开环增益

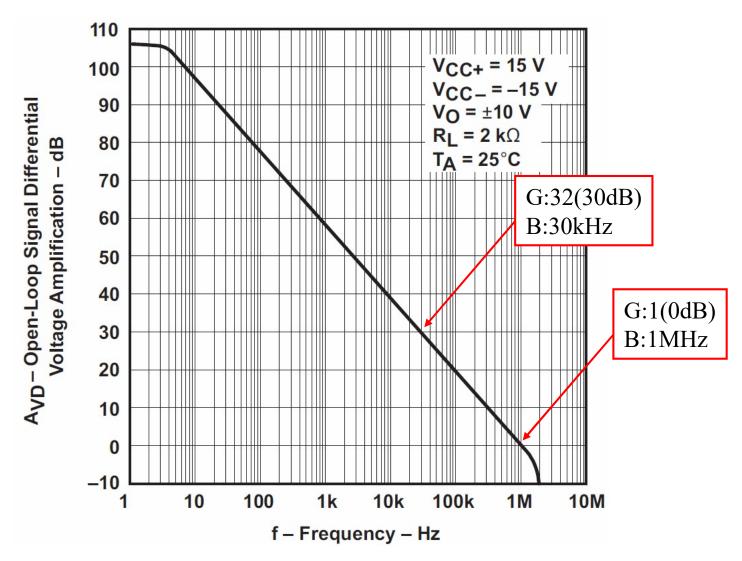


- 9, 压摆率SR (Slew rate)
 - 运放输出上升(或下降)时,线性部分的斜率就是压摆率

$$SR = \frac{dV_o}{dt}$$

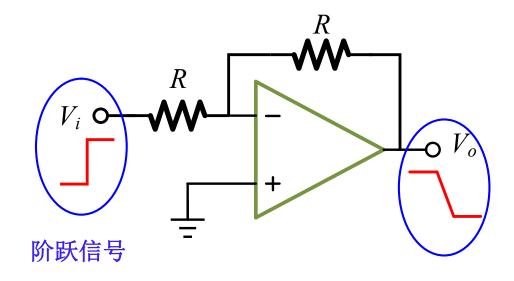
- 上行压摆率
- 下行压摆率
- 根据输入阶跃信号的幅度
 - 大信号压摆率
 - 小信号压摆率




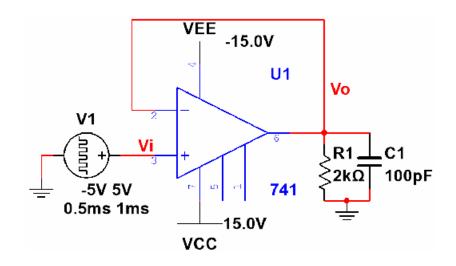


电压跟随器

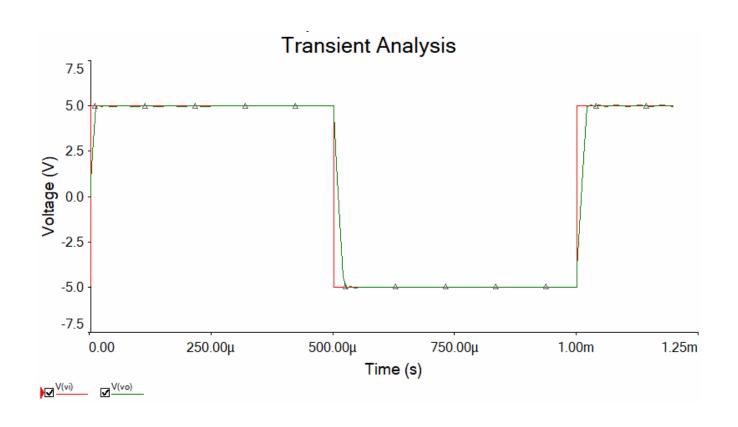- 输入信号:脉冲电压源,幅度 ±5V,周期1ms,占空比50%
- · 瞬态仿真,仿真时间1.2ms
- 仿真初始条件设置为0状态



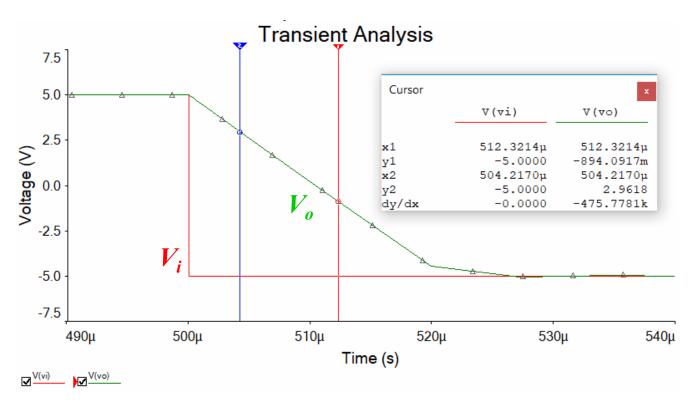

压摆率 = $dy/dx = -0.48 \times 10^6$

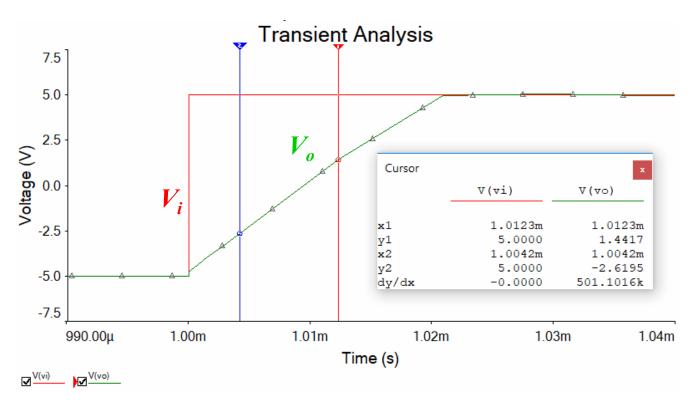


压摆率 = $dy/dx = 0.5 \times 10^6$

741运放压摆率: 0.5V/us (=0.5×10⁶)

- 输入共模范围(ICMR)
- 输出电压摆幅(Output Voltage Range)
- 电源抑制比(PSRR)


实际运放电路模型

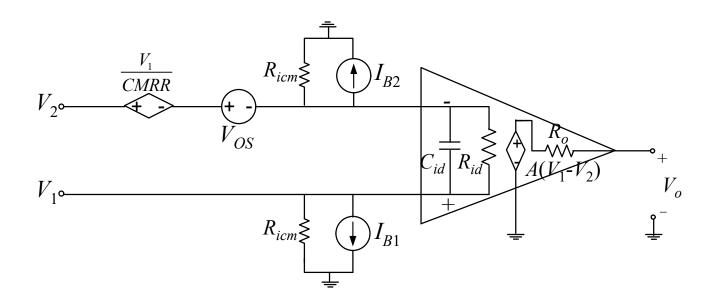

增益A为有限值, R_o 表示有限大小的输出电阻, R_{id} 、 C_{id} 表示差分输入电阻与差分输入电容。共模输入电阻用 R_{icm} 表示, I_{B1} 、 I_{B2} 表示输入偏置电流。 V_{OS} 表示输入失调电压。 v_1 /CMRR表示共模抑制程度,其它非理想因素,没有在图中反映出来

手工估算电路性能,用理想运放模型 借助电路软件仿真,用实际运放模型

虚拟运放元件

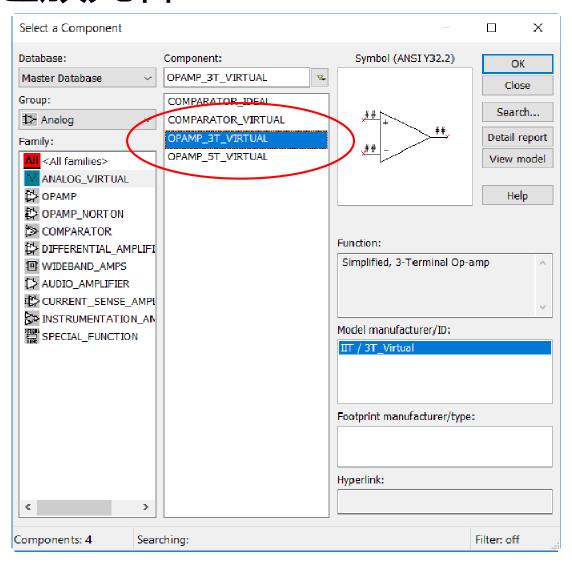

虚拟运放元件

