

# 第三章 动态电路频域特性分析

## 3.4 RLC电路频率响应

# RLC电路的频率响应

- 基本RLC电路是理解滤波电路频率特性的基础
- 假设所有电路均满足零状态初始条件

# 电感/电容的阻抗

- 电感和电容的阻抗都与频率有关

- 电感阻抗  $j\omega L$ 
  - 大小随频率升高而增大
  - 通直流阻交流

- 电容阻抗  $\frac{1}{j\omega C}$ 
  - 大小随频率升高而减小
  - 隔直流通交流


# RC电路频率响应

- 系统函数

$$H(s) = \frac{1}{1 + sRC}$$


- 频率响应
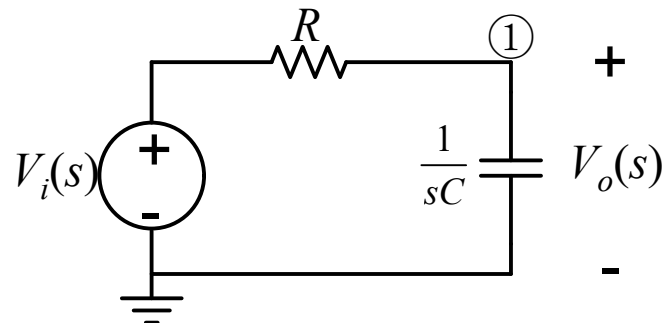
$$\omega_n = \frac{1}{RC} \quad H(j\omega) = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_n}}$$



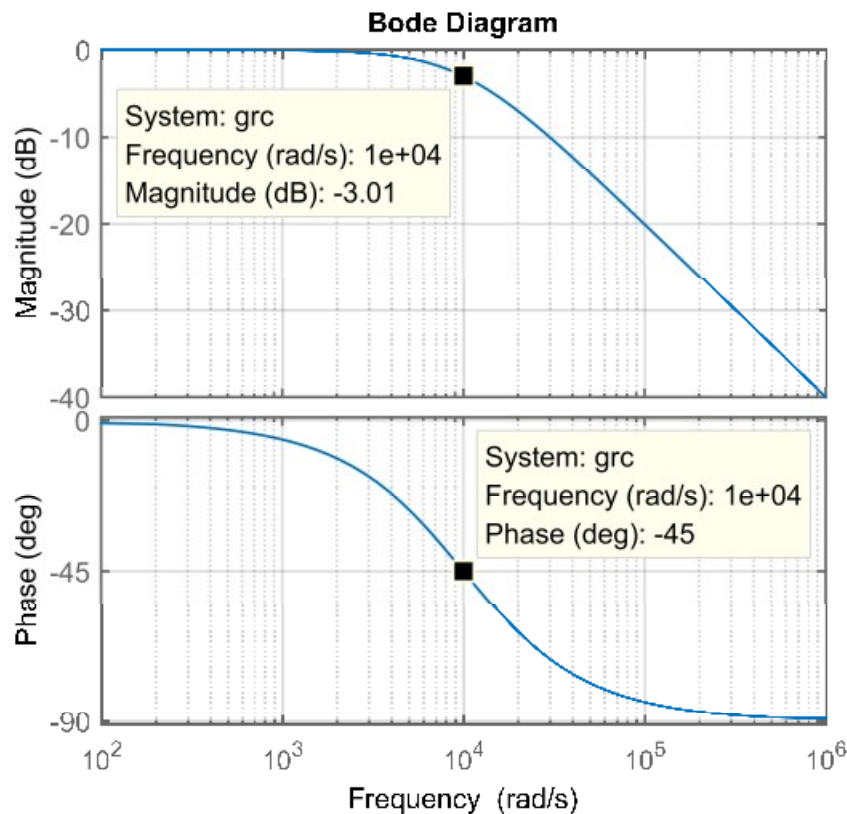
# RC电路频率响应

$$R = 100\Omega, \quad C = 1\mu F, \quad \omega_n = 10^4 \text{ rad/s}$$



低通滤波特性

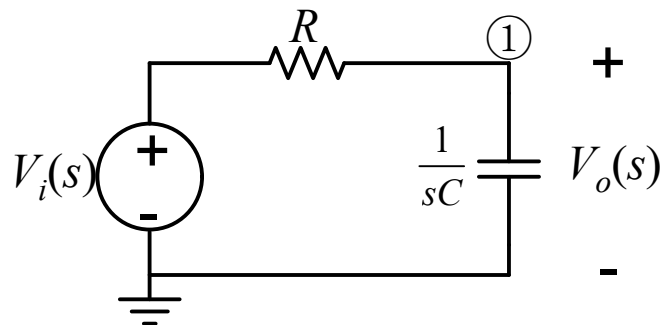

分压公式:

$$V_o(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} V_i(s)$$

频率越低, 分压越大

频率越高, 分压越小

# RC电路频率响应

- 分压公式


$$V_o(s) = \frac{R}{R + 1/sC} V_i(s)$$

- 系统函数



$$H(s) = \frac{sRC}{1 + sRC}$$

- 频率响应
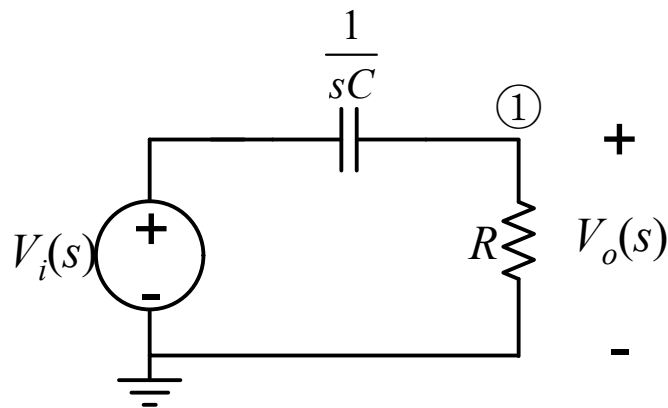
$$\omega_n = \frac{1}{RC} \quad H(j\omega) = \frac{j \frac{\omega}{\omega_n}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_n}}$$



# RC电路频率响应

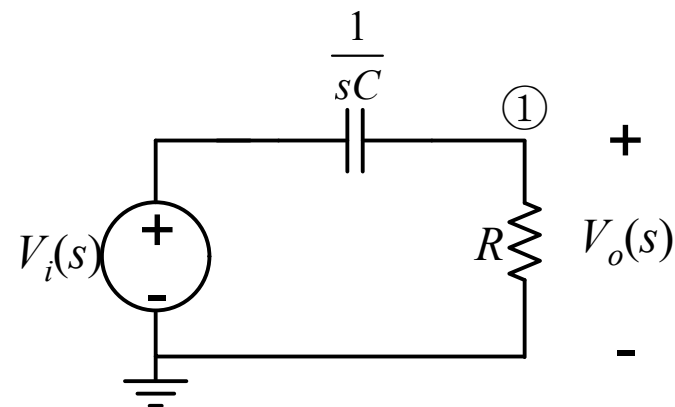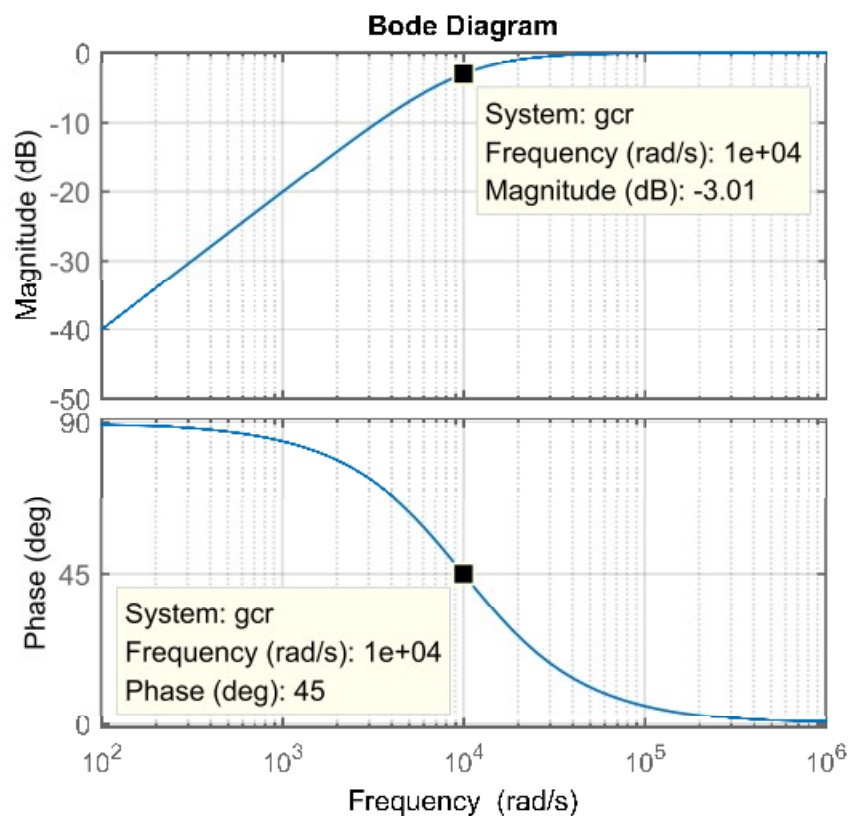

$$R = 100\Omega, \quad C = 1\mu F,$$

$$\omega_n = 10^4 \text{ rad/s}$$

高通滤波特性

# RL电路频率响应

- 分压公式


$$V_o(s) = \frac{sL}{R + sL} V_i(s)$$

- 系统函数

$$H(s) = \frac{sL/R}{1 + sL/R}$$

- 频率响应
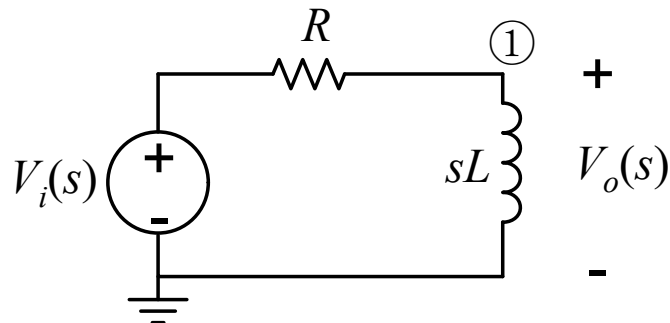
$$\omega_n = \frac{R}{L} \quad H(j\omega) = \frac{j \frac{\omega}{\omega_n}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_n}}$$



高通滤波特性



# RL电路频率响应

- 分压公式


$$V_o(s) = \frac{R}{R + sL} V_i(s)$$

- 系统函数

$$H(s) = \frac{1}{1 + sL/R}$$

- 频率响应
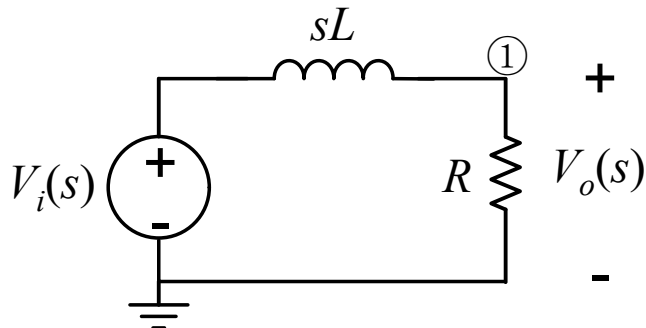
$$\omega_n = \frac{R}{L} \quad H(j\omega) = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_n}}$$



低通滤波特性

# RLC串联电路频率响应

- 分压公式

$$V_o(s) = \frac{R}{R + sL + 1/sC} V_i(s)$$


- 系统函数

$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$$



- 频率响应

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad Q_s = \frac{\omega_0 L}{R}$$

$$H(j\omega)|_{\text{串联RLC}} = \frac{1}{1 + jQ_s \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

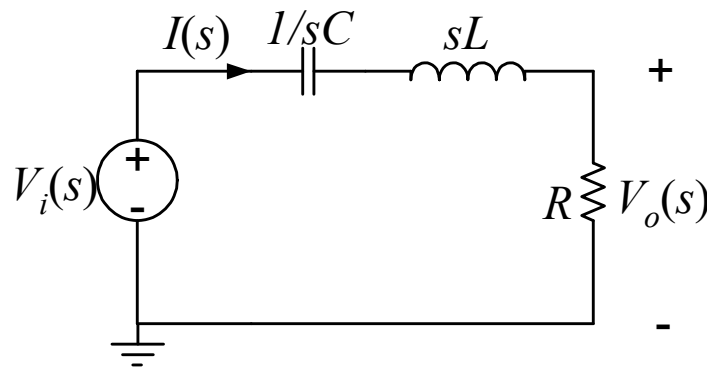

# RLC串联电路频率响应

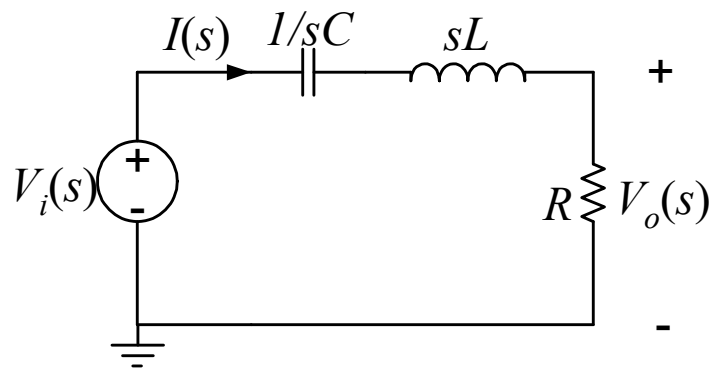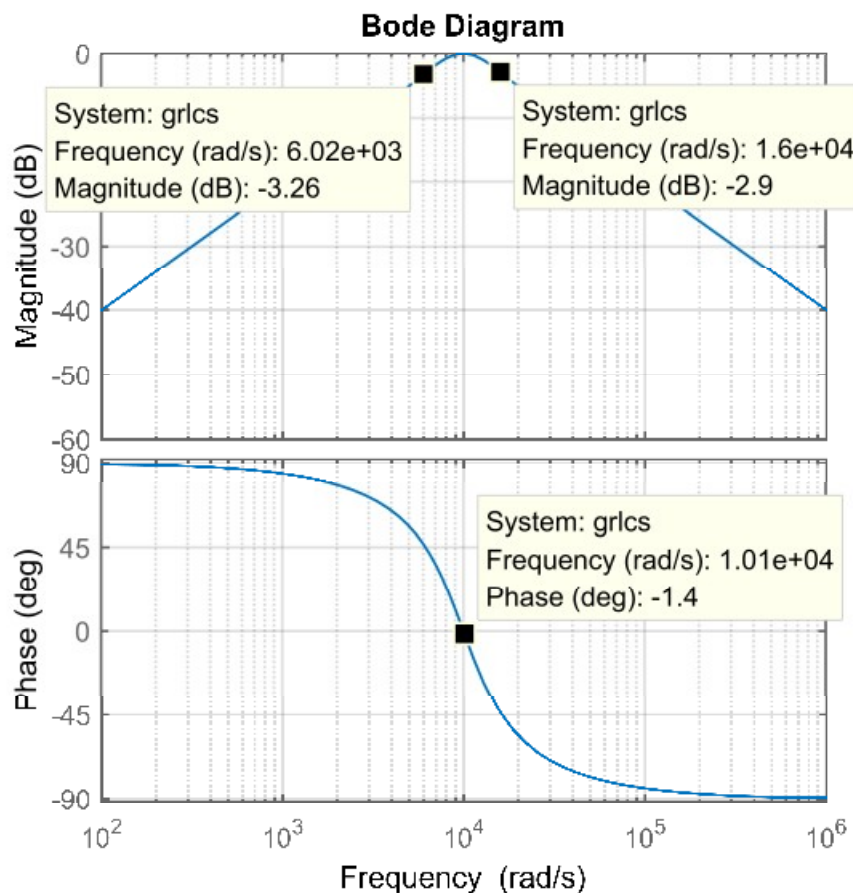


$$R = 100\Omega, \quad L = 10\text{mH}, \quad C = 1\mu\text{F}$$

$$\omega_n = 10^4 \text{ rad/s}, \quad Q_s = 1$$

带通滤波特性

# RLC串联电路品质因数

- 品质因数高，曲线更尖锐，带宽更窄
- 滤波电路的频率选择性更好

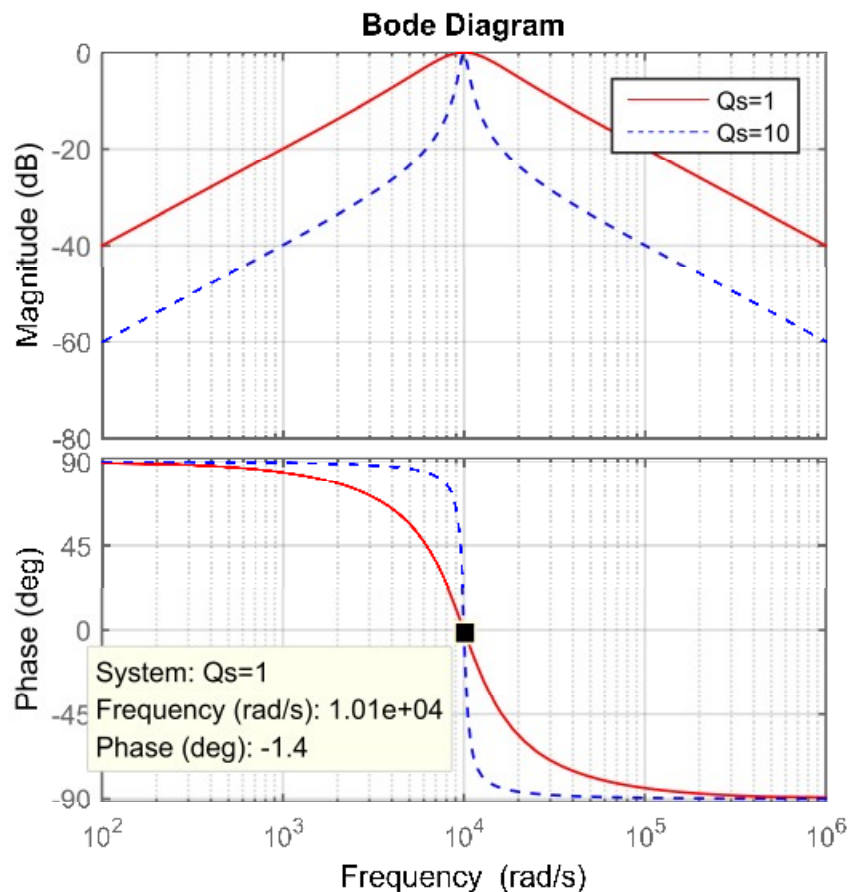

# RLC并联电路频率响应

- 分流公式

$$I_o(s) = \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} + sC} I_i(s)$$


- 系统函数

$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{G}{G + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}, \quad G = \frac{1}{R}$$



- 频率响应

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad Q_p = \frac{\omega_0 C}{G}$$

$$H(j\omega)|_{\text{并联RLC}} = \frac{1}{1 + jQ_p \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

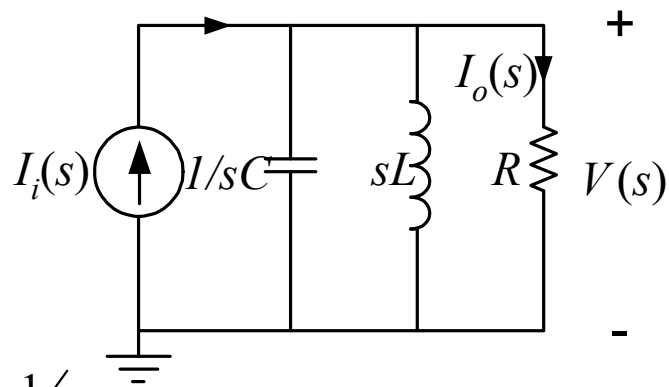

# RLC并联电路频率响应

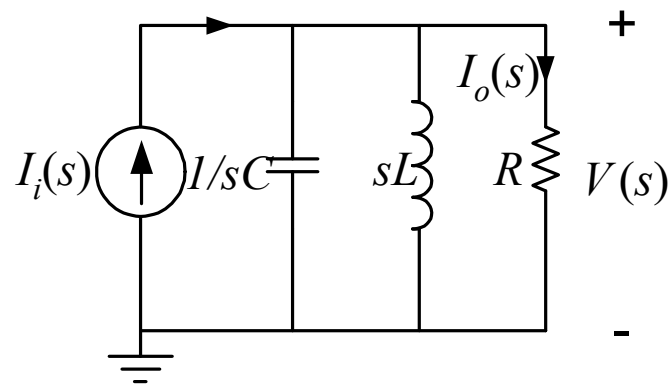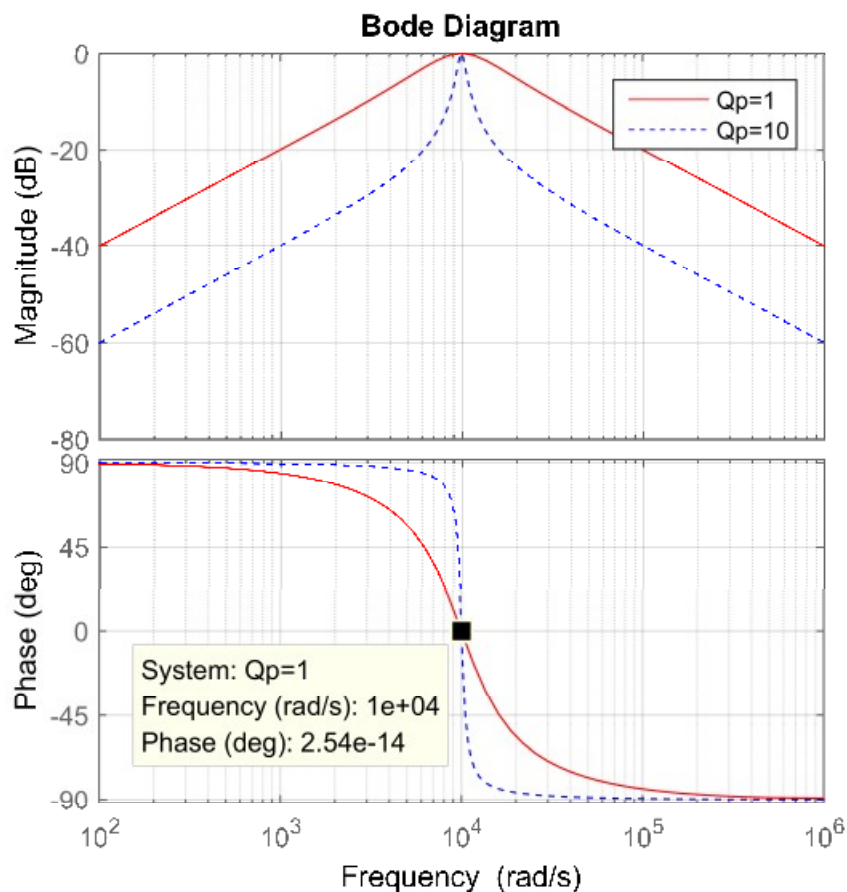

$$R = 100\Omega, \quad L = 10\text{mH}, \quad C = 1\mu\text{F}$$

$$\omega_n = 10^4 \text{ rad/s}, \quad Q_p = 1$$

带通滤波特性


品质因数越高，电路频率选择性越好

# RLC串联电路的阻抗频率特性

$$Z(s) = R + sL + 1/(sC)$$
$$= \frac{s^2 LC + sRC + 1}{sC}$$

$$Z(\omega) = Z(s)|_{s=j\omega}$$
$$= R + j\omega L + 1/(j\omega C)$$
$$= R \left( 1 + jQ_s \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right)$$
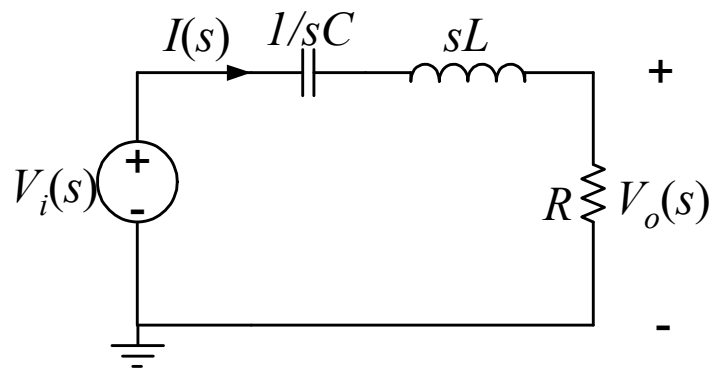
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad Q_s = \frac{\omega_0 L}{R}$$




# RLC串联电路的阻抗频率特性

$$Z(s) = R + sL + 1/(sC)$$
$$= \frac{s^2 LC + sRC + 1}{sC}$$

$$R = 100\Omega, \quad L = 10\text{mH}, \quad C = 1\mu\text{F}$$

```
R=100; L=10e-3; C=1e-6; G=1/R;  
Zs=tf([L*C R*C 1],[C 0])
```
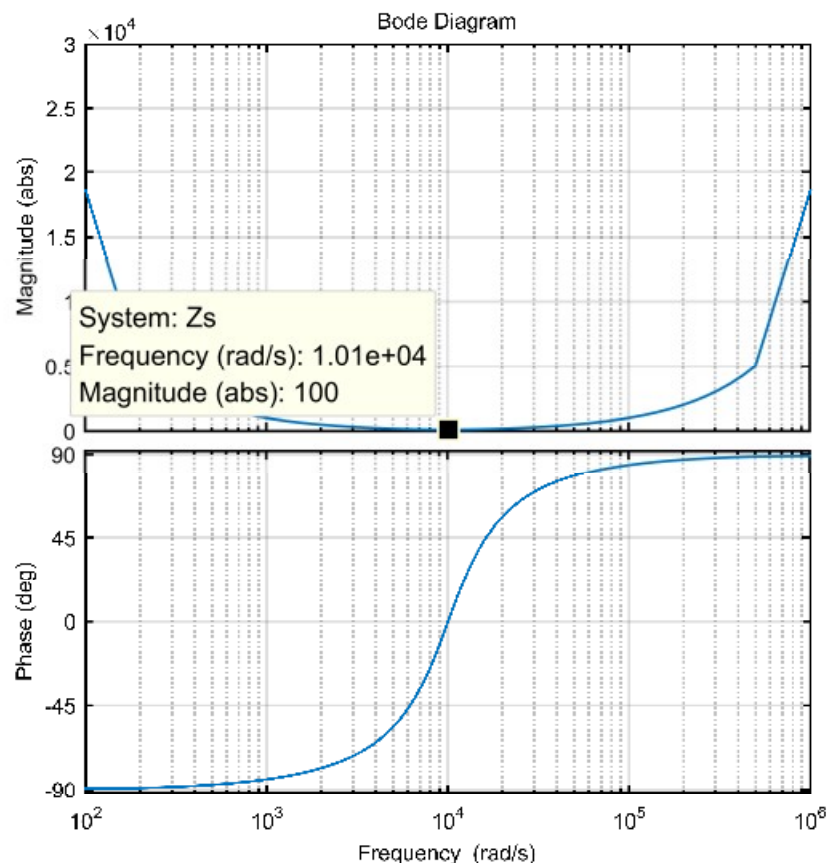
```
>> P = bodeoptions;  
>> P.MagUnits='abs';  
>> bodeplot(Zs, P)  
>>
```




**电路谐振时，阻抗只有实部，且达到最小值R**


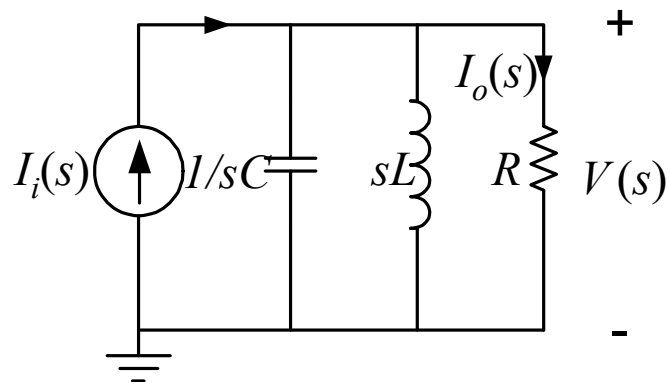
# RLC并联电路的阻抗频率特性

$$\begin{aligned} Z(s) &= \frac{1}{Y(s)} = \frac{1}{G + sC + 1/(sL)} \\ &= \frac{sL}{s^2 LC + sLG + 1} \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} Y(\omega) &= Y(s)|_{s=j\omega} \\ &= G + j\omega C + 1/(j\omega L) \\ &= G \left( 1 + jQ_p \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right) \\ \omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad Q_p = \frac{\omega_0 C}{G} \end{aligned}$$

# RLC并联电路的阻抗频率特性

$$Z(s) = \frac{1}{Y(s)} = \frac{1}{G + sC + 1/(sL)}$$
$$= \frac{sL}{s^2LC + sLG + 1}$$

$$R = 100\Omega, \quad L = 10\text{mH}, \quad C = 1\mu\text{F}$$
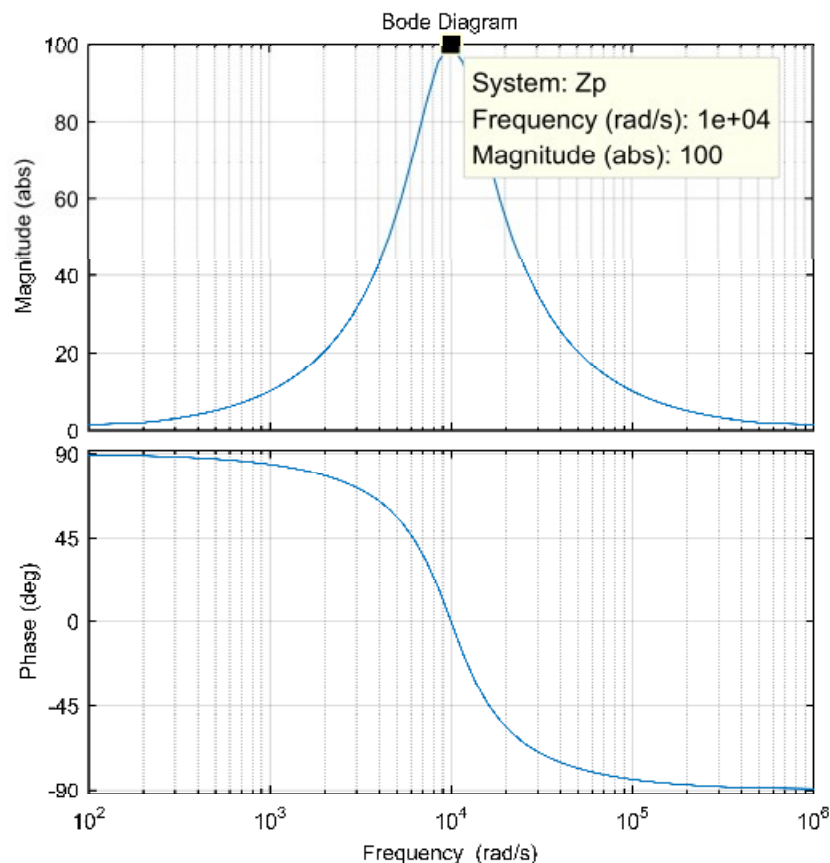
$$R=100; L=10\text{e-}3; C=1\text{e-}6; G=1/R;$$
$$Zp=tf([L \ 0],[L*C \ G*L \ 1])$$



**电路谐振时，导纳只有实部，且达到最小值G**  
**对应阻抗达到最大值R**

# 小结

- 频率特性
  - RC电路
  - RL电路
  - RLC串联电路
  - RLC并联电路