

2.1

$$(1) \frac{V_a}{6 \times 10^3} + \frac{V_b}{30 \times 10^3} = \frac{-V_o}{300 \times 10^3} \quad \therefore V_o = -5V$$

(2) 当运放饱和时, $V_o = -10V$

$$\therefore \frac{V_a}{6 \times 10^3} + \frac{V_b}{30 \times 10^3} = \frac{0 - V_o}{300 \times 10^3} \quad \therefore V_b =$$

$$\therefore \frac{V_a}{6 \times 10^3} + \frac{V_b}{30 \times 10^3} = \frac{0 - V_o}{300 \times 10^3} \quad \therefore V_b = 0.75V$$

$$(3) \frac{V_a}{6 \times 10^3} + \frac{V_b}{30 \times 10^3} = \frac{-V_o}{300 \times 10^3}, \quad V_o = -10V, \quad V_b = 0.25V$$

$$\therefore V_a = 0.15V$$

2.2

$$(1) \frac{0 - V_a}{5 \times 10^3} = \frac{V_a - V_o}{40 \times 10^3}$$

$$V_a = V_b$$

$$\frac{600 \times 10^{-3} - V_b}{20 \times 10^3} = \frac{V_b - 0}{60 \times 10^3}$$

$$\therefore \begin{cases} V_o = 4.05V \\ V_a = 0.45V \\ V_b = 0.45V \end{cases}$$

(2) 当运放饱和时, $V_o = 5V$

$$\frac{0 - V_a}{5 \times 10^3} = \frac{V_a - V_o}{40 \times 10^3}$$

$$V_a = V_b$$

$$\frac{600 \times 10^{-3} - V_b}{20 \times 10^3} = \frac{V_b}{R_x}$$

$$\therefore R_x = 2.5 \times 10^5 \Omega$$



2.4

(4) ① $V_n = 0$

$$\frac{V_g - V_n}{5 \times 10^3} = \frac{V_n - V_o}{50 \times 10^3} \quad \therefore \frac{V_o}{V_g} = -10$$

~~② $\frac{V_o}{V_g} = -10$~~ ② 运放理想 $\therefore V_n = 0$
 ~~$\therefore V_o =$~~

③ $R_g = 5 \times 10^3 + 50 \times 10^3 = 55 \times 10^3 \Omega$

2.5

$$\frac{V_i - V_n}{R_1} = \frac{V_n - V_1}{R_2}$$

$$\frac{V_n - V_1}{R_2} + \frac{0 - V_1}{R_4} = \frac{V_1 - V_o}{R_3}$$

$$V_n = 0$$

$$\therefore \frac{V_i}{R_1} + \frac{R_2 V_i}{R_1 R_4} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{V_i - V_o}{R_3}$$

$$\therefore \frac{1}{R_1} + \frac{R_2}{R_1 R_4} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{-A_f}{R_3}$$

$$\therefore A_f = -\left(\frac{R_3}{R_1} + \frac{R_2 R_3}{R_1 R_4} + \frac{R_2}{R_1}\right) = -\frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{R_3}{R_4} + \frac{R_3}{R_2}\right)$$



$$2.6 \quad 100 = 5^2 \times 2^2$$

$$A_f = -\frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{R_3}{R_4} + \frac{R_3}{R_2} \right) = -\frac{R_2}{R_1} \left(2 + \frac{R_3}{R_4} \right)$$

∴ 当 $\frac{R_2}{R_1} = 2$, $2 + \frac{R_3}{R_4} = 50$ 时, 满足条件, 且电阻为整数值
此时, $R_1 = 51 \text{ k}\Omega$, $R_2 = R_3 = 102 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 2.04 \text{ k}\Omega$.

2.10

$$\frac{V_{i1} - V_1}{R_1} + \frac{V_{i2} - V_1}{R_2} = \frac{V_1 - V_0}{R_f}$$

$$\frac{V_{i3} - V_2}{R_A} + \frac{V_{i4} - V_2}{R_B} = \frac{V_2}{R_C}$$

$$V_1 = V_2$$

$$\therefore \frac{V_{i1}}{R_1} + \frac{V_{i2}}{R_2} + \frac{V_0}{R_f} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) V_1 + \frac{V_2}{R_f} = \frac{V_1}{R_n} + \frac{V_1}{R_f}$$

$$\frac{V_{i3}}{R_A} + \frac{V_{i4}}{R_B} = \left(\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C} \right) V_1 = \frac{V_1}{R_p}$$

$$\therefore \frac{V_{i1}}{R_1} + \frac{V_{i2}}{R_2} + \frac{V_0}{R_f} = \frac{R_p}{R_n} \left(\frac{V_{i3}}{R_A} + \frac{V_{i4}}{R_B} \right) + \frac{R_p}{R_f} \left(\frac{V_{i3}}{R_A} + \frac{V_{i4}}{R_B} \right)$$

$$\begin{aligned} \therefore V_0 &= -\frac{R_f}{R_1} V_{i1} - \frac{R_f}{R_2} V_{i2} + \left[\frac{R_p}{R_f} \left(\frac{V_{i3}}{R_A} + \frac{V_{i4}}{R_B} \right) + \frac{R_p}{R_B} \left(\frac{V_{i4}}{R_n} + \frac{V_{i4}}{R_f} \right) \right] \\ &= -\frac{R_f}{R_1} V_{i1} - \frac{R_f}{R_2} V_{i2} + \left(1 + \frac{R_f}{R_n} \right) \left[\frac{R_p}{R_A} V_{i3} + \frac{R_p}{R_B} V_{i4} \right] \end{aligned}$$



2.11 R单位均为 $k\Omega$.

由2.10知:

$$\frac{R_1}{R_2} = 10, \frac{R_1}{R_3} = 4, \left(1 + \frac{R_1}{R_n}\right) \frac{R_p}{R_A} = 5, \left(1 + \frac{R_1}{R_n}\right) \frac{R_p}{R_B} = 2.$$

$$R_1 = 20, R_2 = 200, \text{ 则 } R_3 = 50 \quad \therefore R_n = \frac{100}{7}$$

$$\therefore \left(1 + \frac{R_1}{R_n}\right) = 15 \quad \therefore \frac{R_p}{R_A} = \frac{1}{3}, \frac{R_p}{R_B} = \frac{2}{15}$$
$$= \frac{20}{60} \quad = \frac{20}{150}$$

$$\therefore \text{令 } R_p = 20, R_A = 60, R_B = 150, \text{ 则 } R_c = 37.5$$

