

品质因数

Quality Factor

品质因数



- 二阶有源RC滤波电路
 - 低通/高通/带通
- RLC谐振回路
 - 串联/并联
- 元件
 - 电感/电容

二阶低通有源滤波电路

$$\mu = 1 + \frac{R_f}{R}$$

$$Q = 1 / (3 - \mu)$$

$Q=0.707$ ，平坦度最大

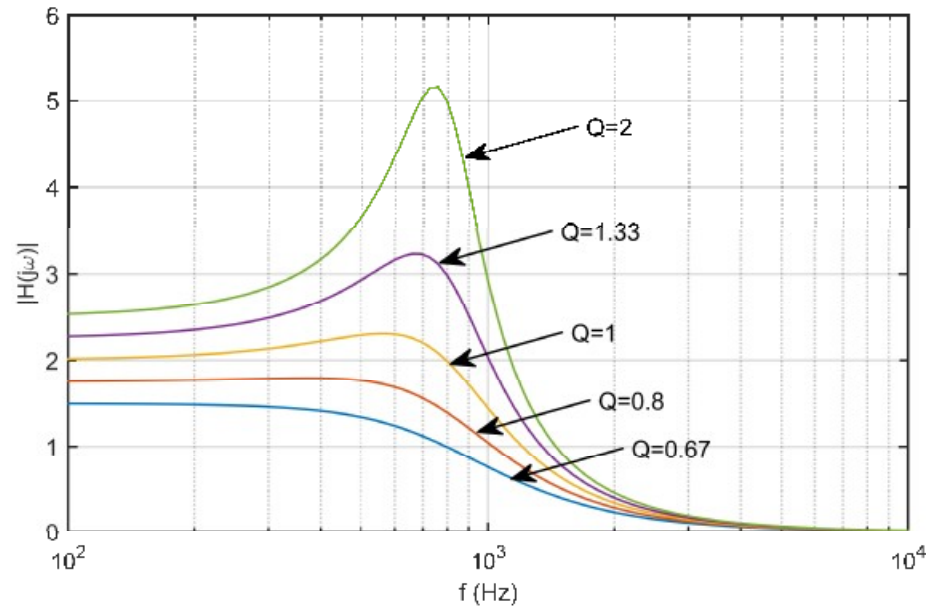
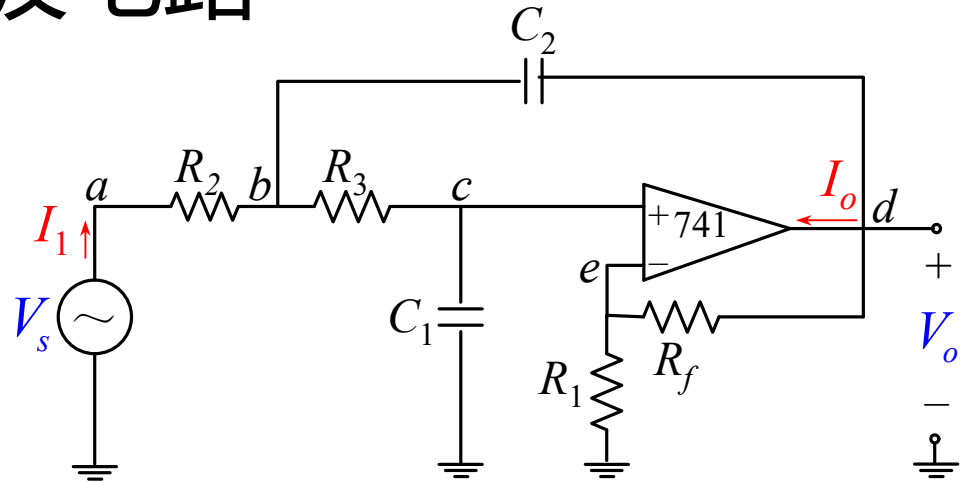


二阶高通有源滤波电路

$$\mu = 1 + \frac{R_f}{R}$$

$$Q = 1 / (3 - \mu)$$

Q=0.707，平坦度最大

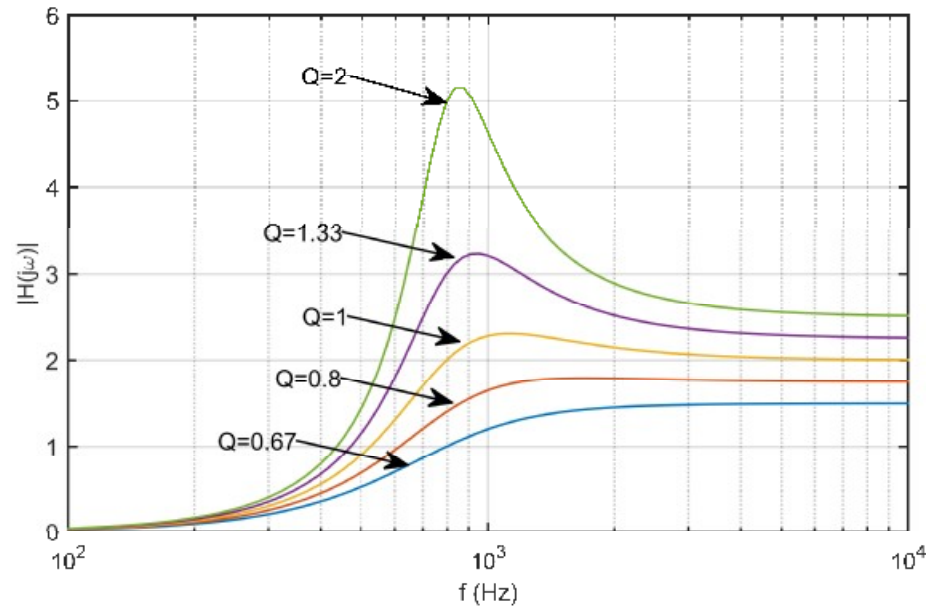
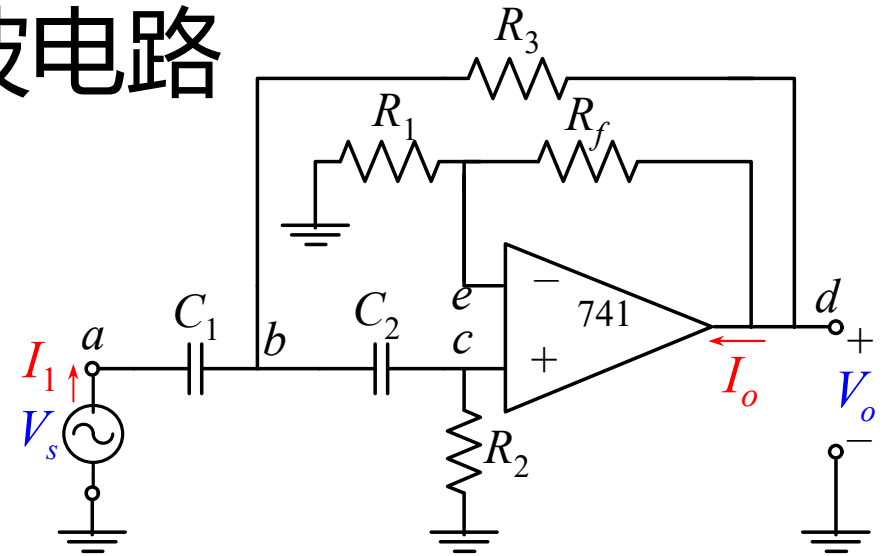


二阶带通有源滤波电路

$$\mu = 1 + \frac{R_f}{R}$$

$$Q = 1 / (3 - \mu)$$

**Q值越大，
带宽越窄，频率选择性越好**

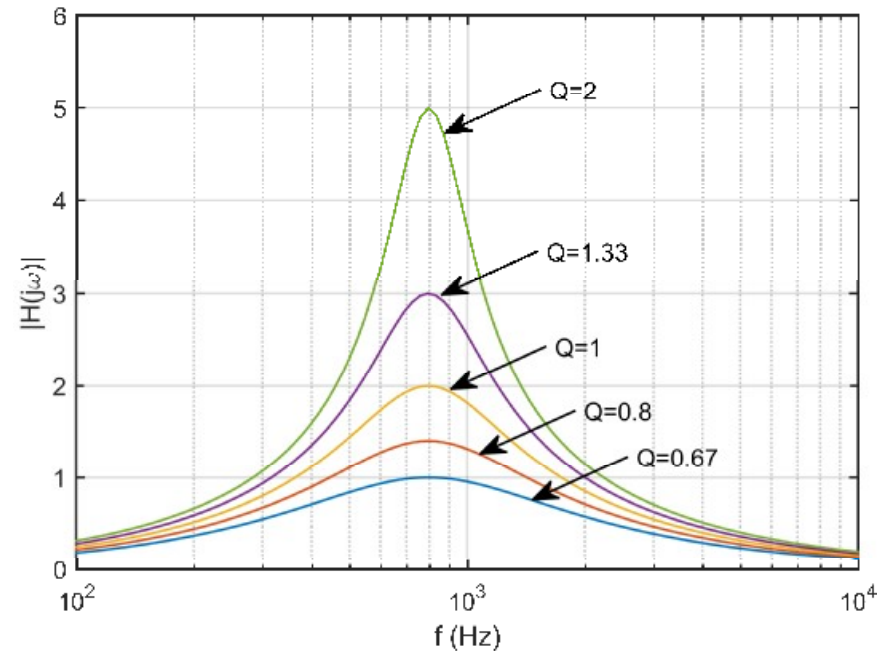
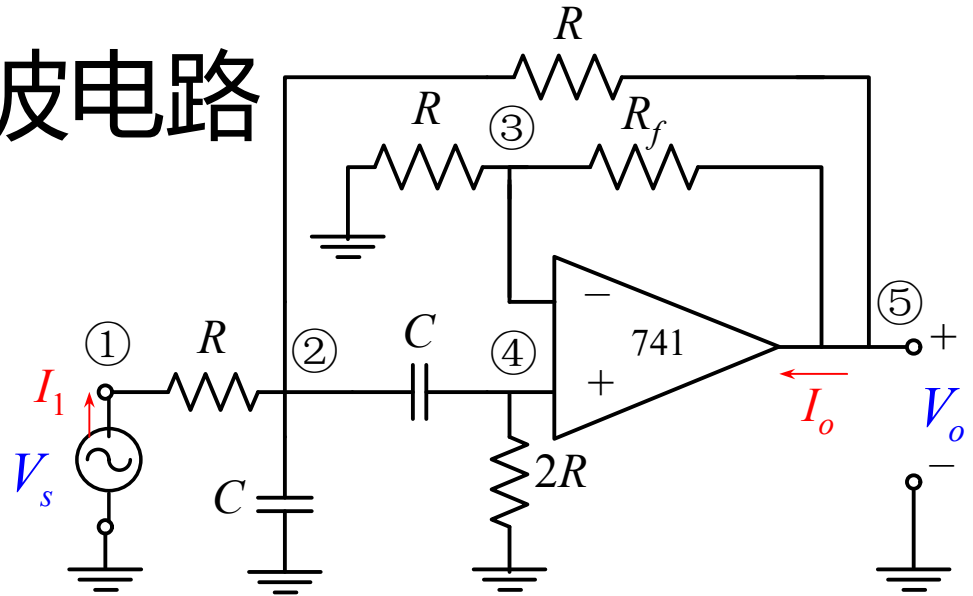


RLC串联电路

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Q_s = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC}$$

Q值越大，
带宽越窄，频率选择性越好

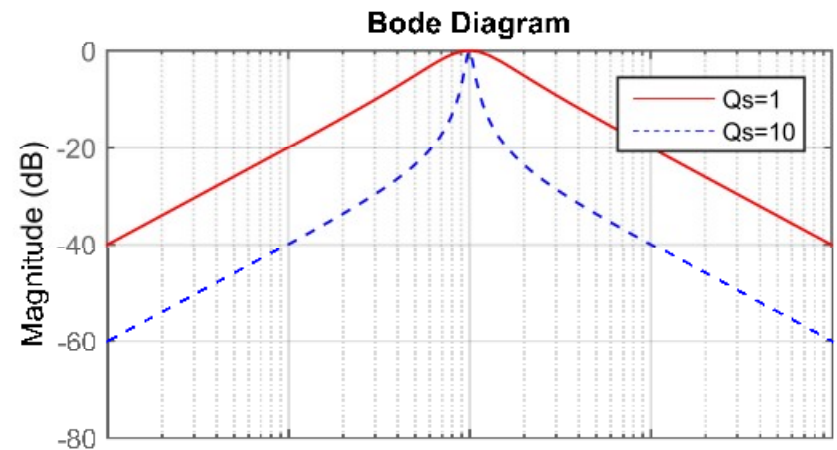
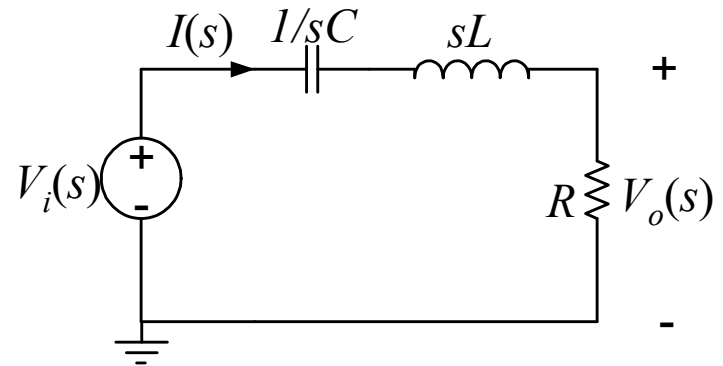


RLC并联电路

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Q_p = \omega_0 CR = \frac{R}{\omega_0 L}$$


Q值越大，
带宽越窄，频率选择性越好

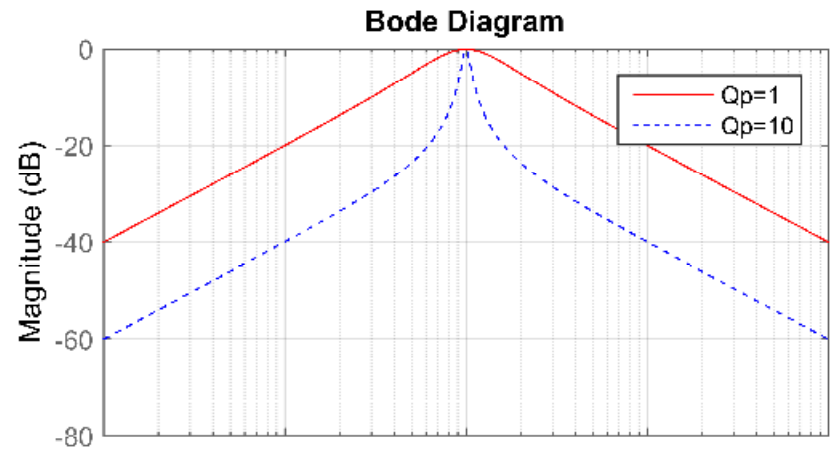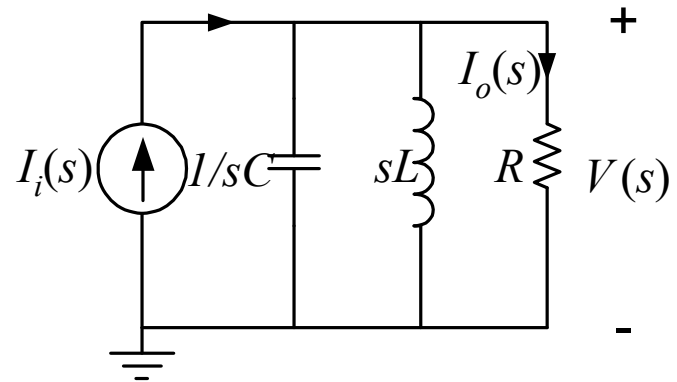

电感

$$Q = \frac{\omega L}{R}$$

Q值越大，损耗越小

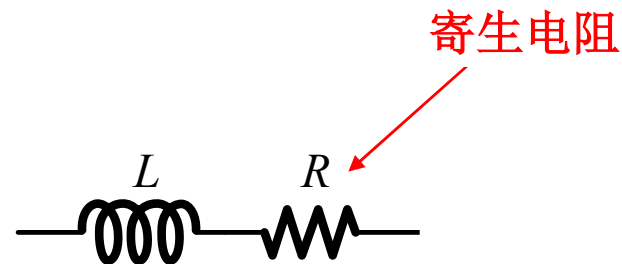


$$Z(\omega) = j\omega L + R$$

$$Q = \left| \frac{\text{Im}(Z(\omega))}{\text{Re}(Z(\omega))} \right|$$

电容

$$Q = \frac{1}{\omega CR}$$

Q值越大，损耗越小

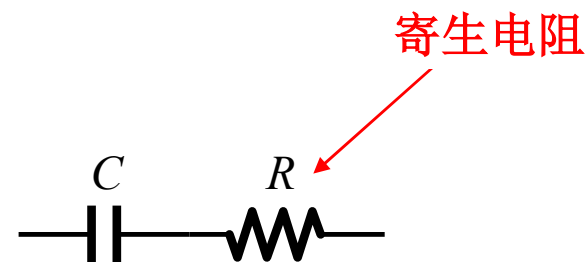

$$Z(\omega) = \frac{1}{j\omega C} + R$$
$$Q = \left| \frac{\text{Im}(Z(\omega))}{\text{Re}(Z(\omega))} \right|$$