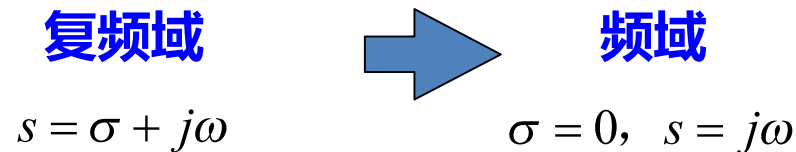


第三章 动态电路频域特性分析

3.2 动态电路频域特性求解

动态电路频域特性求解

- 频域也属于变换域




- 系统函数
$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$
 - 也称为传递函数(或转移函数)

- 频域特性
$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$$

1阶RC电路系统函数

- 假设满足零状态初始条件

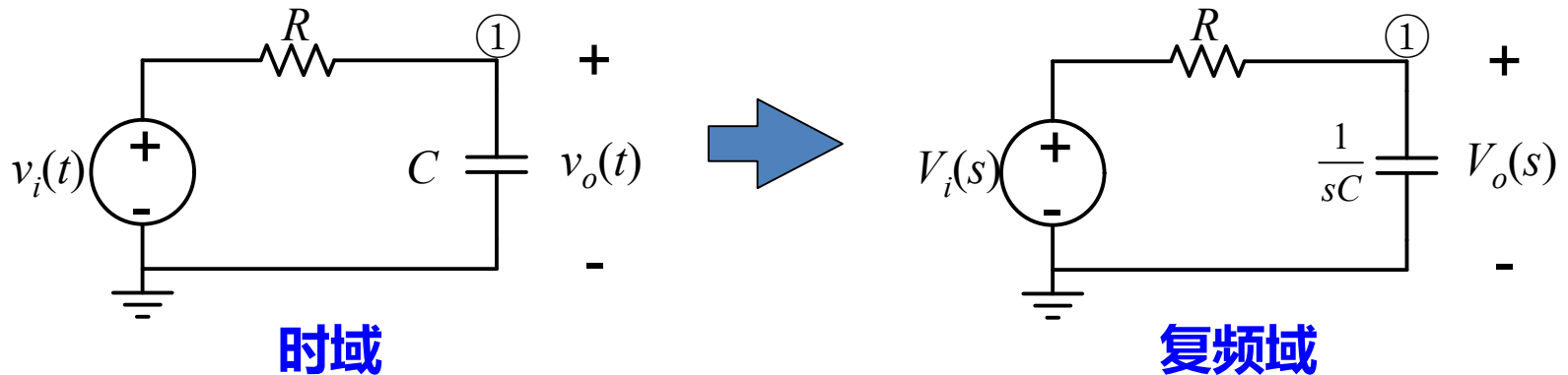

$$\frac{V_o(s) - V_i(s)}{R} + sCV_o(s) = 0$$

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{sCR + 1}$$

1阶RC电路频域特性

$$H(j\omega) = H(s)\big|_{s=j\omega} = \frac{1}{1 + j\omega CR}$$

- 特征角频率 $\omega_n = \frac{1}{RC}$

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_n}}$$

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(j\omega)}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega^2 / \omega_n^2)}}$$

幅频特性

$$\varphi(j\omega) = -\arctan(\omega / \omega_n)$$

相频特性

1阶RC电路频域特性

- 当频率很低

$$\omega \ll \omega_n, \quad \frac{\omega}{\omega_n} \ll 1$$

$$|H(j\omega)| \approx 1, \quad \varphi(j\omega) \approx 0$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega^2 / \omega_n^2)}}$$

$$\varphi(j\omega) = -\arctan(\omega / \omega_n)$$

- 信号可以“通”过电路

1阶RC电路频域特性

- 当频率很高

$$\omega \gg \omega_n, \quad \frac{\omega}{\omega_n} \gg 1$$

$$|H(j\omega)| \approx \frac{\omega_n}{\omega} \rightarrow 0, \quad \varphi(j\omega) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$$

- 信号无法“通”过电路

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega^2 / \omega_n^2)}}$$

$$\varphi(j\omega) = -\arctan(\omega / \omega_n)$$

1阶RC电路频域特性

- 当 $\omega = \omega_n$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega^2 / \omega_n^2)}}$$

$$\varphi(j\omega) = -\arctan(\omega / \omega_n)$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.7, \quad \varphi(j\omega) = -\frac{\pi}{4}$$

- 信号幅度只有输入的70%
- 电路具有**低通**的特点

波特图


$$|H(j\omega)|(dB) = 20\log_{10}|H(j\omega)|$$

$$20\log_{10}(0.7) = -3dB$$

$$|H(j\omega)|(dB)$$

$$\varphi(j\omega)$$

$$H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\varphi(j\omega)}$$

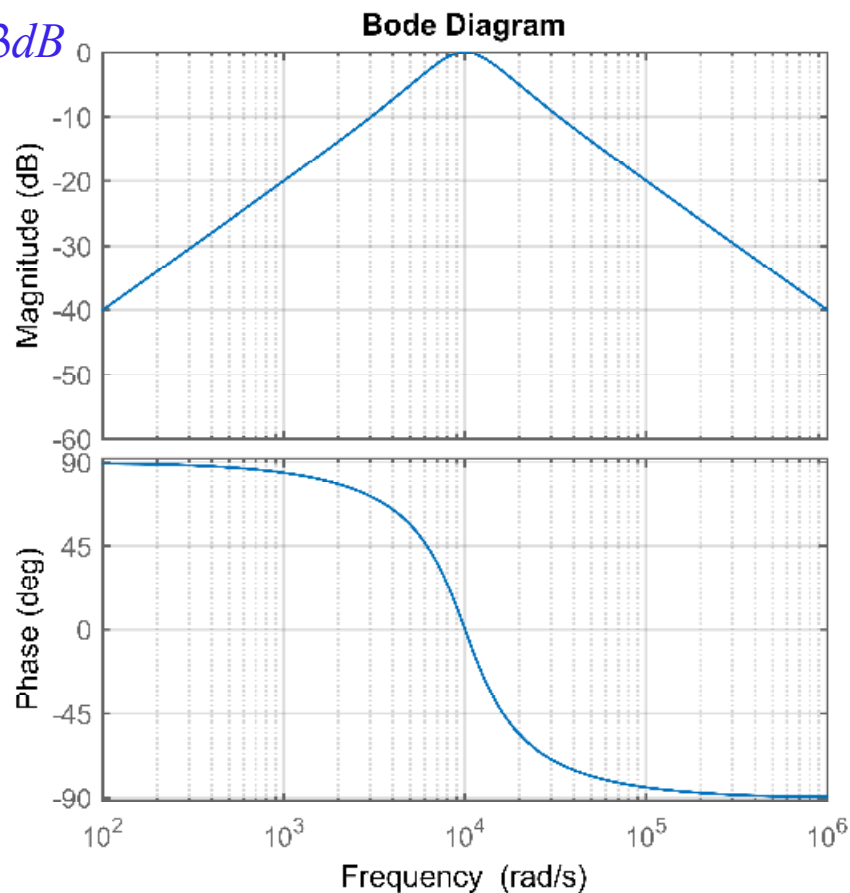

幅频特性

相频特性

1阶RC电路波特图

$$H(s) = \frac{Q(s)}{P(s)} = \frac{a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \cdots + a_1 s + a_0}{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \cdots + b_1 s + b_0}$$

- tf函数语法

$$\text{tf}([a_m \ a_{m-1} \ \cdots \ a_0], [b_n \ b_{n-1} \ \cdots \ b_0])$$

$$H(s) = \frac{1}{sCR + 1}$$

$$[a_m \ a_{m-1} \ \cdots \ a_0] = [1]$$

$$[b_n \ b_{n-1} \ \cdots \ b_0] = [RC \ 1]$$

```
R=100; C=1e-6;
```

```
H=tf([1],[R*C 1])
```

```
bode(H);
```

```
>> H=tf([1],[R*C 1])
```

```
H =
```

$$\frac{1}{0.0001 s + 1}$$

Continuous-time transfer function.

```
>>
```


1阶RC电路波特图

$$R = 100\Omega \quad C = 1\mu F$$

$$\omega_n = 1000 \text{ rad/s}$$

$$|H(j\omega)|_{\omega \gg \omega_n} \approx \frac{\omega_n}{\omega}$$



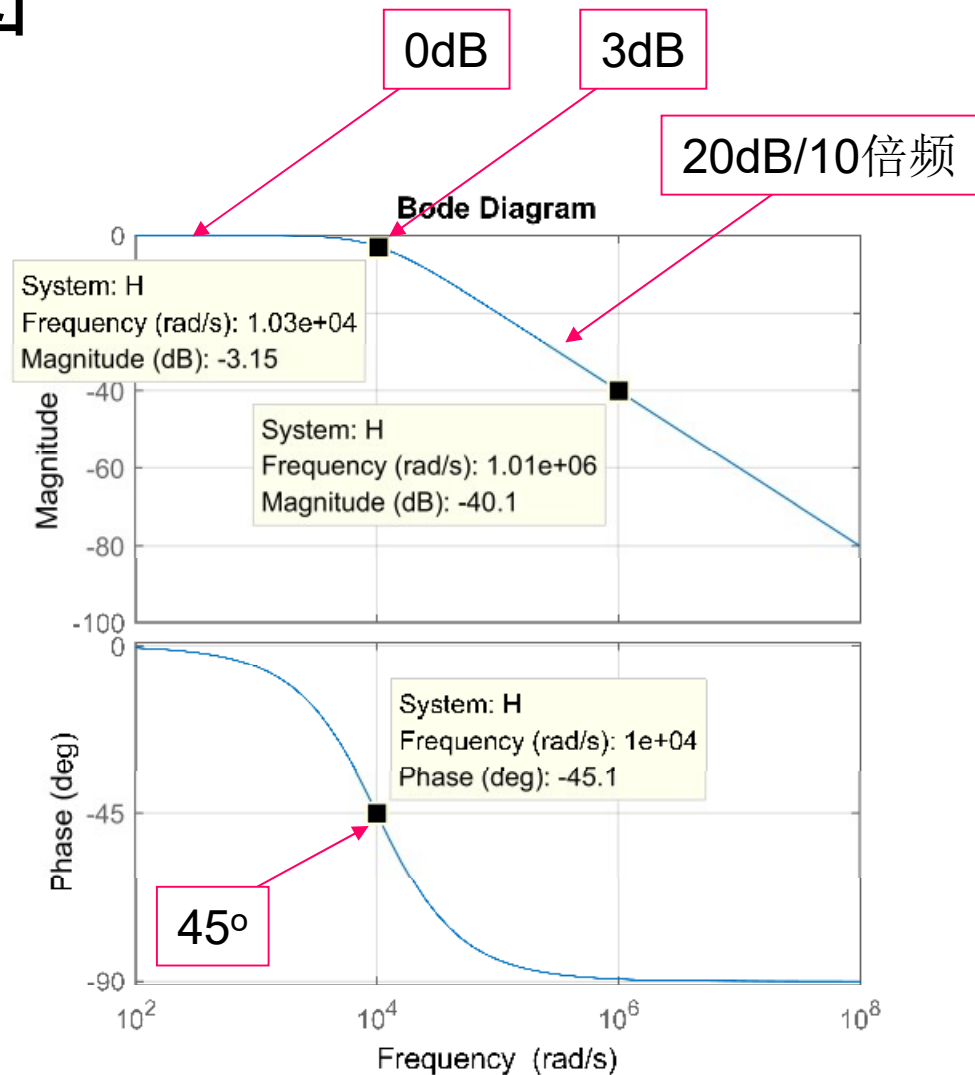
$$20\log_{10}\left(\frac{\omega_n}{10\omega_x}\right) - 20\log_{10}\left(\frac{\omega_n}{\omega_x}\right) = -20$$




1阶RC电路波特图仿真

$$R = 100\Omega \quad C = 1\mu F$$


$$\omega_n = 1000\text{rad} / s$$

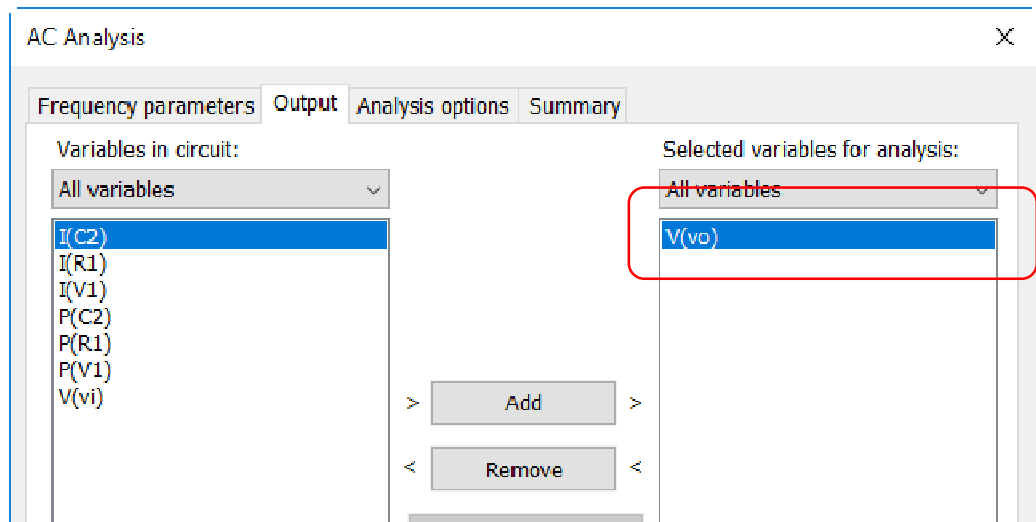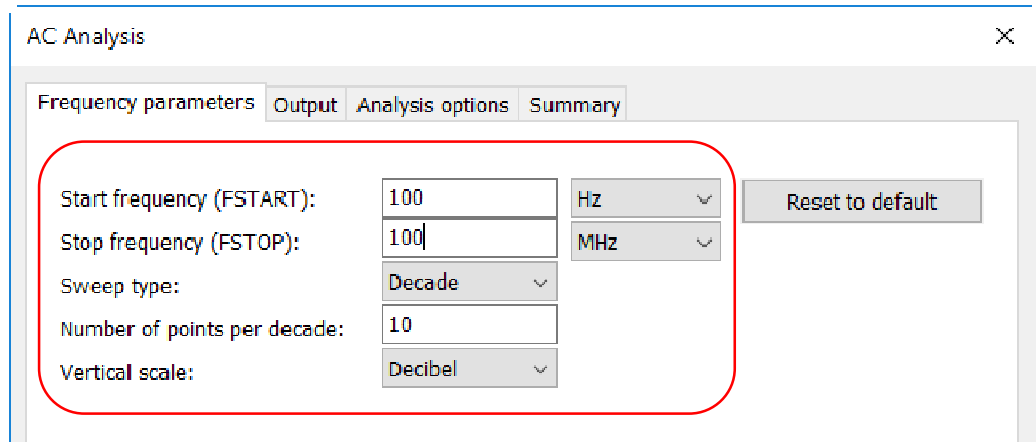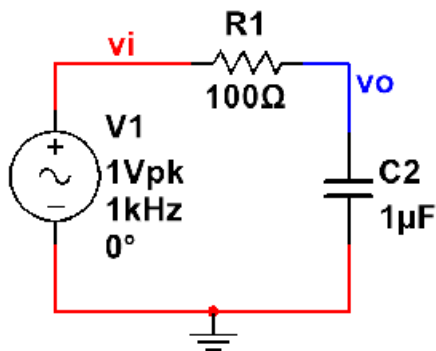

1阶RC电路波特图仿真

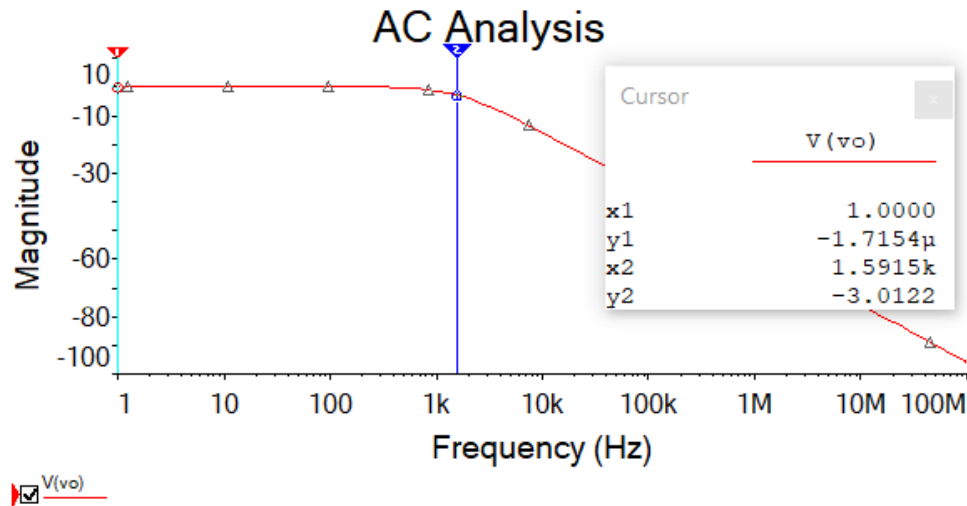
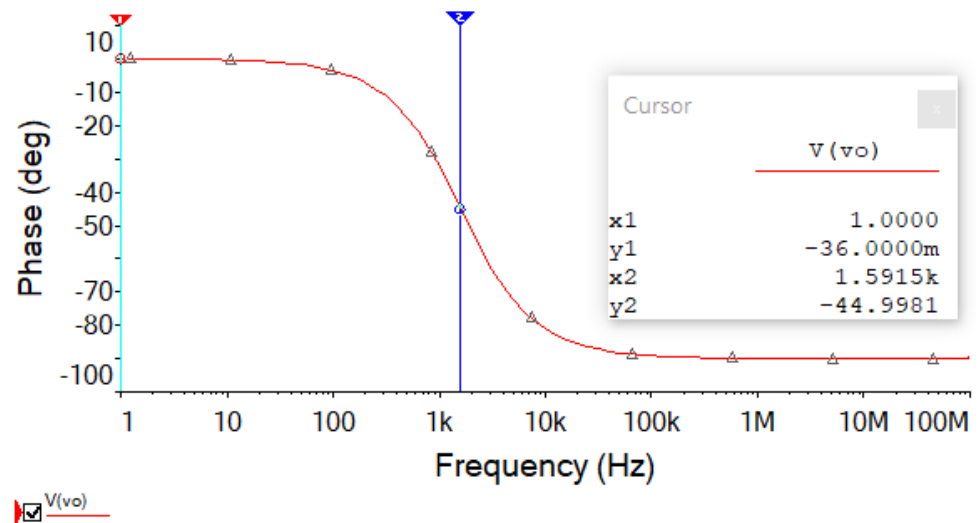
$$f_n = \frac{10^4}{2\pi} \approx 1.6 \times 10^3$$



小结

- 1阶RC电路
 - 系统函数
 - 频域特性
 - 波特图及其仿真