

P4.3

1. 无源端和负端的反射

∴ 初始状态还是 V_0, I_0 .

∴ 左端断开.

∴ 断开处 ~~电压~~ 总电流为 0

$$I_0 + I_- = 0$$


$$I = I_0 + I_- = 0$$

$$V_- = -I_- Z_0 = I_0 Z_0$$

$$V_r = V_0 - V_- = V_0 - I_0 Z_0$$

右端断开处: $I_0 + I_+ = 0$

$$V_r = V_0 + V_+ = V_0 + I_0 Z_0$$

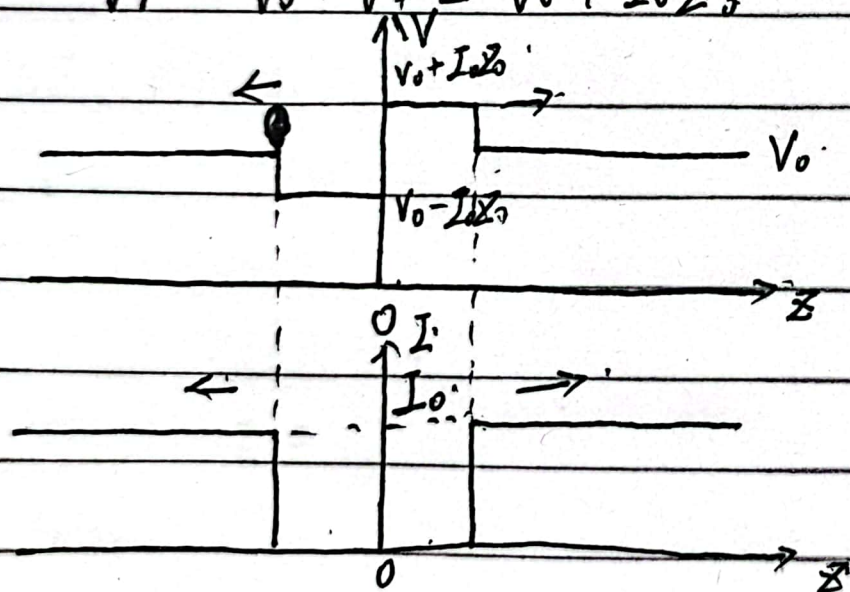

$$2. I_0 = \frac{P}{V_0} = \frac{1 \times 10^9 \text{ W}}{600 \times 10^3 \text{ V}} = \frac{5000}{3} \text{ A}$$

$$\therefore V_{\max} = \cancel{I_0} V_0 + I_0 Z_0 = 1.43 \times 10^6 \text{ V}$$



P4.4

1. 在 $t = 10^{-8}$ s 时, 反射波 V_- 回到 $z=0$ 处

$$\therefore L = \frac{1}{2} \cdot c \cdot t = 1.5 \text{ m}$$

2.

$$V_{t=0} = 0.5 \text{ V}, V_{t=10^{-8}} = 0.25 \text{ V}$$



$$\therefore V_- = -0.25 \text{ V}$$

$$\therefore V_- = V_+ \left(\frac{R_{L0} - 1}{R_{L0} + 1} \right), R_{L0} = \frac{R_{L0}}{Z_0}, V_+ = V_{t=0} = 0.5 \text{ V}$$

$$\therefore \frac{R_{L0} - 1}{R_{L0} + 1} = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore R_{L0} = \frac{1}{3} Z_0$$

$$\therefore R_L = \frac{1}{2} Z_0$$

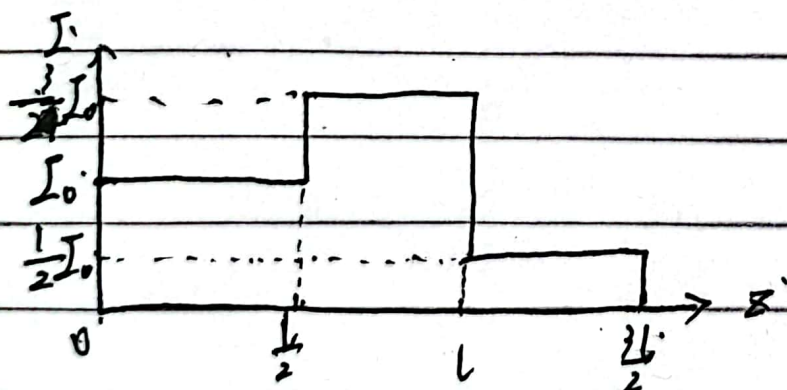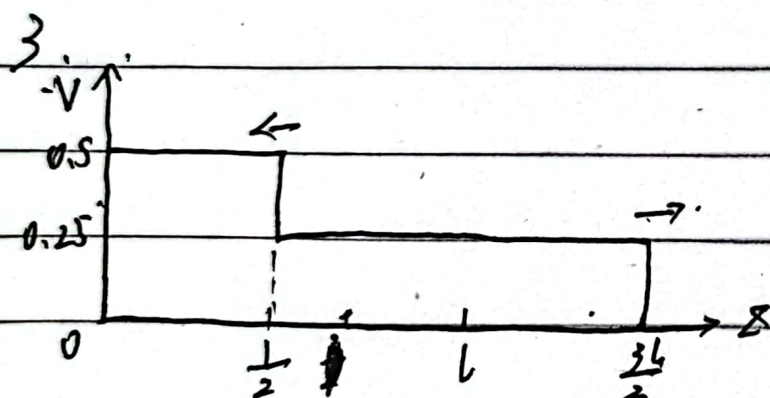

$$I_0 = \frac{V_0}{Z_0}$$

